

radio und fernsehen

Zeitschrift für Radio • Fernsehen • Elektroakustik und Elektronik

**Bauanleitung:
UKW-Super mit Transistoren**

PREIS DM 2,00 • 12. JAHRGANG

VERLAGSPOSTORT LEIPZIG • FÜR DBR BERLIN

APRIL 1963

7



VEB VERLAG TECHNIK • BERLIN

AUS DEM INHALT

Nachrichten und Kurzberichte	194
Dipl.-Ing. S. Krockner UKW-Transistorkoffgerät „Stern 3“	195
Helmut Wagner Bauanleitung: UKW-Super mit Transistoren	199
Clemens Höringer Kurzwellen-Vor- und -Mischstufe mit dem Transistor OC 882	202
Dipl.-Ing. Erwin Bura Halbleiterinformationen (38) OY 120 bis OY 125 Germaniumgleichrichter	205
Hans-Joachim Loßack Die Tunneldiode (1)	207
Einiges über Gegentakt-B-Verstärker	209
Dipl.-Ing. Franz Güttler Die resonanzfähige Doppelleitung	213
Zwei Bauanleitungen für die Werkstatt:	
Jürgen Wegner Hinweise für den Bau eines Abgleichröhrenvoltmeters	219
Hagen Jakubasch Wattmeterzusatz für normales Milliampereometer	221
Aus der Reparaturpraxis	222
A. Tewes Einzelheiten neuer TV-Empfänger	223
Fachbücher	224
Abkürzungen der sowjetischen Fachliteratur für Funktechnik	3. U.-S.

VEB VERLAG TECHNIK

Verlagsleiter: Dipl. oec. Herbert Sandig
Berlin C 2, Oranienburger Straße 13/14.
Telefon 420019, Fernverkehr 423391, Fern-
schreiber 011441 Technikammer Berlin (Technik-
verlag), Telegrammadr.: Technikverlag Berlin
radio und fernsehen
Verantw. Redakteur: Dipl. oec. Peter Schäffer
Redakteure: Adelheid Blodszun,
Ing. Karl Belter, Ing. Horst Jancke
Veröffentlicht unter ZLN 1109 der DDR

Alleinige Anzeigenannahme:

DEWAG-WERBUNG BERLIN, Berlin C 2,
Rosenthaler Str. 28/31 u. alle DEWAG-Betriebe
in den Bezirksstädten der Deutschen Demo-
kratischen Republik. Gültige Preisliste Nr. 1

Druck: Tribüne Druckerei Leipzig III/18/36
Alle Rechte vorbehalten. Auszüge, Referate und
Besprechungen sind nur mit voller Quellen-
angabe zulässig.
Erscheint zweimal im Monat, Einzelheft 2,—DM

OBSAH

Oznámení a zprávy	194
Dipl.-Ing. S. Krockner kv-tranzistorový přenosný přijímač „Stern 3“ (výrobek NDR)	195
Helmut Wagner Stavební návod: kv-superhet s tranzistory	199
Clemens Höringer kv-předzesilovací a směšovací stupeň s tranzistorem OC 882	202
Dipl.-Ing. Erwin Bura Informace o polovodičích (38) Germaniové usměrňovače OY 120 až OY 125	205
Hans-Joachim Loßack Tunelová dioda (1)	207
Několik poznámek o dvojčinných zesilovačích pracujících v B-třídě	209
Dipl.-Ing. Franz Güttler Rezance schopný dvojvodič	213
Dva stavební návody pro dílnu	
Jürgen Wegner Pokyny pro stavbu elektronkového voltmetru pro účely svažování	219
Hagen Jakubasch Wattmetrický doplněk pro běžný miliampérmetr	221
Z opravářské praxe	222
A. Tewes Detaily nových televizorů	223
Odborné knihy	224
Zkratky sovětské literatury z oboru radiotechniky	3. str. obálky

Bestellungen nehmen entgegen

Deutsche Demokratische Republik: Sämtliche Postämter, der örtliche Buchhandel, die Beauftragten der
Zeitschriftenwerbung des Postzeitungsvertriebes und der Verlag

Deutsche Bundesrepublik: Sämtliche Postämter, der örtliche Buchhandel und der Verlag
Auslieferung über HELIOS Literatur-Vertriebs-GmbH, Berlin-Borsigwalde, Eichborndamm 141—167

Ausland:

Volksrepublik Albanien: Ndermarja Shetnore Botimeve, Tirana

Volksrepublik Bulgarien: Direktion R. E. P., Sofia, 11 a, Rue Paris

Volksrepublik China: Guozi Shudian, Peking, 38, Suchou Hutung

Volksrepublik Polen: P. P. K. Ruch, Warszawa, Wilcza 46

Rumänische Volksrepublik: Directia Generala a Postei si Difuziarii Presei Politu Administrativ C. F. R. Bukarest
Tschechoslowakische Sozialistische Republik: Orbis Zeitungsvertrieb, Praha XII, Vinohradská 46 und
Bratislava, Leningradská ul. 14

UdSSR: Die städtischen Abteilungen „Sojuzpesschatj“, Postämter und Bezirkspoststellen

Ungarische Volksrepublik: „Kultura“ Könyv és hírlap külkereskedelmi vállalat, P. O. B. 149, Budapest 62

Für alle anderen Länder: VEB Verlag Technik, Berlin C 2, Oranienburger Straße 13/14

СОДЕРЖАНИЕ

Известия и краткие сообщения	194
Диплом-инж. С. Кроккер Дорожный УКВ приемник на транзисторах, «штерн 3»	195
Гельмут Вагнер Радиолубительский УКВ приемник на транзисторах	199
Клеменс Хёрингер Применение транзистора OC 882 в усилителе ВЧ и смесителе коротковолнового приемника	202
Диплом-инж. Эрвин Буря Информация о полупроводниковых приборах (38) Германиевые выпрямительные диоды OY 120 — OY 125	205
Ганс-Иоахим Лосак Туннельный диод, ч. 1-я	207
О двухтактных каскадах в режиме класса В	209
Диплом-инж. Франц Гюттлер Резонансособная двухпроводная линия	213
Два прибора для ремонтной мастерской	
Юрген Вегнер В помощь конструктору лампового вольтметра для налаживания приемников	219
Геген Якубашк Ваттметровая приставка к простому миллиамперметру	221
Из работы ремонтных мастерских	222
A. Тевес Подробности новых телевизионных приемников	223
Новые книги	224
Сокращения в советской специальной литературе по радиотехнике	3. стр. о-и

CONTENTS

Information and Reports 194

Dipl.-Ing. S. Krockner
**V. H. F. Portable Transistor Receiver
"stern 3"** 195

Helmut Wagner
**Instruction for Construction:
V. H. F. Superhet with Transistors** 199

Clemens Höringer
**Short-Wave H.F.-Stage
and Converter Stage
with the Transistor OC 882** 202

Dipl.-Ing. Erwin Bura
**Semiconductor Informations (38)
OY 120 to OY 125
Germanium Rectifiers** 205

Hans-Joachim Loßack
The Tunnel Diode (Part 1) 207

Push-Pull Class B Circuits 209

Dipl.-Ing. Franz Güttler
The Resonant Two-Wire Line 213

Two Instructions for Construction for Workshops:

Jürgen Wegner
**Instructions
for the Construction
of a Vacuum-Tube-Voltmeter** 219

Hagen Jakubasch
**Additional Unit to Convert a Milliammeter
into a Wattmeter** 221

Repair Practice 222

A. Tewes
Some Aspects of the New TV Receivers 223

Technical Books 224

**Abbreviations
of Soviet Technical Literature
of Radio Communication** 3rd Cover Page

Die KW-Ausbreitung im Februar 1963 und Vorschau für Mai 1963

Herausgegeben vom Heinrich-Hertz-Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin

KW-Ausbreitung im Februar 1963

① relative Abweichung
der F_2 -Grenzfrequen-
zen in Juliusruh/Rüg.,
bezogen auf den
Monatsmedianwert

$\Delta f/f$
□ + 41% und darüber
□ + 31 ... + 40%
□ + 21 ... + 30%
□ + 20 ... + 18%
□ - 21 ... - 30%
□ - 31 ... - 40%
□ - 41% und weniger
■ Mögel-Dellinger-
Effekt


A = Abdeckung
C = Gerätestörung
F = Streuung

② gemessene
Sonnenfleck-
relativzahlen (R_M)


③ Tagessumme
der erdmagnetischen
Kennziffern

Vorschau für Mai 1963

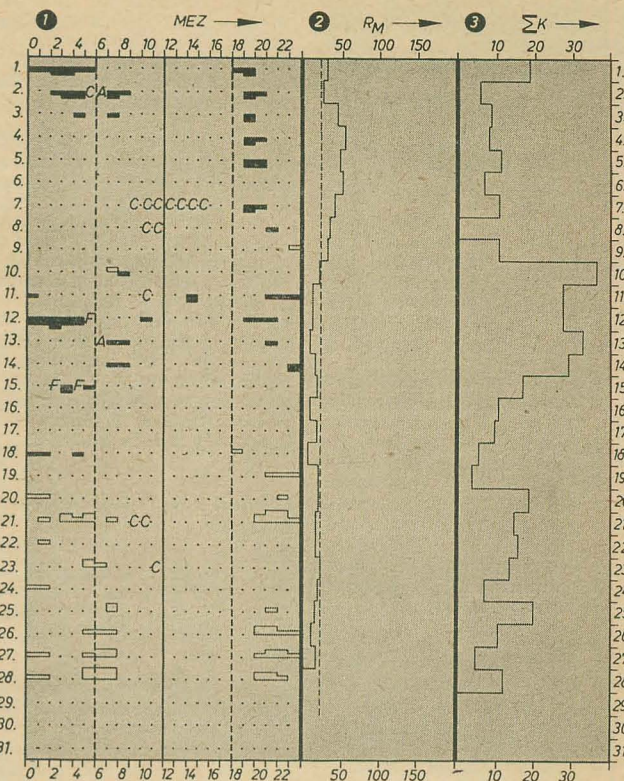
Sendeleistung: 100 W
Mindestfeldstärke:
10 $\mu V/m$
Entfernung: 0 ... 600 km
A = sicherer Verkehr
B = Verkehr mit
gelegentlichen Ausfällen



Frequenzberatung

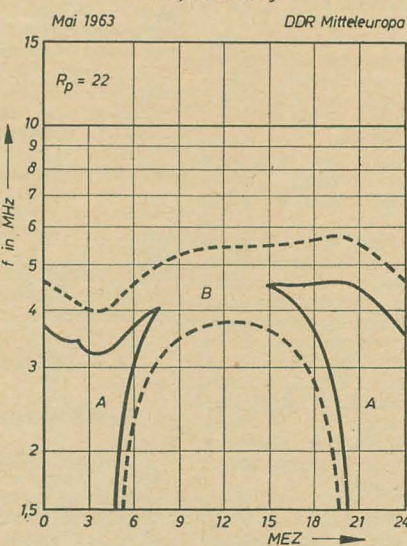

Gegenüberstellung: Prognose/Messung

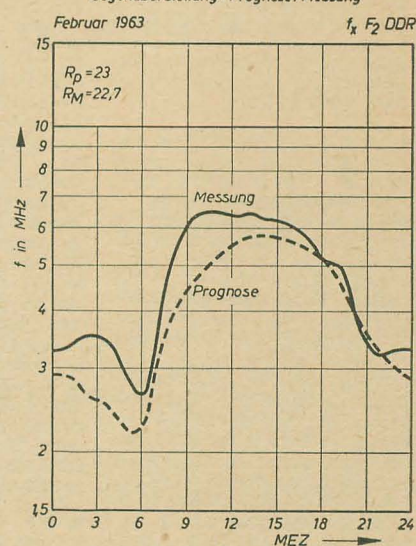

Im nächsten Heft finden Sie unter anderem ...

Bericht von der Leipziger Frühjahrsmesse 1963 ●

Fernsehen
Radio
Elektroakustik
Antennen

Monostabiler Multivibrator mit kurzer Rückkipzeit ●

Wie wirkt sich ein Katodenwiderstand auf den Aussteuerungsvorgang aus? ●



Titelbild:

Eine der vielen
Verwendungs-
möglichkeiten des
UKW-Transistor-
koffers „stern 3“
vom VEB Stern-
Radio Rochlitz
zeigt uns die jun-
ge Dame auf un-
serem Titelbild.
Technische Ein-
zelheiten über
„stern 3“ finden
Sie auf Seite 195 ff.
Foto:

Dewag-Werbung

Nachrichten und Kurzberichte

▼ Die Fernsehverbindung zwischen Moskau und Berlin wird sich um 1000 km verkürzen, wenn 1963 die Kabel-Relaisstrecke Moskau-Kiew-Lwow-Katowice in Betrieb genommen wird.

▼ Auf der IV. Internationalen Messe in Brno 1962 war die CSSR u. a. mit neuen Fernsehempfängertypen vertreten. Besonders erwähnenswert ist der Typ „Standard“, ein Tischgerät mit 43-cm-Bildröhre. Das Gehäuse besteht aus Blech und Platten und wird in sieben Pastellfarben geliefert. Der „Standard“ soll auch als tragbarer TV-Empfänger mit Teleskopantenne gefertigt werden.

▼ Auch neue tschechoslowakische Transistorempfänger wurden in Brno vorgestellt. Bei dem Typ Tesla 60 AB handelt es sich um einen Taschenempfänger mit Schaltuhrbox. Der Tesla 280 3 B „Perla“ ist ein Koffereempfänger, der mit sieben Transistoren und einer Germaniumdiode bestückt ist und mit 9 V gespeist wird. Sein Stromverbrauch übersteigt nicht 60 mA, die NF-Ausgangsleistung beträgt 250 mW. Die Skala ist so angeordnet, daß das Gerät auch in waagerechter Lage bedient werden kann.

▼ An der Beobachtung der Funk-signale von der in Richtung Mars unterwegs befindlichen sowjetischen Weltraumsonde „Mars I“ beteiligt sich auch wieder das englische Observatorium Jodrell Bank.

▼ Eine Fotovervielfacherröhre ohne Kolben wurde in den USA für Satellitengeräte entwickelt. Bei diesen Geräten ist es nicht notwendig, Röhren mit Glaskolben zu verwenden, denn das Vakuum, bei dem die Röhren im Weltraum arbeiten, ist höher als unter gewöhnlichen Bedingungen. Der Fortfall des Glaskolbens hat den Vorteil, daß die Empfindlichkeit stark erhöht wird. Die Lösung wurde durch die Entwicklung eines speziellen Katodenmaterials ermöglicht, das durch Einfluß der Atmosphäre nicht zerstört wird. Das benutzte Material ist eine Legierung aus Beryllium und Kupfer, die längere Zeit einer Oxydation widersteht.

▼ Eng zusammenarbeiten werden die Institute der Hochschule für Elektrotechnik in Ilmenau mit den Betrieben, um die volkswirtschaftlich wichtigsten Forschungsaufgaben schneller und besser zu lösen. So hat die Hochschule mit den Hauptbetrieben der Elektrotechnik des Bezirkes Suhl, wie dem VEB Bauelemente Großbreitenbach und dem Zweigbetrieb Ilmenau des VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, konkrete Vereinbarungen über Produktionshilfe

getroffen, die die Verbesserung der Technologie, die Erhöhung der Produktivität und Qualität sowie die kurzfristige Entwicklung neuer Konstruktionen betreffen. Institute der Hochschule wirken auch in einer sozialistischen Forschungsgemeinschaft zur Qualitätsverbesserung der Glasdurchführungen für Halbleiterbauelemente mit.

▼ Ein zweiter Strahlengürtel ist nach amerikanischen Forschungsberichten neben dem Van-Allen-Gürtel in der unteren Schicht des Weltalls entstanden. Wahrscheinlich ist er auf die US-amerikanischen H-Bombenexplosionen im Weltall zurückzuführen. Er kann möglicherweise erhebliche Gefahren für die kommenden Weltraumfahrzeuge mit sich bringen, da schon jetzt Störungen der elektronischen Ausrüstung von Satelliten festgestellt wurden, die auf den Einfluß des neuen Strahlengürtels zurückgeführt werden.

Sowjetische Industriefernseh-anlagen

Im folgenden eine kurze Information über verschiedene sowjetische Industriefernseh-anlagen, die in diesem Jahr gefertigt werden.

● Die Industriefernseh-anlage PTU-OM 1 dient zur Beobachtung verschiedener Arbeiten und technologischer Vorgänge. Sie setzt sich aus einer Kamera und einem Empfänger mit der Bildröhre 35 LK 2 B zusammen. Die Kamera und der Empfänger sind mit einem 200-m-Kabel verbunden.

● Die Industriefernseh-anlage PTU-2 M hat gegenüber der Anlage PTU-OM 1 ein größeres Auflösungsvermögen (vertikal 500, horizontal 450 Zeilen bei einer Beleuchtungsstärke von min. 250 lx) und ermöglicht den Anschluß mehrerer (bis zu fünf) von der Kamera weiter entfernter Empfänger. Das Signal gelangt von der Kamera zum UKW-Modulator, wo es in ein hochfrequentes Signal verwandelt wird, und von da zu einem Kontrollempfänger und einem Leistungsverstärker (das Signal wird dann in einem der ersten drei OIRT-TV-Kanäle: 41,75; 49,75 oder 59,25 MHz über Kabel weitergeleitet). Die Entfernungen zwischen der Kamera, dem UKW-Modulator und den fünf Empfängern können bis zu je 1000 m betragen.

● Die Industriefernseh-anlage PTU-4 dagegen ist eine Anlage mit mehreren Kameras. Man kann mit ihrer Hilfe verschiedene Prozesse, die mit bis zu fünf Kameras aufgenommen werden, auf einem Empfänger verfolgen. Mit Hilfe eines Mischpultes können die einzelnen Kameras geschaltet und gesteuert werden. Die genannten Anlagen sind für einen Arbeits- sowie einen Wartezustand der Kameras konstruiert. Im Wartezustand sind alle Anodenspannungen gleich Null, und die Heizspannungen sind auf 60% verringert. Diese Vorkehrung erhöht die Lebensdauer der Aufnahme- und der anderen Röhren, verringert die Leistungsaufnahme und gewährleistet, daß das Bild nach acht Sekunden nach dem Umschalten aus dem Wartezustand in den Arbeitszustand erscheint.

Die Kameras dieser Anlagen sind mit Vidikons vom Typ LI-23 ausgestattet. Trotz der guten Eigenschaften dieser Aufnahme-röhren können sie infolge ihrer Trägheit keine schnellen Bewegungen übertragen und erfordern eine Beleuchtungsstärke von etwa 250 lx.

● Die Industriefernseh-anlagen PTU-101 und PTU-103 dienen zum Beobachten unbeweglicher und sich schnell bewegender Gegenstände bei kleiner Beleuchtungsstärke (min. 25 lx). Die Anlagen PTU-101 und PTU-103 unterscheiden sich durch die Anzahl der Kameras: die erste besitzt eine, die zweite aber zwölf. Das Signal gelangt von der Kamera zum Vorverstärker, der sich max. 25 m von ihr entfernt befinden darf. Vom Vorverstärker gelangt das Signal zum UKW-Modulator und Leistungsverstärker, der von der Kamera max. 1000 m entfernt sein kann. Von da gelangt das hochfrequente Signal über Kabel (auf einem der ersten zwei OIRT-TV-Kanäle) zum Kontrollgerät und zu fünf max. 1500 m entfernten Empfängern. Außer dem ersten ist in einer Entfernung von 200 m noch ein zweites Kontrollgerät vorgesehen.

Die Kameras sind mit Superorthokons vom Typ LI-17 bestückt. Dadurch besitzt die Anlage ein großes Auflösungsvermögen — in Bildmitte 500, in den Bildecken 450 Zeilen. Die Kameras haben entweder ein Objektiv Ju-8 oder ein Objektiv Mir-1. Die Kameras können horizontal um 240° und vertikal $\pm 30^\circ$ geschwenkt werden.

● Die Dispatcher-Industriefernseh-anlage DTU-18 dient zum Beobachten unbeweglicher oder sich schnell bewegender Gegenstände und verschiedener technologischer Prozesse. Die Anlage besitzt 18 Kameras, und das Auflösungsvermögen beträgt bei einer Beleuchtungsstärke von min. 250 lx und einer Länge des Kamerakabels von 300 m vertikal 500 und horizontal 450 Zeilen, bei einer Länge des Kamerakabels von 1000 m 400 Zeilen. Die Übertragung vom UKW-Modulator zum Empfänger wird in einem der

ersten drei OIRT-TV-Kanäle durchgeführt. Die Entfernungen zwischen den Kameras und dem UKW-Modulator und dem Empfänger können bis zu 1000 m betragen. Die Anlage ist besonders für das Eisenbahnwesen geeignet.

Stereorundfunkversuche in der CSSR

Im tschechoslowakischen Nachrichtentechnischen Institut VÚST „A. S. Popow“ wurde eine komplette labormäßige Stereo-Sende- und Empfangseinrichtung entwickelt.

Die Einrichtung arbeitet mit einem L + R-Summensignal 50 Hz bis 15 kHz (das auch für monauralen Empfang benutzt wird) und einem Hilfssignal (Bandbreite 30 kHz).

Der Sender setzt sich aus dem Stereoteil, einer Kodiereinheit und dem eigentlichen FM-Sender mit Antenne zusammen. Die Kodiereinheit besitzt eine Matrix, mit der ein Summen- und ein Differenzsignal erzeugt wird, beide Signale gelangen durch Preemphasiskreise in einen Modulator (Differenzsignal) bzw. in einen Phasenschieber (Summensignal). Das Differenzsignal wird auf einen Hilfsträger moduliert. Dieser modulierte Hilfsträger wird nun mit dem Summensignal gemischt und zum eigentlichen FM-Sender geleitet. Der Frequenzhub des Trägers, der für das Summensignal bestimmt ist, beträgt die Hälfte des üblichen Frequenzhubes für FM-Sender. Der restliche Teil des Hubes verbleibt dann für die Hilfsträgerfrequenz. Dadurch wird sichergestellt, daß die HF-Bandbreite 200 kHz nicht überschreitet.

Die Empfänger für diese Sendearbeit sind bis zum FM-Detektor wie üblich ausgeführt. Hinter diesem ist dann ein kodiertes Stereosignal vorhanden. Dieses wird (bei einem 1:1-Verhältnis zwischen der Amplitude des Summensignals und des Hilfsträgers) über gegenseitig entgegengesetzt polarisierte Detektoren und Deemphasiskreise in die Verstärker für beide Stereokanäle geleitet.

In „radio mentor“ veritas?

Auf der „Wir erfahren“-Seite der Westberliner Fachzeitschrift „radio mentor“ 3 (1963) S. 169 fanden wir folgende Meldung:

„Ende 1962 waren in der Ostzone 1,8 Millionen Fernsehteilnehmer angemeldet, das entspricht einer Zunahme von rund 3000 während des vergangenen Jahres.“

An dieser Meldung ist alles falsch, was man nur falsch machen kann. In der DDR gab es am 31. 12. 1962 nicht 1,8, sondern 1 892 477, also rund 1,9 Millionen Fernsehteilnehmer. Da die Zahl der Fernsehteilnehmer sich am 31. 12. 1961 auf 1 459 300 belief, betrug die Zunahme während des vergangenen Jahres nicht 3000, sondern 433 177. Wie die Herren Kollegen vom „radio mentor“ auf die Zahl 3000 gekommen sind, ist uns ganz besonders schleierhaft. Wir sind sorgfältig alle uns bekannten Möglichkeiten an Druckfehlern durchgegangen, aber darauf, wie aus 433 177 die Zahl

3000 werden konnte, sind wir nicht gekommen.

Nun könnte uns die Redaktion des „radio mentor“ natürlich etwa folgendermaßen antworten: „Ihr sprecht von der Deutschen Demokratischen Republik. Für die treffen Eure Zahlen zu. Wir aber sprechen von der Ostzone, also einer Zone oder einem Lande, die oder das es nicht gibt. Wie können also unsere Zahlen falsch sein — es gibt sie ja auch nicht!“ Diese Antwort könnte man uns, wie gesagt, geben, sie wäre sogar formallogisch einwandfrei — bloß wir glauben nicht, daß uns „radio mentor“ so antworten wird.


Wir sehen aber der Gegenäußerung von „radio mentor“ mit Interesse entgegen. Man wollte doch sicherlich die Fachwelt seriös informieren und hat irgendwie unerklärliches Pech gehabt — oder ...?

P. S.

UKW-Transistorkoffergerät stern 3

Dipl.-Ing. S. KROCKER

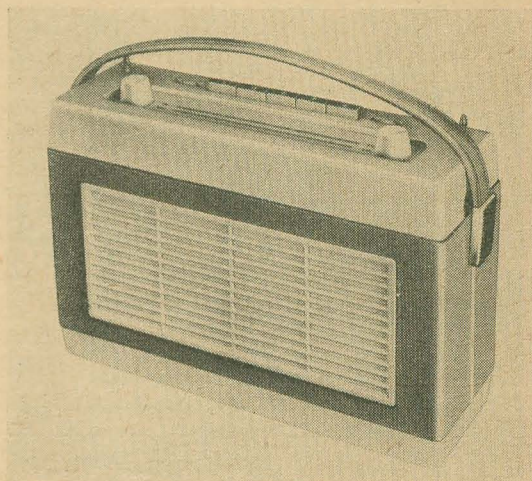Mitteilung aus dem VEB Stern-Radio Rochlitz



Mit „stern 3“ brachte der VEB Stern-Radio Rochlitz seinen ersten Transistorkoffer mit UKW-Bereich auf den Markt. Als Parallelentwicklung stimmt dieses Gerät mit „stern 4“ im konstruktiven Aufbau und im NF-Teil im wesentlichen überein. Obwohl wir „stern 4“ im Heft 13 (1962) bereits ausführlich beschrieben, veröffentlichen wir im folgenden doch das gesamte Schaltbild und eine eingehende Schaltungsbeschreibung von „stern 3“, um unseren Lesern für den Reparaturfall geschlossene Unterlagen in die Hand zu geben.

Der Koffersuper „stern 3“ enthält 11/7 Kreise und ist mit zehn Transistoren bestückt. Die Stromversorgung erfolgt aus fünf Monozellen. Für die Verwendung im Kraftwagen ist das Gerät zum Anschluß der Autoantenne mit einer Buchse versehen, die nach Abnehmen des Traggriffes zugänglich wird. Weiterhin ist zum Einbau im PKW „Wartburg“ eine Autohalterung vorgesehen, in die sich der Koffersuper leicht einsetzen läßt. Er ist dann über die an der Unterseite des Gerätes befindliche Steckerfassung an die Autobatterie und den Wagenlautsprecher angeschlossen. In diesem Falle speist die Autobatterie gleichzeitig eine Soffitte zur Skalenbeleuchtung.

Sämtliche Baugruppen und Einzelteile sind in einem Rahmenchassis montiert, wodurch sich ein stabiler Aufbau ergibt. Das Gerät ist in gedruckter Schaltungstechnik aufgebaut.

FM-Teil

Der UKW-Tuner ist als besonderer abgeschirmter Baustein in konventioneller Verdrahtungsweise ausgeführt.

Das Signal gelangt von den zum gestreckten Dipol ausziehbaren Teleskopantennen auf den symmetrischen Eingang, der durch die Erdung seiner Mittenanzapfung auch als unsymmetrischer Eingang für die Autoantenne verwendet werden kann.




Durch den niedrigen Eingangswiderstand der in Basisschaltung arbeitenden HF-Vorstufe erhält der fest abgestimmte Eingangskreis die notwendige Bandbreite. Der kapazitiv abgestimmte Kollektorkreis ist über die kleine Kapazität C_8 an den niederohmigen Eingang der selbstschwingenden additiven Mischstufe angepaßt, die ebenfalls in Basisschaltung betrieben wird. Der Oszillatorkreis liegt über C_{16} , der gleichzeitig die Primärkapazität des ZF-Bandfilters $L_{15/16}$ darstellt, am

Kollektor. Die Spule L_{14a} bewirkt in Verbindung mit C_9 durch Phasenkorrektur der über C_{10} rückgekoppelten Oszillatorspeisespannung eine in Abhängigkeit von der Frequenz annähernd konstante Oszillatoramplitude.

Um bei großen Eingangssignalen den veränderlichen Einfluß der spannungsabhängigen Kollektorkapazität zu unterdrücken, liegt parallel zum Primärkreis des ersten ZF-Filters die Diode D_1 . Sie wird bei kleinen Eingangssignalen durch die über R_4 gewonnene Vorspannung gesperrt.

Das Weglaufen der Oszillatorfrequenz durch Speisespannungsschwankungen, wie sie insbesondere beim Anschluß des Gerätes an die Autobatterie auftreten können, wird dadurch wirksam unterdrückt, daß die Oszillatorstufe über den Stabilisierungstransistor T_{10} eine konstante Betriebsspannung erhält.

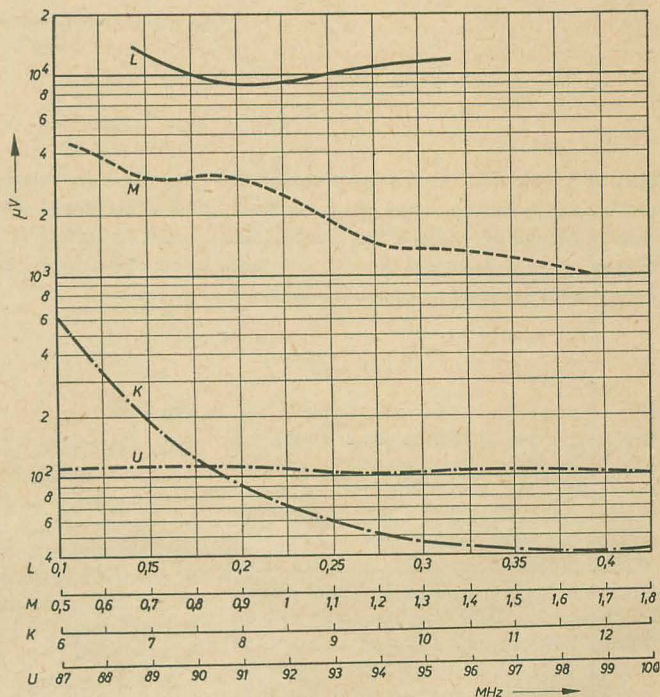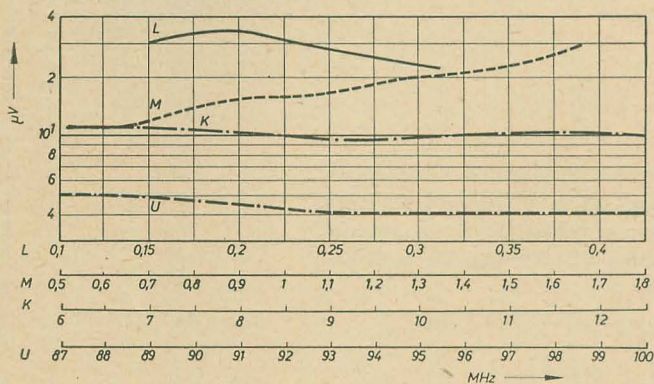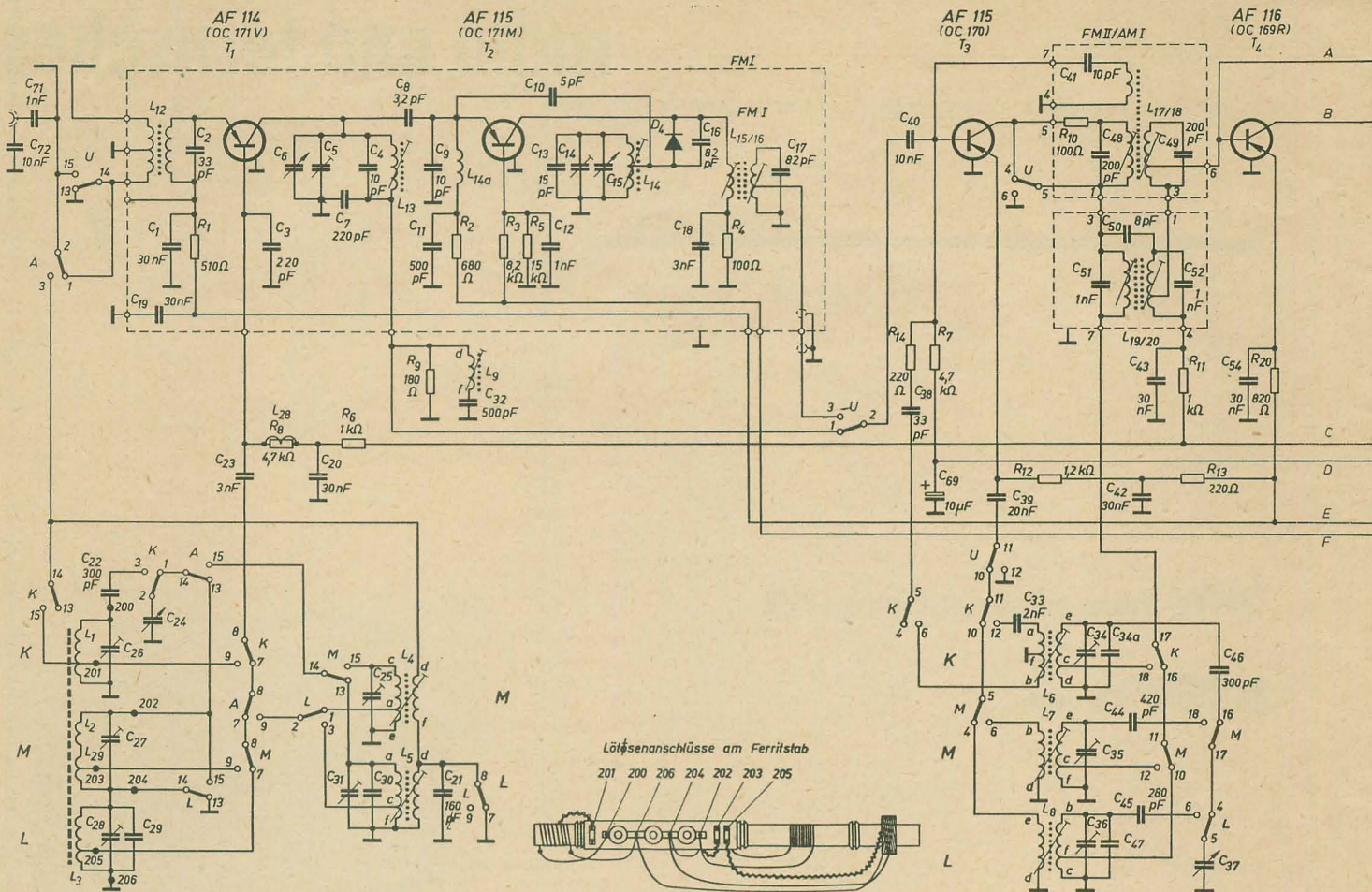An den Tuner schließt sich ein dreistufiger ZF-Verstärker an, dessen Stufen in neutrali-



stierter Emitterschaltung arbeiten. Der an jedem Kollektor liegende Reihenwiderstand vermindert die Verstimmung des Primärkreises bei großen Eingangssignalen. Im Anschluß an die letzte ZF-Stufe folgt ein symmetrischer Radiodetektor, dessen Reihenwiderstände R_{28} und R_{30} zum Einstellen der besten AM-Unterdrückung dienen. Alle ZF-Stufen sowie der HF-Vorstufen-transistor und der Transistor T_{10} erhalten eine konstante, von der Speisespannung unabhängige Basisvorspannung, die von einer besonderen Gnomzelle geliefert wird. Da diese Zelle nur mit einem sehr geringen Strom belastet ist, wird ihre Lebensdauer praktisch durch die Lagerfähigkeit begrenzt. Auf Grund der konstanten Vorspannungen ergibt sich bei einem Absinken der Speisespannung ein weniger starker Verlust an Empfindlichkeit. Eine weitere Stabilisierung


Empfindlichkeitskurven für K, M, L (mit Autokunstantenne gemessen) und UKW (Eingang 70 Ω)

Spiegelfrequenzkurven für K, M, L (mit Autokunstantenne gemessen) und UKW (Eingang 70 Ω)


der Verstärkung bewirkt der Widerstand R_{24} . Er hat zur Folge, daß sich bei Verringerung der Speisespannung der Emitterstrom im Transistor T_6 erhöht, so daß sich eine erhöhte Stufenverstärkung ergibt. Diese Maßnahmen gestatten eine Ausnutzung des Batteriesatzes bis etwa 4 V.

AM-Teil

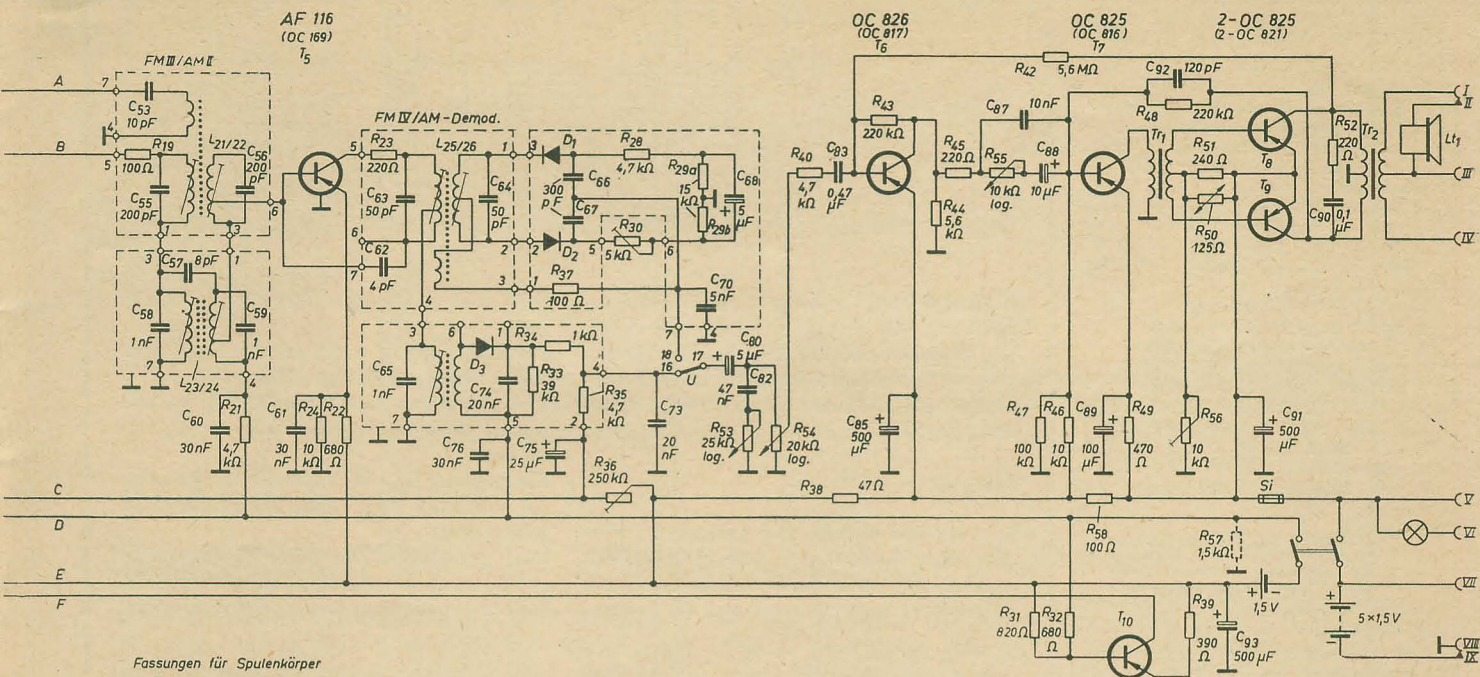Die eingebaute Ferritantenne ermöglicht Empfang auf allen AM-Wellenbereichen. Die Bereichswahl erfolgt durch einen Drucktastenschalter, dessen Schaltkontakte unmittelbar in die gedruckte Leiterplatte eingelötet sind.




Fassungen für Spulenkörper

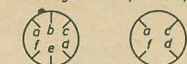


auf die Anschlussfahnen gesehen

Transistorenanschlüsse

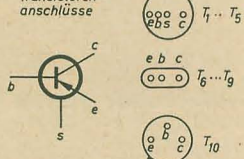


HF-Schalter

Schalterstellung: ungedrückt

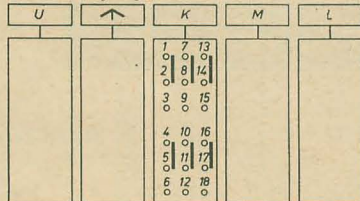

Steckerfassungsanschlüsse

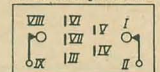

von unten auf die Lötflächen gesehen

Bandfilteranschlüsse



sämtliche Anschlüsse von der Leiterseite aus gesehen




Bei Betrieb des Gerätes im Kraftwagen werden durch eine Antennentaste für MW und LW besondere Vorkreise eingeschaltet, während die Ferritantennenvorkreise unwirksam werden. Außerhalb des Kraftwagens besteht bei KW die Möglichkeit, durch Drücken der Antennentaste eine Teleskopantenne als zusätzliche Behelfsantenne zu verwenden.

Schaltbild des UKW-Transistorkoffers „stern 3“

Rauschabstandsmessung

Bandfilterkurve, ZF-Selektion $f_0 = 473 \text{ kHz}$ (Links unten)

Durchlaßkurve UKW $f = 94 \text{ MHz}$

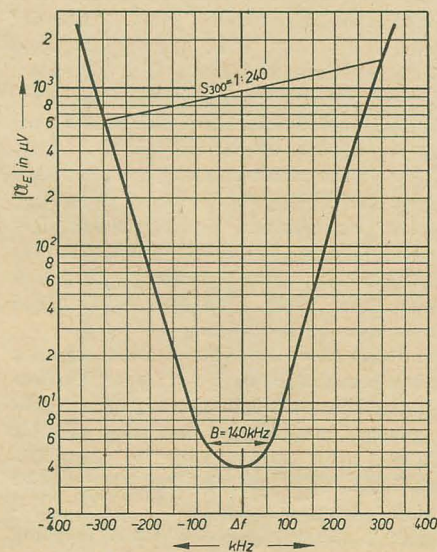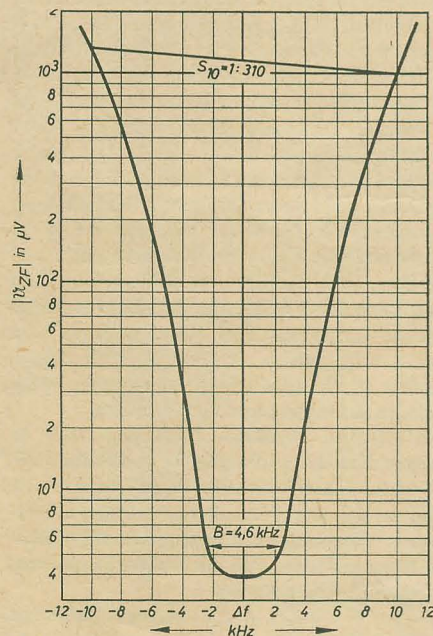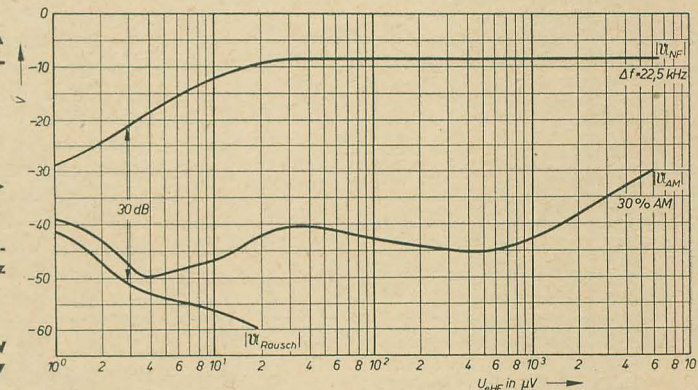

Über C_{23} gelangt das Signal von den Vorkreisen zur Basis von T_1 . Diese Stufe arbeitet bei AM als geregelte aperiodische Vorstufe in Emitterschaltung. Am Kollektor dieser Stufe liegt der Arbeitswiderstand R_1 mit parallelgeschaltetem ZF-Sauggkreis. Es folgt eine selbstschwingende additive Mischstufe mit dem Transistor T_3 . Diese wirkt für die Eingangsfrequenz als Emitterschaltung, für die Oszillatorfrequenz dagegen als Basisschaltung. Um das notwendige Massepotential an der Basis zu erhalten, ist bei KW der Oszillatorrückkopplungsweig zu einer Brückenschaltung erweitert. Im ZF-Teil kann wegen des geringen Rückwirkungsleitwertes der verwendeten Transistoren auf eine Neutralisation verzichtet werden. Die Kopplung der Bandfilter erfolgt kapazitiv. Zur Demodulation wird eine Germaniumdiode OA 625 verwendet. Die dabei über R_{23} entstehende

Technische Daten

Stromversorgung: Batterie

Betriebsspannung:

7,5 V (5 × 1,5-V-Monozellen in Heizzellen- oder Beleuchtungszellenausführung)
1,5-V-Gnomzelle (Stabilisierung)

Stromaufnahme: ≈ 16 mA (ohne Signal)

Wellenbereiche:

U 87,5 ... 100 MHz (3,42 ... 3 m)
K 5,8 ... 12,5 MHz (51,7 ... 24 m)
M 520 ... 1620 kHz (577 ... 185 m)
L 150 ... 300 kHz (2000 ... 1000 m)

Transistorbestückung:

T₁ OC 171 V (AF 114) Vorstufe
T₂ OC 171 M (AF 115) FM-Mischstufe
T₃ OC 170 (AF 115) AM-Mischstufe
T₄ OC 169 R (AF 116) ZF-Verstärker
T₅ OC 169 (AF 116) ZF-Verstärker
T₆ OC 826 (OC 817) NF-Vorstufe
T₇ OC 825 (OC 816) Treiberstufe
T₈ 2 — OC 825
T₉ 2 — OC 821 Gegentaktendstufe
T₁₀ ohne Bezeichnung Stabilisierungs-
transistor

Dioden: D₁ } O 2 A 646 FM-Demodulator
D₂ }
D₃ OA 625 AM-Demodulator
D₄ OA 625 Dämpfungsdiode

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise:

7 AM/11 FM, davon jeweils 2 abstimbar

Zwischenfrequenz: AM 473 kHz/FM 10,7 MHz

Empfangsansenne:

für U zwei Teleskopantennen, für K, M und L eingebaute Ferritantenne
bei K und gedrückter Antennentaste wirkt die rechte Teleskopantenne als Zusatzantenne

NF-Teil: Gegentaktendstufe (B-Verstärker)

Ausgangsleistung: 250 mW (k ≤ 10%)

Lautsprecher: L 2157 P mit Hochtonkegel
(Z = 3,6 Ω / 2 VA)

Klangregelung:

getrennte Sopran- und Baßregler

Antrieb: Seilantrieb

Anschlußmöglichkeiten:

Autoantenne (umschaltbar durch mit ↑ gekennzeichneten Drucktaste)

Gehäuseabmessungen:

Breite 293 mm; Höhe 202 mm; Tiefe 97 mm

Gewicht: ≈ 3,2 kg mit Monozellen

Gehäuse:

kombiniertes Holz-Plast-Gehäuse mit Kunststoffüberzug

Meßwerte

Niederfrequenzteil

NF-Empfindlichkeit:

≤ 6 mV (f = 1000 Hz; N_a = 50 mW)

Klirrfaktor:

≤ 10% (f = 1000 Hz; N_a = 250 mW)

Zwischenfrequenzteil

AM-ZF-Empfindlichkeit:

≈ 6 μV (Basis T₃ über 0,1 μF)

≈ 80 μV (Basis T₄ über 0,1 μF)

≈ 1,6 mV (Basis T₅ über 0,1 μF)

gemessen bei herausgedrehtem Saugkreis bei einer Ausgangsleistung von 50 mW

FM-ZF-Empfindlichkeit:

≈ 120 μV (Basis T₃ über 0,1 μF)

≈ 1,5 mV (Basis T₄ über 0,1 μF)

≈ 20 mV (Basis T₅ über 0,1 μF)

bezogen auf 1 V Ratiospannung

ZF-Bandbreite: AM 3,5 ... 5,5 kHz

FM 160 ... 220 kHz

ZF-Selektion: AM ≥ 40 dB FM ≥ 30 dB

Hochfrequenzteil

Empfindlichkeit:

U ≤ 10 μV für 30 dB Rauschabstand

≤ 15 μV für 1 V Ratiospannung

gemessen mit Meßrahmen:

K ≤ 1,2 mV/m

M ≤ 300 μV/m

L ≤ 1,5 mV/m

bezogen auf 10 dB Rauschabstand

N_a = 50 mW, m = 30%

gemessen mit Autokunstantenne:

K ≤ 50 μV


M ≤ 50 μV

L ≤ 60 μV

bezogen auf 10 dB Rauschabstand,

N_a = 50 mW, m = 30%

Niederfrequenzgang

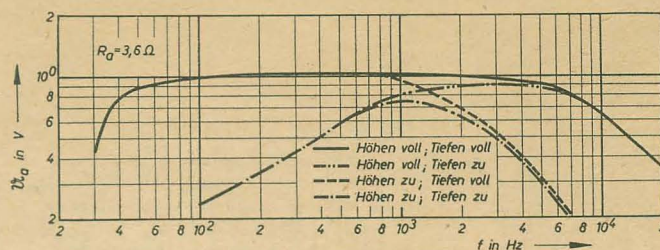

Gleichspannung verringert die Grundvorspannung, die durch Spannungsteilung mit den Widerständen R₂₃, R₂₄, R₂₅, R₂₆ gewonnen wird, und bewirkt so über die Regelstufen T₁ und T₄ die automatische Verstärkungsregelung.

NF-Teil

Der NF-Teil enthält eine rauscharme Vorstufe, eine Treiberstufe und die in Gegentakt-B-Schaltung arbeitende Endstufe. Durch Gegenkopplung der Vorstufe und der Treiber-

stufe wird eine verzerrungsarme Wiedergabe erreicht.

Die Stabilisierung der Vorstufe erfolgt nach dem Prinzip der halben Speisespannung, T₇ wird durch den Emittierwiderstand R₁₀ und die Endstufe durch den Heißeiter R₂₀ stabilisiert.

Sopranregler R₂₃ und Baßregler R₂₅ gestatten die subjektive Einstellung des gewünschten Klangbildes.

Ein permanentdynamischer Lautsprecher (2 VA, 3,6 Ω) mit Hochtonkegel gewährleistet die Wiedergabe eines breiten Frequenzbandes.

Wir lernen kennen:

UKW-Transistorkoffer stern 3

Nach den AM-„sternen“ 1, 2 und 4 wurde als Krönung der Rochlitzer Transistorempfänger zur Leipziger Herbstmesse 1962 mit „stern 3“ ein AM/FM-Koffer vorgestellt. Vom VEB Stern-Radio Rochlitz wurde uns freundlicherweise ein Gerät aus der Nullserie und eins aus der Serienfertigung zur Verfügung gestellt. Die Überprüfungszeit war verhältnismäßig kurz, so daß wir zum Einsatz auf Zeit noch nichts sagen können. Zum Äußeren möchten wir nur kurz bemerken, daß „stern 3“ als Zwilling von „stern 4“ erscheint. Man verwandte für beide Typen das gleiche Gehäuse, eine Kombination aus Holz (Mittelteil) und Platten in der modischen Farbzusammenstellung grau-weiß. Der Entwurf stammt vom Institut für angewandte Kunst. Auch der AM-Teil des „stern 3“ ist, wie wir bereits auf Seite 195 erwähnten, analog dem „stern 4“. Da wir „stern 4“ bereits im Heft 13 (1962) fast ausführlich besprachen, beschränken wir uns im folgenden auf den UKW-Teil.

Wir möchten gleich betonen, daß sich Nullserien- und Seriengerät, abgesehen von einigen kleinen mechanischen Verbesserungen, nicht voneinander unterscheiden. Wir halten das für einen überzeugenden Beweis für die gründliche Entwicklung, Durchkonstruktion und technologische Bearbeitung des Gerätes.

Ein Gerät dieser Größe und Ausstattung kann sich in bezug auf Brillanz und Dynamik selbstverständlich nicht mit einem großen Tischempfänger vergleichen, aber der störfreie UKW-Bereich besticht auch bei dieser Geräteklasse. Sehr zu begrüßen ist die Aufnahme einer getrennten Höhen- und Tiefenregelung, die gerade beim UKW-Empfang

wichtig ist, um die beste Klangqualität einstellen zu können.

Beim Herausziehen der Teleskopantennen für den UKW-Empfang darf man nicht zu zaghaft sein, sonst lassen sich die Stäbe nicht abwinkeln. In der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanweisung wird besonders darauf hingewiesen. Leider kann man einiges andere in der Bedienungsanweisung nicht finden, deshalb sei zu ihr noch einiges gesagt.

Man hat den Eindruck, daß sie mit nicht sehr viel Sorgfalt und Mühe zusammengestellt und redigiert wurde. Da ist z. B. die Position 8 einmal im Bild 2 angegeben; sie bezeichnet dort eine Schraube. Für die Taste Nr. 8 im Bild 4 sucht man die Erklärung vergeblich. Wahrscheinlich sollte es hier auch 7 und nicht 8 heißen. Aber eine Erläuterung für Nr. 7 gibt es auch nicht.

Ferner wird auf Seite 2 erwähnt, daß sich der Kunde mit „stern 3“ ein leistungsfähiges Rundfunkgerät gekauft hat, das ihn u. a. auch auf Fahrten im Kraftfahrzeug gut unterhalten wird. Außer dem lakonischen Satz am Ende der Schrift „Für Autobetrieb vorgesehen“ findet man aber keinen weiteren Hinweis, wie und wann der Besitzer seinen „stern 3“ als Autoradio benutzen kann. Aber gerade das interessiert viele Kunden.

Es wäre zu begrüßen, wenn man auch in dieser Beziehung die gewohnte Qualität des Werkes einhalten würde. Denn „stern 3“ ist mit seinen vier Wellenbereichen, der universellen Verwendbarkeit und guten Empfangsleistung auf jeden Fall ein Knüller in unserem Rundfunkgeräteangebot.

Blodszun

UKW-Super mit Transistoren

HELMUT WAGNER

Im nachfolgend beschriebenen Gerät wurden für den UKW-Baustein Transistoren des Typs OC 883 und für die ZF-Stufen der Typ OC 882 der DDR-Produktion verwendet. Leider fehlt z. Z. im Angebot des HWF noch ein UKW-Transistor mit einer Grenzfrequenz von ≥ 100 MHz. Die HF-Verstärkung des OC 883 ist jedoch noch ausreichend, um eine brauchbare Empfangsleistung zu erzielen.

Der Aufbau des Gerätes erfolgt in Bausteinen, die sich leicht austauschen und ergänzen lassen.

Für den Einbau des UKW-Supers wurde ein SONRA-Gehäuse vom Typ Ilmenau 210 verwendet.

Bei sorgfältiger Arbeit bereitet der Nachbau keine nennenswerten Schwierigkeiten. Es wird jedoch dann von einem Nachbau abgeraten, wenn die notwendigen Vorkenntnisse fehlen und die erforderlichen Meßgeräte nicht zur Verfügung stehen.

Schaltungsbeschreibung

In der nachfolgenden Schaltungsbeschreibung werden die einzelnen Baustufen kurz beschrieben.

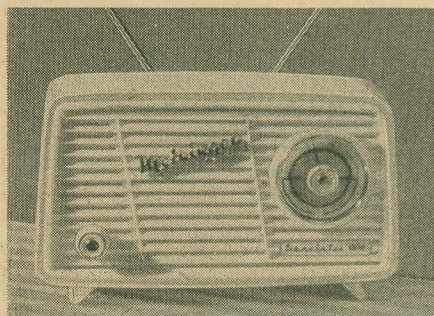


Bild 1: Ansicht des UKW-Transistorsupers

96 MHz. Eine Neutralisation der in Basis arbeitenden Vorstufe ist nicht erforderlich. Der Zwischenkreis L_3 wird mit einem Drehkondensator abgestimmt. Parallel dazu ist ein Kondensator zu schalten, der je nach verwendeten Drehkondensator 10 ... 15 pF betragen kann. Die Ankopplung an die Mischstufe erfolgt über einen Kondensator von 5 pF.

T_2 arbeitet als selbstschwingende Mischstufe in Basisschaltung. Die Rückkopplung erfolgt kapazitiv über einen 5-pF-Kondensator. Die entstehende Phasendrehung wird durch L_4 wieder aufgehoben. L_4 ist veränderlich ausgeführt und beeinflusst die Oszillatoramplitude. Für die Zwischenfrequenz wirkt L_4 als Saugkreis. L_5 wurde zur Erreichung einer guten Frequenzstabilität nach der ersten Windung angezapft. Die Temperaturabhängigkeit wird durch den parallel zum Drehko liegenden Kondensator kompensiert. Dieser Kondensator ist sorgfältig auszuwählen.

Die Auskopplung der Zwischenfrequenz erfolgt über L_7 .

ZF-Stufe

Der ZF-Verstärker wurde in Basisschaltung ausgeführt. Diese Schaltung hat zwar gegenüber der Emitterschaltung eine etwas geringere Stufenverstärkung, ist jedoch weniger kritisch, und eine Neutralisation ist nicht un-

Technische Daten

Wellenbereich: 87 ... 100 MHz

Zwischenfrequenz: 6,75 MHz

Speisespannung: 9 V

Stromaufnahme:

HF- und ZF-Teil \approx 5,5 mA

NF-Teil \approx 5,5 mA (Ruhestrom)

NF-Teil \approx 20,0 mA (max)

Verwendete Einzelteile

1 UKW-Drehkondensator 2×14 pF	VEB Funkwerk Dresden
2 Trimmer 3373 3 ... 7 pF	VEB Keramische Werke Hermsdorf
4 AM/FM-Filterkörper oder	VEB Stern-Radio Sonneberg
3 Fernseh-ZF-Filter (Start-Serie) und	Rafena oder Staßfurt
1 Filter F_{203}	Rafena oder Staßfurt
1 Treibertrafo Best. Nr. 469212	vom Transistor-taschensuper Sternchen
1 Ausgangsrafo Best. Nr. 469211	vom Transistor-taschensuper Sternchen

Die einzelnen ZF-Stufen unterscheiden sich nur geringfügig. Zur Vermeidung von Übersteuerungserscheinungen wird in die Kollektorleitung ein Widerstand von 200 ... 500 Ω eingefügt. Eine Neutralisation erwies sich als nicht erforderlich. Zur Erhöhung der Betriebsgüte der Einzelkreise erfolgte das Wickeln der Einzelkreise mit HF-Litze 10 \times 0,04.

Der Ratiodektor wurde ebenfalls in Bausteinform ausgeführt. Zur Demodulation werden zwei Germaniumdioden des Typs OAA 646 oder OA 645 verwendet.

Die vorliegende Schaltung weicht von der üblichen Detektorschaltung etwas ab, sie ermöglicht dafür einen einfachen Aufbau. Auf eine Regelung des ZF-Teiles wurde auf Grund des dafür erforderlichen Aufwandes verzichtet.

NF-Teil und Stromversorgung

Der NF-Teil — bestehend aus NF-Vorstufe, Treiberstufe Gegentaktendstufe — weist

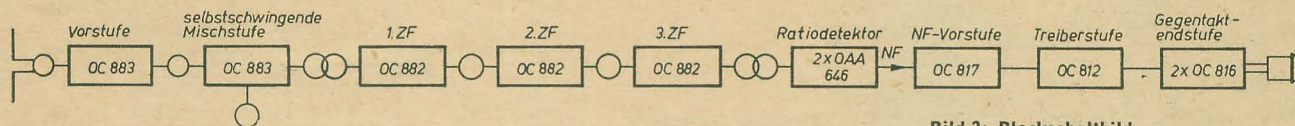


Bild 2: Blockschaltbild

ben. Bild 1 vermittelt die Ansicht des Gerätes, und die Bilder 2 und 3 zeigen das Blockschaltbild und die Gesamtschaltung des UKW-Supers.

UKW-Stufe

Die HF-Spannung gelangt über L_1 und L_2 an den in Basis geschalteten Transistor T_1 . Die Ankopplung der Antenne kann symmetrisch oder unsymmetrisch erfolgen. L_1 hat bei 300 Ω 2 \times 2 Windungen, die bifilar auf L_2 gewickelt werden. Die Enden werden überkreuz angeschlossen. Die Mitte von L_1 wird zur Erhöhung der ZF-Festigkeit an Masse gelegt. Die Abstimmung von L_2 erfolgt auf

bedingt erforderlich. Für den Aufbau des ZF-Verstärkers können Einzelkreise oder Bandfilter verwendet werden. Bei Bandfiltern ist die Selektion besser. Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Aufbaues der einzelnen Stufen wurden Einzelkreise verwendet. Nur der erste ZF-Kreis wird mit L_7 , L_8 zu einem Bandfilter erweitert. Da das Gerät vorwiegend mit einer eingebauten Antenne betrieben wird, ist die vorhandene Trennschärfe ausreichend. Die Ankopplung an T_2 erfolgt über L_9 . Auf eine Erweiterung zu einem Bandfilter mit L_8 , L_9 kann verzichtet werden, wenn der Emitter von T_2 mit 300 pF an L_7 angekoppelt wird.

keine Besonderheiten auf. Die hierbei verwendeten Übertrager des „Sternchen“ lassen in der Wiedergabequalität einiges vermissen. Wenn es platz- und gewichtsmäßig möglich ist, sollte man eine qualitativ zweckmäßigere Endstufe mit größeren Übertragern vorsehen, die auch eine wesentlich höhere Ausgangsleistung zulassen.

Die Stromversorgung erfolgt aus zwei in Reihe geschalteten 4,5-V-Flachbatterien. Es können natürlich auch fünf Monozellen verwendet werden. Die Endstufe wird dann ebenfalls auf 7,5 V umgeschaltet. Der Siebwiderstand der HF- und ZF-Stufen ist dann von 300 Ω auf 50 Ω und der der NF-Vorstufe

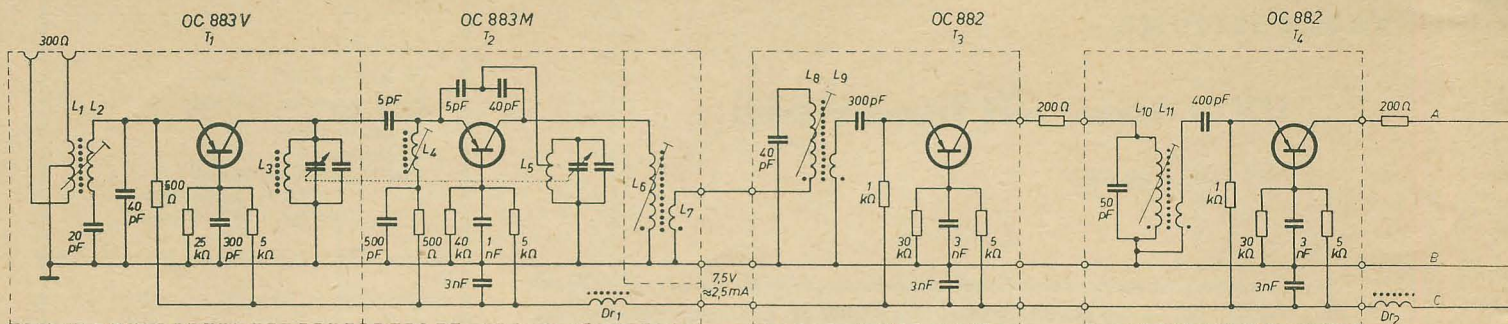


Bild 3: Gesamtschaltung

von 4 kΩ auf 1,5 kΩ zu verringern. Dabei ist die Endstufe durch Verändern des 5-kΩ-Widerstandes am Basisspannungsteiler so einzustellen, daß ein Kollektorstrom von etwa 4 mA fließt. Für die NF-Vorstufe ist ein rauscharmer Transistor von $F \leq 5$ dB zu verwenden.

Hinweise für den Aufbau des Gerätes



Der Aufbau der einzelnen Stufen ist teilweise aus den Fotos ersichtlich. Er richtet sich jedoch vor allem nach dem zur Verfügung stehenden Material. Im Bild 4 ist die Rückansicht des Gerätes dargestellt.

UKW-Stufe

Bild 5 zeigt den UKW-Baustein. Die Anordnung der einzelnen Teile richtet sich in erster Linie nach dem verwendeten Drehkondensator. Es ist zweckmäßig, parallel zum Drehkondensator Trimmer ($3 \dots 7$ pF) zu schalten, die den Abgleich erleichtern. L_2 ist mechanisch stabil zu befestigen, damit eine Frequenzänderung durch Erschütterungen usw. vermieden wird. L_1 und L_2 sind nur auf der Außenseite des Tunergehäuses anzubringen. Die Leitungsführung ist so kurz wie möglich vorzunehmen. Der gesamte Tuner ist gut abzuschirmen, um unerwünschte Störstrahlungen zu unterdrücken.

Bild 6 (links): ZF-Stufe mit SONRA-AM/FM-Filterkörper

Bild 7 (rechts): ZF-Stufe mit Fernseh-ZF-Filter

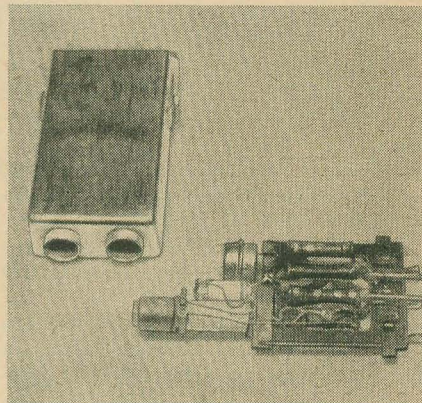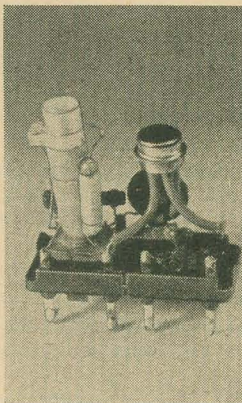

ZF-Stufe

Für die ZF-Filter lassen sich bei den angegebenen Windungszahlen alle Spulenkörper mit einem Durchmesser von 7 mm verwenden.

Voraussetzung ist allerdings, daß die HF-Eisenkerne für eine Frequenz von etwa 10 MHz geeignet sind. Zum Aufbau der ZF-Stufen wurden SONRA-AM/FM-Bandfilter, die entsprechend umzuwickeln sind, verwendet. Diese Bauweise hat den Vorteil, daß alle Bauelemente innerhalb des Filters untergebracht werden können. Bild 6 zeigt den Aufbau einer ZF-Stufe mit SONRA-AM/FM-

Filterkörper und Bild 7 eine ZF-Stufe mit Fernseh-ZF-Filter.

Die Filterabschirmung wird auf 35 mm Höhe gekürzt. Die Verarbeitung der HF-Litze ist mit großer Sorgfalt vorzunehmen. Die Abisolierung der HF-Litze erfolgt am einfachsten über einer Spiritusflamme. Dabei wird die HF-Litze bis zur Rotglut erhitzt und dann sofort in Spiritus abgekühlt. Bei der Verwendung von SONRA-AM-FM-Filter (Bild 8) wird für den Ratiodetektor die volle Filterhöhe von 55 mm benötigt. Bei der bifilaren Wicklung L_{15} ist auf den richtigen Anschluß zu achten.

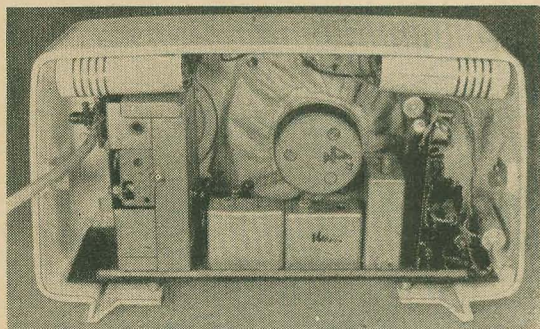


Bild 4: Rückansicht des UKW-Transistorsupers

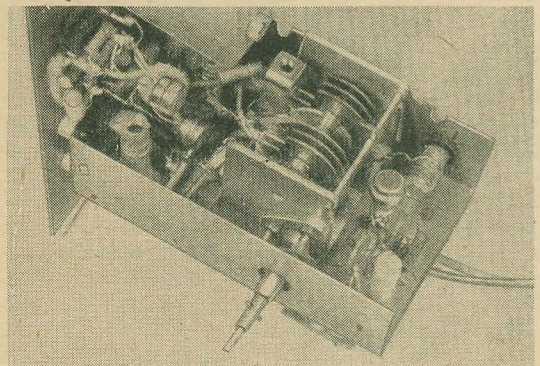


Bild 5: Ansicht des UKW-Bausteins

Spulen- und Wickeldaten für L_1 bis L_{15}

Bezeichnung	Windungen	Durchmesser in mm	Ausführung	Spulenkörperdurchmesser in mm
L_1	2×2	0,5 CuL	bifilar	7
L_2	5	0,5 Cu	versilbert	7
L_3	4	1,0 Cu	versilbert	7
L_4	5	0,5 CuL		5
L_5	4	1,0 Cu	versilbert	7
L_6	42	10×0,04	HF-Litze	7
L_7	3	0,3 CuLS		7
L_8	45	10×0,04	HF-Litze	7
L_9	3	0,3 CuLS		7
L_{10}	48	10×0,04	HF-Litze	7
L_{11}	3	0,3 CuLS		7
L_{12}	48	10×0,04	HF-Litze	7
L_{13}	3	0,3 CuLS		7
L_{14}	30+20	10×0,04	HF-Litze	7
L_{15}	2×22	10×0,04	HF-Litze	7

Bei Verwendung von Rafena Fernseh-ZF-Filtern

L_8	54	0,2 CuLS		
L_9	5	0,2 CuLS		
L_{10}	54	0,2 CuLS		
L_{11}	5	0,2 CuLS		
L_{12}	54	0,2 CuLS		
L_{13}	5	0,2 CuLS		

Kurzwellen-Vor- und -Mischstufe mit dem Transistor OC 882

CLEMENS HÖRINGER

Mitteilung aus dem Institut für Halbleitertechnik, Teltow-Stahnsdorf

Der nachfolgende Beitrag behandelt die Anwendung des Drift-Transistors OC 882 in Kurzwellenschaltungen. In einer praktisch ausgeführten Schaltung mit Vor- und Mischstufe wird das Verhalten dieses Transistors beschrieben.

Allgemeines

Während die HF-Transistoren OC 871 und OC 872 für die HF-Verstärker und Mischstufen bis etwa 2 MHz vorgesehen sind, erreicht man mit den neuen Transistoren OC 881, OC 882 und OC 883 bei weit höheren Frequenzen ausreichende Verstärkungen. Diese Typen sind als Drift-Transistoren zu bezeichnen, d. h. bei ihnen ist ein Dotierungsgradient in der Basis vorhanden, wobei das Basismaterial in der Nähe der Basis-Kollektor-Sperrzone hochohmiger als in der Nähe der Emitter-Basis-Sperrzone ist. Vom Hersteller (VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder) wurde der Transistor OC 881 mit einer Grenzfrequenz $f_{B1} > 20$ MHz für Vor- und Mischstufen im KW-Bereich, der Transistor OC 882 mit $f_{B1} > 30$ MHz als ZF-Verstärker bei 10,7 MHz und der Transistor OC 883 mit $f_{B1} > 60$ MHz für HF-Verstärker und Mischstufen bis 100 MHz vorgesehen. Die im folgenden genannten Transistorvierpolgrößen sind als vorläufige Kenndaten aufzufassen. Die endgültigen Kenndaten werden vom Hersteller noch festgelegt.

Transistorkenngrößen

Die für die hochfrequente Verstärkung wichtigen Kenngrößen werden zweckmäßig nach dem π -Ersatzschaltbild als Leitwertgrößen angegeben. Diese bedeuten:

- y_{11} = Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang
- y_{22} = Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang
- y_{21} = Kernleitwert vorwärts bei kurzgeschlossenem Ausgang
- y_{12} = Kernleitwert rückwärts bei kurzgeschlossenem Eingang

Nach Real- und Imaginärteil getrennt ergibt

$$\begin{aligned} y_{11} &= g_{11} + b_{11} & y_{21} &= g_{21} + b_{21} \\ y_{22} &= g_{22} + b_{22} & y_{12} &= g_{12} + b_{12} \end{aligned}$$

(Darin ist b der Blindleitwert)

Die in den Kenndatenblättern meist angegebenen Werte sind:

$$\begin{aligned} \text{Eingangswiderstand} \quad k R_e &= \frac{1}{g_{11}} \\ \text{Eingangskapazität} \quad C_e &= \frac{b_{11}}{\omega} \\ \text{Innenwiderstand} \quad k R_i &= \frac{1}{g_{22}} \\ \text{Ausgangskapazität} \quad C_a &= \frac{b_{22}}{\omega} \\ \text{Betrag der Steilheit} \quad S \approx |y_{21}| &= \sqrt{g_{21}^2 + b_{21}^2} \\ \text{Phasenwinkel} \quad \tan \varphi &= \frac{b_{21}}{g_{21}} \\ \text{Rückwirkungswiderstand} \quad R_{r\bar{u}} &= \frac{1}{g_{12}} \\ \text{Rückwirkungskapazität} \quad C_{r\bar{u}} &= \frac{b_{12}}{\omega} \end{aligned}$$

In der Tabelle 1 sind die Kenndaten-Mittelwerte des Transistors OC 882 bei dem Arbeitspunkt $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 1$ mA in Abhängigkeit von der Frequenz aufgeführt.

Tabelle 1

	Frequenz in MHz					
	6	10	15	20	30	
$k R_e$	400	280	230	200	190	in Ω
C_e	120	100	80	65	40	in pF
$k R_i$	13	6,5	4	3	2	in k Ω
C_a	9,5	8,5	8	7,5	6,5	in pF
$R_{r\bar{u}}$	32	16	9	6	3,6	in k Ω
$C_{r\bar{u}}$	4,6	4,2	3,8	3,4	2,8	in pF
S	26	23	20	16	12	in mS
φ	20	30	45	56	77	in Grad
Basiswiderstand $r_B = 41 \Omega$						
Grenzfrequenz $f_{B1} = 42,5$ MHz						
Rauschfaktor bei $f = 30$ MHz $F = 13$ dB						

Vorstufe

Die starken Feldstärkeschwankungen im Kurzwellenbereich erfordern eine wirkungsvolle Regelung im Eingang des Empfängers. Die Mischstufe selbst kann nicht geregelt werden, da bei einsetzender Regelung durch die Verringerung des Emitterstromes die Oszillatorschwingungen aussetzen können. Man wird deshalb eine geregelte Vorstufe vorsehen, die auch die Empfindlichkeit erhöht und das Signal/Rauschverhältnis verbessert.

Die Schaltung (Bild 1) wurde für einen Frequenzbereich von 5,8...15 MHz nach den üblichen Gesichtspunkten bemessen. Die

Antenne ist über einen kleinen Kondensator C_1 an den Hochpunkt des Eingangskreises angekoppelt. Der Kreis enthält die üblichen Reihen- und Parallelkondensatoren zur Überstreichung des gewählten Frequenzbandes. Der Arbeitspunkt des Vorstufentransistors wird durch den Basisspannungsteiler mit $I_C = 0,7$ mA eingestellt. Zur Anpassung an den niedrigen Eingangswiderstand des Transistors führt man die Basis über einen Koppelkondensator an eine Anzapfung der Schwingkreisspule. Für die Berechnung des Übersetzungsverhältnisses ist die Größe des Ersatzwiderstandes des Kreises

$$R_o = Q_o \cdot \omega L$$

von Bedeutung.

Mit Q_o der Leerlaufgüte des Eingangskreises (= 110),

L der Kreisinduktivität von $4,7 \mu\text{H}$ und f der mittleren Empfangsfrequenz von 10,4 MHz

erhält man den Ersatzwiderstand zu

$$R_o = 33,8 \text{ k}\Omega$$

Das Übersetzungsverhältnis von der Kreisspule zur Koppelspule ist mit dem Transistoreingangswiderstand $R_e = 280 \Omega$ (siehe Tabelle 1)

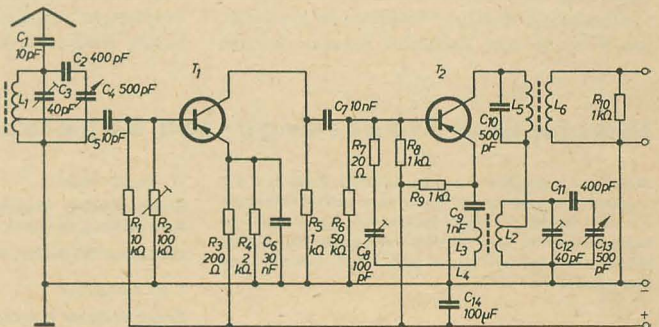


Bild 1: Gesamtschaltbild der Kurzwellen-Vor- und Mischstufe

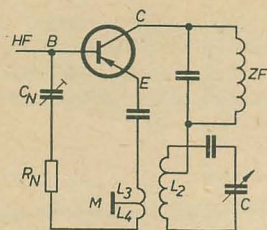


Bild 2: Selbstschwingende Mischstufe, Prinzipschaltung

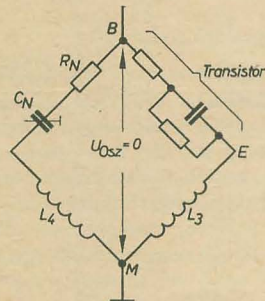


Bild 3: Oszillatorbrücke

$$\bar{u} = \sqrt{\frac{R_e}{R_o}}$$

$$\bar{u} = 0,091$$

Damit ist die Leistungsanpassung gewährleistet, wobei allerdings die Kreisgüte auf den halben Wert der Leerlaufgüte Q_o abfällt. Diese Betriebsgüte Q_B des belasteten Kreises ist für die Spiegelselektion maßgebend entsprechend der Beziehung

$$S = \frac{U_e}{U_s} = \sqrt{1 + Q_B^2 \cdot V^2}$$

Darin bedeuten:

S die Spiegelselektion

U_e die Signalspannung bei der Empfangsfrequenz

U_s die Signalspannung bei der Spiegelfrequenz

V die normierte Verstimmung $\frac{f_s}{f_e} - \frac{f_e}{f_s}$

Da die Spiegelfrequenz $f_s = f_e + 2f_z$ in den Empfangsbereich fällt, empfiehlt sich also zur Erhöhung der Spiegelfrequenzsicherheit,

die Leerlaufgüte des Eingangskreises möglichst hoch zu wählen.

Die Vorstufe ist aperiodisch mit der Mischstufe gekoppelt. Das ergibt bei Empfängern mit mehreren Bereichen eine einfache Bandumschaltung.

Der Kollektorarbeitswiderstand R_o besteht aus der Parallelschaltung des Kollektorwiderstandes R_c , der Spannungsteilerwiderstände R_e , R_s und des Eingangswiderstandes des Mischtransistors T_2 . Dazu kommt noch der Widerstandsanteil der Oszillatorbrücke.

Spannungsverstärkung der Vorstufe

Bezeichnet S die Steilheit des Transistors im gewählten Arbeitspunkt, Z den Übertragungswiderstand, so ergibt sich die Spannungsverstärkung der Vorstufe zu

$$V_u = S \cdot Z$$

Bei der Frequenz $f = 10$ MHz und dem Kollektorstrom $I_c = 0,7$ mA beträgt $S = 17$ mS. Der Übertragungswiderstand Z ist als Parallelschaltung des wirksamen Kollektorarbeitswiderstandes $R_o' \approx R_o \parallel R_{sp} \parallel R_c \approx 180 \Omega$ und des Transistorinnenwiderstandes $k R_1$ aufzufassen. Im vorliegenden Falle ist $k R_1 = 6,5$ k Ω (bei $f = 10$ MHz), kann also gegen $R_o' = 180 \Omega$ in der Parallelschaltung vernachlässigt werden. Somit wird die Spannungsverstärkung mit $Z = 180$

$$V_u \approx 3$$

Selbstschwingende Mischstufe

Die Mischstufe schwingt mit dem Transistor T_2 in Basisschaltung, während sie für die Empfangsfrequenz in Emitterschaltung betrieben wird. Die Oszillatorfrequenz liegt nach $f_o = f_e + f_z$ um die Zwischenfrequenz höher als die Empfangsfrequenz. Die Prinzipschaltung zeigt Bild 2. Oszillatorkreis und Zwischenfrequenzkreis liegen in Reihe am Kollektor des Mischtransistors. Die Anzapfung an der Oszillatorkreis soll verhindern, daß die am Ausgang des Transistors erscheinenden Kapazitäten mit ihrem vollen Betrag in die Kreiskapazität des Oszillatorkreises eingehen und so eine unerwünschte Einkengung des Frequenzbereiches verursachen.

Oszillatorbrücke

Die Basis des Mischtransistors muß für die Oszillatorfrequenz Massepotential haben, d. h. sie darf keine Oszillatorspannung führen. Diese Forderung wird durch Anwendung einer Brückenschaltung nach Bild 3 erfüllt.

Die Brücke besteht aus den beiden Spulen L_2 und L_4 , die mit dem Schwingkreis L_2, C gekoppelt sind und entgegengesetzten Windungssinn aufweisen, wobei L_2 die Rückkopplungsspule darstellt; weiter aus dem Neutralisationsglied R_N, C_N . Ein Brückenweig stellt die Ersatzschaltung der Basis-Emitterstrecke des Transistors dar.

Bei Brückenabgleich (durch C_N einstellbar) wird die Spannung in der Brückendiagonale $M - B$, das ist die Oszillatorspannung an der Basis, gleich Null.

Neben dem stabilen Durchschwingen des Oszillators bewirkt die Anwendung der Oszillatorbrücke noch eine Entkopplung zwischen Vor- und Mischstufe. Die bei der Regelung des Vorstufentransistors sich ändernden Blindleitwerte können sonst eine von der Feldstärke des einfallenden Senders abhängige Änderung der Oszillatorfrequenz verursachen.

Mischverstärkung

Der Leerlauf-Ersatzwiderstand des Zwischenfrequenzkreises ergibt sich zu

$$R_o = Q_o \frac{1}{\omega C}$$

Mit Q_o der Leerlaufgüte des ZF-Kreises ($= 120$) und

C der Kreiskapazität von 500 pF

wird

$$R_o = 80 \text{ k}\Omega$$

Der parallel zu R_o liegende Innenwiderstand des Mischtransistors $R_{ic} = 300$ k Ω ist wesentlich größer. Der Kollektor kann also direkt an den Hochpunkt des ZF-Kreises angeschlossen werden.

Für die Leistungsanpassung an den Eingang der nachfolgenden ZF-Stufe mit $R_e = 1,2$ k Ω ist ein Übersetzungsverhältnis von

$$\bar{u} = \sqrt{\frac{R_o}{R_e}} = 8,2$$

erforderlich.

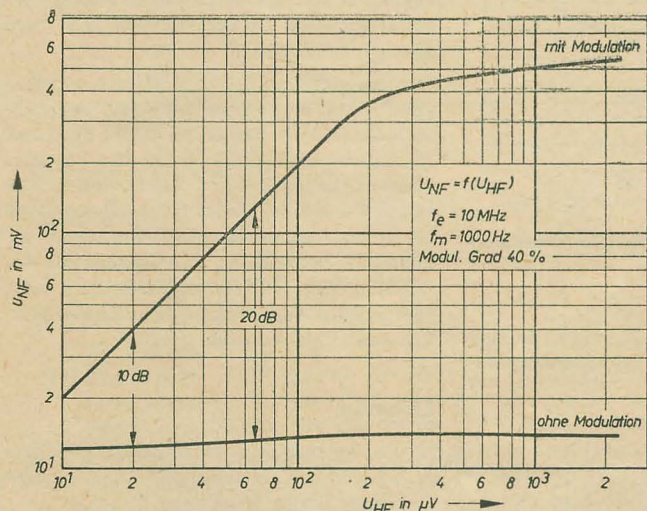


Bild 4: Signal- und Rauschspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung

Tabelle 2

Bezeichnung	Benennung	Windungen	Draht	Kern
L_1	Vorkreis	2 + 16	0,35 CuLS	M 8
L_2	Oszillator	12 + 4	0,35 CuLS	M 8
L_3	Rückkopplung	1,5 bifilar	0,2 CuLS	M 8
L_4	Brücke	1,5 auf L_2	0,2 CuLS	M 8
L_5	ZF	180	10 × 0,05 Litze	M 5
L_6	Ankopplung	11	10 × 0,05 Litze	M 5

Tabelle 3

Empfangsfrequenz f_e in MHz	Eingangsspannung in µV beim Rauschabstand		Spiegelselektion S
	10 dB	20 dB	
6	25	80	1: 20 \geq 26 dB
10	20	65	1: 9 \geq 19 dB
15	30	100	1: 4 \geq 12 dB

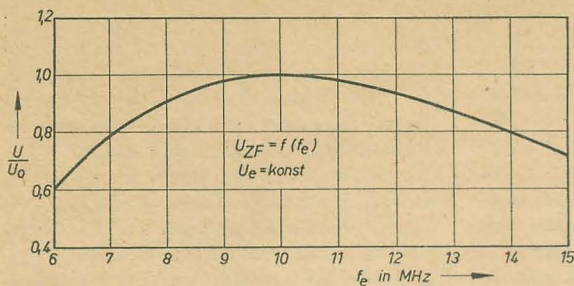


Bild 5: ZF-Ausgangsspannung (normiert) als Funktion der Empfangsfrequenz

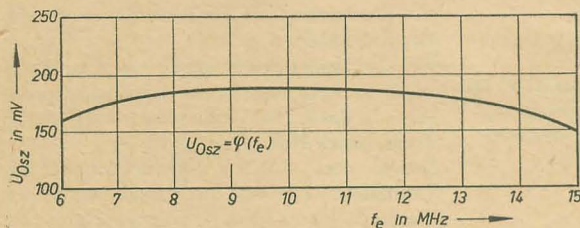


Bild 6: Oszillatorspannung als Funktion der Empfangsfrequenz

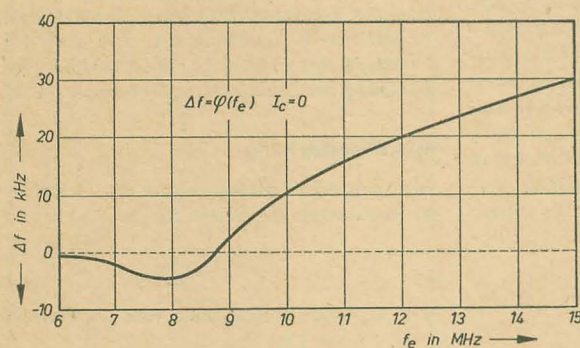


Bild 7: Frequenzverwerfung des Oszillators

Der Resonanzwiderstand des Kollektorkreises beträgt dann bei Anpassung

$$R_{\text{res}} = \frac{1}{2} R_o = 40 \text{ k}\Omega$$

Mit einer gemessenen Spannungsverstärkung der Mischstufe von $V_u = 11$ erhält man die effektive Mischteilheit des Transistors OC 882 in dieser Schaltung zu

$$S_{CA} = \frac{V_u \cdot \bar{u}}{R_{\text{res}} \parallel R_{1c}}$$

$$S_{CA} = 2,6 \text{ mS}$$

Die Mischteilheit ist stark schaltungsabhängig. Der gegenüber $S_C \approx 2S/\pi$ (Mischteilheit bei kurzgeschlossenem Ausgang) kleine Wert von S_{CA} ist auf die Gegenkopplung der ZF am Emittorkondensator und auf die Rückmischung und ZF-Rückwirkung zurückzuführen. Tabelle 2 vermittelt die Spulendaten bei der Empfangsfrequenz 5,8 ... 18 MHz.

Meßergebnisse

Empfindlichkeit

Die für den Rauschabstand von 10 dB und 20 dB erforderliche hochfrequente Eingangsspannung zeigt die Tabelle 3.

Bild 4 zeigt für die Empfangsfrequenz $f_e = 10 \text{ MHz}$ die niederfrequente Signal- und Rauschspannung nach einem ZF-Verstärker in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Man erkennt, daß für einen Rauschabstand von 10 dB eine Eingangsspannung von $20 \mu\text{V}$

und den Tabellenwerten erhält man bei $f_e = 10 \text{ MHz}$ eine mittlere Betriebsgüte des Eingangskreises von $Q_B \approx 55$ und infolge der Leistungsanpassung die gemessene Leerlaufgüte von $Q_o = 110$.

9-kHz-Selektion

Die 9-kHz-Selektion ist durch die Bandbreite des Zwischenfrequenzverstärkers bestimmt, da der Eingangskreis eine wesentlich größere Durchlaßbreite besitzt.

Leistungsverstärkung

Als Leistungsverstärkung wird das Verhältnis der ZF-Leistung am $1\text{-k}\Omega$ -Abschlußwiderstand R_A zu der dafür notwendigen HF-Eingangsleistung an der Basis des Vorstufentransistors mit $R_E = 300 \Omega$ definiert. Die gesamte Spannungsverstärkung wurde bei $f_e = 10 \text{ MHz}$ mit $V_u = 36$ gemessen. Damit ergibt sich die Leistungsverstärkung zu

$$V_p = V_u \cdot \sqrt{\frac{R_E}{R_A}}$$

$$V_p = 390 \pm 26 \text{ dB}$$

Oszillator

Bild 6 zeigt den Verlauf der Oszillatorspannung am Emitter über der Empfangsfrequenz. Die Oszillatorspannung beträgt demnach 150 ... 175 mV mit dem Maximum bei etwa 10 MHz.

Die Frequenzverwerfung des Oszillators bei Regelung der Vorstufe zeigt Bild 7. Die Frequenzänderung nimmt erwartungsgemäß mit der Frequenz zu.

Die Abhängigkeit der Oszillatorfrequenz von der Batteriespannung ist aus Bild 8 zu sehen. Beim Abfallen der Batteriespannung von z. B. 7 auf 5 V verringert sich die Frequenz um $0,43\%$, d. h. bei $f_o = 10 \text{ MHz}$ um 4,3 kHz.

Die Temperaturabhängigkeit der Oszillatorfrequenz zeigt Bild 9. Im Temperaturintervall von $20 \dots 40^\circ\text{C}$ nimmt die Frequenz um 1% , d. h. bei $f_o = 10 \text{ MHz}$ um 10 kHz zu.

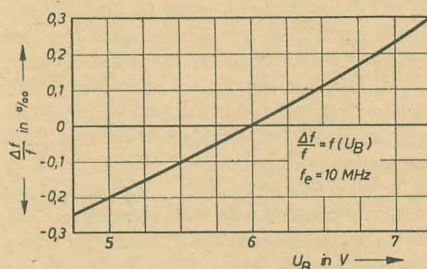


Bild 8: Spannungsabhängigkeit der Oszillatorfrequenz

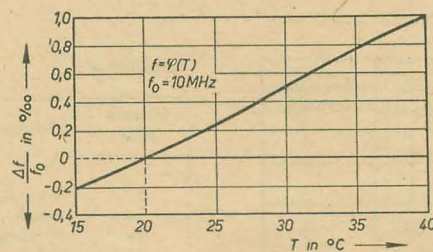


Bild 9: Temperaturabhängigkeit der Oszillatorfrequenz

erforderlich ist. Die ZF-Ausgangsspannung (normiert) als Funktion der Empfangsfrequenz zeigt Bild 5.

Spiegelselektion

Die Spiegelselektion für die Frequenzen 6-10 und 15 MHz ist aus Tabelle 3 zu entnehmen. Mit der Beziehung

$$S = \sqrt{1 + Q_B^2 \cdot V^2}$$

Zusammenfassung

Es wurden die grundlegenden Beziehungen für die Dimensionierung von Transistor-KW-Schaltungen dargestellt und der Einsatz des Drifttransistors OC 882 in einer Vor- und Mischstufe untersucht.

Wie die aufgenommenen Meßwerte und Diagramme zeigen, sind die mit einem Versuchsaufbau erzielten Ergebnisse denen eines mit Fremdmodulen bestückten Gerätes durchaus vergleichbar. So wurde z. B. mit zwei Transistoren OC 882 bei einem Rauschabstand von 10 dB eine Empfindlichkeit von $20 \mu\text{V}$ gemessen ($f_e = 10 \text{ MHz}$), während ein mit den Fremdmodulen OC 614 bestücktes Gerät unter den gleichen Verhältnissen eine Empfindlichkeit von $17 \mu\text{V}$ aufweist.

Literatur

- [1] F. Weitzsch: Flächentransistoren, Eigenschaften und Schaltungstechnik, Springer Verlag Berlin, Heidelberg
- [2] Telefunken Röhren- und Halbleitermitteilungen 580339

OY 120 bis OY 125 Germaniumgleichrichter

Vorläufige Kennwerte, Änderungen vorbehalten

Gleichrichter für mittlere Gleichstromleistungen

Mechanische Werte

Masse ohne Scheibe und Mutter etwa 19 g
Schüttelfestigkeit mindestens 10 g
Stoßfestigkeit mindestens 10 g

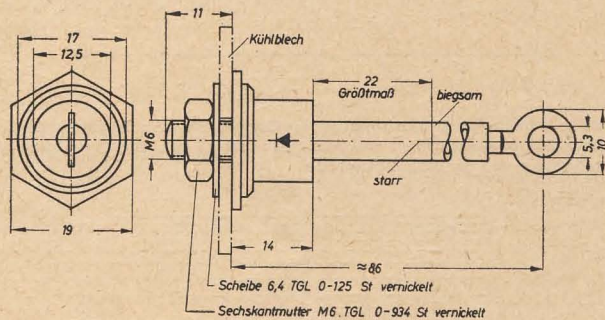


Bild 1: Abmessungen

Elektrische Werte

Nennwerte

Bei Einwegschtung mit ohmscher Belastung, 35 °C Umgebungstemperatur und vertikalem Aluminium-Kühlblech 150 × 150 × 2 mm³ in ruhender Luft.

	OY 120	OY 121	OY 122	OY 123	OY 124	OY 125
Nenngleichstrom ¹⁾ in A	10					
Nennsperrspannung ²⁾ in V	12	24	42	60	100	125

¹⁾ Bei einer Umgebungstemperatur über 35 °C erfolgt eine Stromreduzierung nach Bild 4.

Nach Vereinbarung werden gruppierte Gleichrichter geliefert, die bei 20 prozentiger Stromreduzierung parallelgeschaltet werden können.

²⁾ Effektive Anschlußwechselspannung. 10% Überlastung zulässig. Bei Belastung mit Gegenspannung darf die Anschlußspannung höchstens die Hälfte der Nennsperrspannung betragen.

Meßwerte

Bei 25 °C—5 grd Oberflächentemperatur

maximale Durchlaßspannung bei 10 A Durchlaßstrom (wg = 0) ¹⁾	in V	0,6
maximaler Sperrstrom bei maximaler Sperrspannung	in mA	2

¹⁾ wg = Welligkeit des Durchlaßstroms

Grenzwerte

Bei 35 °C Umgebungstemperatur

	OY 120	OY 121	OY 122	OY 123	OY 124	OY 125
maximale Sperrspannung in V	20	40	65	100	150	200
maximale Spitzenspannung in V						
maximaler Spitzenstrom periodisch (dauernd) in A	32					

Zerstörungsstrom siehe Bild 5

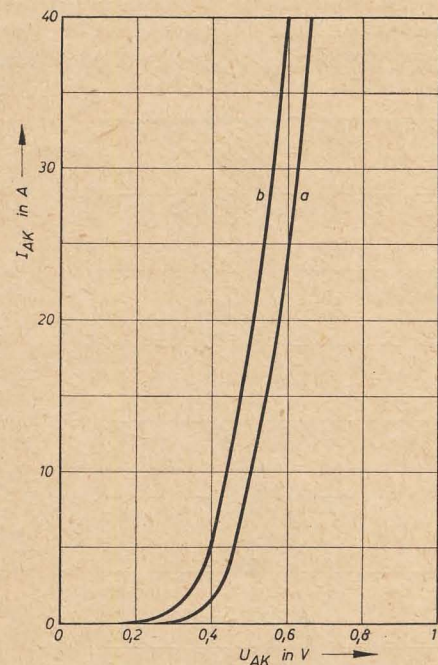


Bild 2: Mittlere Durchlaßkennlinie a) bei 25 °C; b) bei 75 °C Gehäusetemperatur

Thermische Werte

maximale Sperrschichttemperatur	in °C	75
maximale Gehäusetemperatur ^{*)}	in °C	60
Umgebungstemperatur	in °C	-55 °C ... +70 °C
maximaler innerer Wärme- widerstand	in grd/W	2,2

Zubehör

Gleichrichtersicherung		D-Schmelzeinsatz 15 A/500 V /flinke Aus- führung (VEB Elektro- installation Sondershausen)		
		OY 123	OY 124	OY 125
maximaler Parallel- widerstand für Reihen- schaltung bei Spannungs- reduzierung je Gleich- richter auf 80% seiner Nennsperrspannung	in kΩ	1,5	1,8	2,2
	in W	4	10	10

^{*)} Meßstelle am Sockelsechskant

Hinweise für den praktischen Einsatz

Die Definitionen der in den nachfolgenden Ausführungen verwendeten Begriffe der Halbleitertechnik sind in TGL 8094 (Halbleiter/Halbleitergleichrichter-dioden/Begriffe) Entwurf September 1962 niedergelegt. Soweit es für das Verständnis der Ausführungen erforderlich ist, werden die Begriffe hier erläutert. Wird auf das vorhergehende Kenndatenblatt Bezug genommen, dem die zur Zeit noch verbindliche frühere Fassung der genannten TGL zugrunde liegt, werden die Unterschiede zum neuen Entwurf besonders herausgestellt.

Die Einkristall-Gleichrichterbauelemente sind schon soweit eingeführt, daß sich allgemeine Bemerkungen erübrigen. Es sollen darum nur Erläuterungen zu den Kenndaten der Germaniumgleichrichterdiode OY 120 bis OY 125 und einige Hinweise gegeben werden, die beim Einsatz dieser Diode bzw. Zelle zu beachten sind. Unter „Gleichrichterzelle“ versteht man das Bauelement ohne Kühleinrichtung, während das Bauelement mit der vom Hersteller angegebenen „Nenn“-Kühleinrichtung als „Gleichrichterdiode“ bezeichnet wird.

Wird fortgesetzt

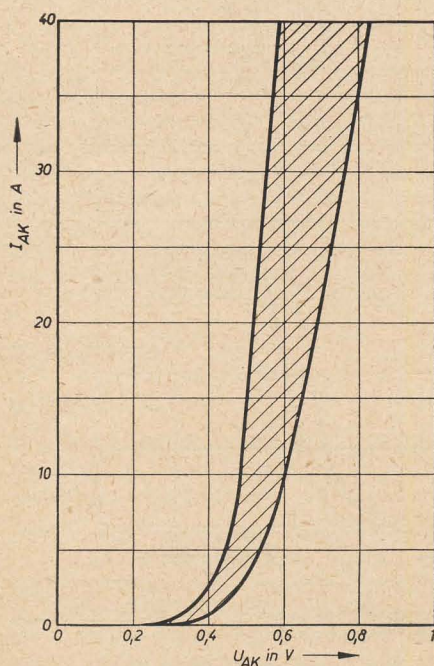


Bild 3: Streubereich der Durchlaßkennlinien bei 25 °C Gehäusetemperatur

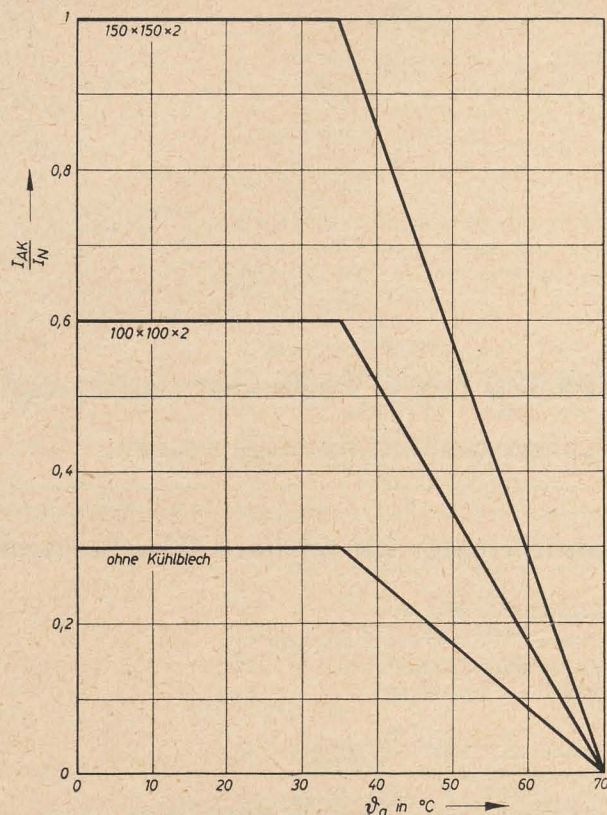


Bild 4: Abhängigkeit des maximal zulässigen Durchlaßstromes (zeitlicher linearer Mittelwert bei Sinushalbwellen) von der Umgebungstemperatur und der Kühlblechgröße

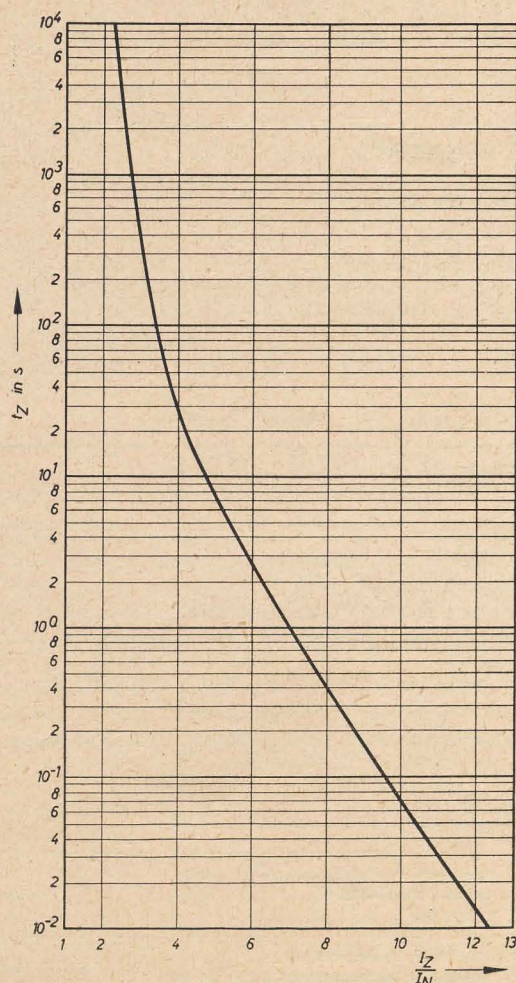


Bild 5: Zerstörungskennlinie (I_Z = Zerstörungsstrom; I_N = Nenn-gleichstrom)

DIE TUNNELDIODE (1)

HANS-JOACHIM LOSSACK

VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin-Oberschöneweide

Ersatzschaltbilder und Ortskurven

Für die Dimensionierung von Schaltungen mit Tunnelnioden ist die Kenntnis der Elemente der Ersatzschaltung eine notwendige Voraussetzung. Nachfolgend werden Signalersatzschaltbilder von Tunnelnioden bei kleiner Aussteuerung erläutert und die Konstruktion einer zweckmäßigen Form der Ortskurve der Tunnelniodenimpedanz angegeben. In einem folgenden Beitrag werden die Parameter des Ersatzschaltbildes erläutert und deren Messung behandelt.

Ersatzschaltbilder der Tunnelnioden

Gemischte Schaltung der Ersatzelemente

In Tabelle 1 sind die Werte der Ersatzgrößen einiger Tunnelnioden angegeben. Bild 1 zeigt hierzu die Kennlinie der Tunnelnioden.

Erfolgt die Aussteuerung der Tunnelnioden mit einer Wechselgröße kleiner Amplitude, so gilt für sie das Ersatzschaltbild nach Bild 2. Es besteht aus der Parallelschaltung eines negativen Widerstandes $-|R_N|$ mit der Sperrschichtkapazität C_0 , zu der der Verlustwiderstand R_0 und die Induktivität L_0 in Reihe geschaltet sind.

Für die Schaltung nach Bild 2 erhält man die Impedanz

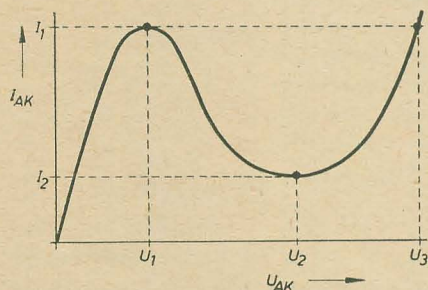


Bild 1: Kennlinie einer Tunnelnioden im Durchlaßbereich

Tabelle 1

Typ	Hersteller	U ₁ in mV	U ₂ in mV	U ₃ in mV	I ₁ in mA	I ₂ in mA	I ₁ /I ₂	R _N in Ω	C ₀ in pF	R ₀ in Ω	L ₀ in nH	f _g in GHz	f _r in GHz
JK 19 B	SEL	55	290	460	1 ± 0,1	0,15	6	112	10	1,5	> 6	1,2	0,64
JK 20 B	SEL	55	300	480	5 ± 0,5	0,7	7	25	30	1,0	> 6	1,05	0,31
JK 21 B	SEL	55	310	490	15 ± 1,5	1,8	8	20	90	0,4	> 6	0,98	0,2
JK 30 A	SEL	60	320	480	5 ± 0,5	0,7	7	25	30	0,9	> 1	1,1	0,9
JK 60 A SEL Paar aus JK 30 A, Toleranzen: ΔI ₁ = ± 2,5%, ΔC = ± 10 pF													
AE 100	TFK	55	300		1	0,15		100	10	1	5	1,6	0,7
AE 101	TFK	55	300		1	0,15		100	10	1	0,5	1,6	2,25
rot	S	55	250		0,5 ± 0,25		> 5		< 25	< 3	1,2		
gelb	S	55	250		1,0 ± 0,4		> 5		< 50	< 2	1,2		
grün	S	55	250		1,2 ± 0,5		> 4		< 100	< 1,8	1,2		
blau	S	55	250		1,5 ± 0,5		> 4		< 200	< 1,5	1,2		
DT1	CSSR	50	300	400	3	0,5	6						
DT2	CSSR	50	300	400	7,5	1,25	6						
DT3	CSSR	50	300	400	15	2,5	6						

SEL: Standard Elektrik Lorenz TFK: Telefunken S: Siemens

Parallelschaltung der Ersatzelemente des vereinfachten Ersatzschaltbildes

Bei einigen Anwendungen der Tunnelnioden kann man die Reiheninduktivität L_0 vernachlässigen. Man erhält dann aus der Ersatzschaltung nach Bild 2 das vereinfachte Ersatzschaltbild nach Bild 4, für welches sich der Leitwert

$$\begin{aligned} \mathfrak{Y}_{TD} &= (j\omega C_0 - |G_N|) \parallel G_0 \\ \mathfrak{Y}_{TD} &= \frac{|G_N|^2 G_0 - G_0^2 |G_N| + \omega^2 \cdot C_0^2 \cdot G_0}{(G_0 - |G_N|)^2 + (\omega C_0)^2} \\ &\quad + j \frac{\omega \cdot C_0 \cdot G_0^2}{(G_0 - |G_N|)^2 + (\omega C_0)^2} \\ \mathfrak{Y}_{TD} &= -|G_N^*| + j\omega C_0^* \end{aligned} \quad (5)$$

ergibt.

Gleichung (5) entspricht einer Schaltung nach Bild 5 mit dem Leitwert

$$|G_N^*| = \frac{G_0^2 |G_N| - |G_N|^2 G_0 - \omega^2 \cdot C_0^2 \cdot G_0}{(G_0 - |G_N|)^2 + (\omega C_0)^2} \quad (6)$$

und der Kapazität

$$C_0^* = \frac{C_0 \cdot G_0^2}{(G_0 - |G_N|)^2 + (\omega C_0)^2} \quad (7)$$

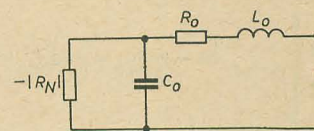


Bild 2: Ersatzschaltbild der gemischten Schaltung

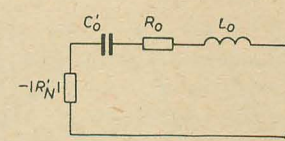


Bild 3: Ersatzschaltbild der Reihenschaltung

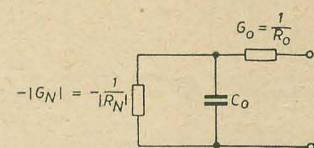


Bild 4: Vereinfachtes Ersatzschaltbild bei $L_0 = 0$

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z}_{TD} &= (-|R_N|) \parallel \left[\frac{1}{j\omega C_0} + R_0 + j\omega L_0 \right] \\ \mathfrak{Z}_{TD} &= R_0 - \frac{|R_N|}{1 + (\omega C_0 |R_N|)^2} \\ &\quad + j \left[\omega L_0 - \frac{\omega C_0 |R_N|^2}{1 + (\omega C_0 |R_N|)^2} \right] \end{aligned} \quad (1)$$

Reihenschaltung der Ersatzelemente

Im Bild 3 ist eine Darstellung des Ersatzschaltbildes angegeben, die sich besonders für Stabilitätsbetrachtungen von Tunnelniodenkreisen eignet. Mit den bekannten Beziehungen für die Umwandlung von komplexen Parallelschaltungen in äquivalente komplexe Reihenschaltungen erhält man mit den Elementen der Ersatzschaltung nach Bild 2 für die Elemente $|R_N'|$ und C_0' der Ersatzschaltung nach Bild 3 die Beziehungen

$$|R_N'| = \frac{|R_N|}{1 + (\omega C_0 |R_N|)^2} \quad (2)$$

$$C_0' = C_0 \left[1 + \frac{1}{(\omega C_0 |R_N|)^2} \right] \quad (3)$$

Für die Impedanz der Schaltung im Bild 3 erhält man somit

$$\mathfrak{Z}_{TD} = R_0 - |R_N'| + j \left(\omega L_0 - \frac{1}{\omega C_0'} \right) \quad (4)$$

Mit den Gleichungen (2) und (3) geht Gleichung (4) wieder in die Gleichung (1) über.

Als Vereinfachung liegt somit eine Parallelschaltung von nur zwei frequenzabhängigen Elementen vor, die besonders bei der Berechnung von Oszillator- und Verstärkerschaltungen Vorteile bringt.

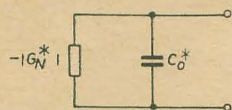


Bild 5: Umgewandelte Ersatzschaltung der Schaltung nach Bild 4

$$\mathfrak{Z}_{TD} = - \frac{|R_N|}{1 + (\omega \cdot C_0 |R_N|)^2} - j \frac{\omega \cdot C_0 \cdot |R_N|^2}{1 + (\omega C_0 \cdot |R_N|)^2} \quad (8)$$

und aus Gleichung (4)

$$\mathfrak{Z}_{TD} = -|R_N'| - j \frac{1}{\omega C_0'} \quad (9)$$

Diese Gleichungen stellen einen Halbkreis mit dem Durchmesser $-|R_N|$ dar, der im dritten Quadranten verläuft und durch die Punkte (0,0) und $(-|R_N|, 0)$ der komplexen Ebene gegeben ist.

diodenimpedanz bei $R_0 = 0$ und $L_0 = 0$ dargestellt.

Zweckmäßigerweise normiert man die Widerstandswerte mit $|R_N|$ und die Frequenzwerte mit ω_i .

Man erhält dann eine Darstellung nach Bild 7, die den Vorteil besitzt, daß sie für alle Parametergrößen verwendet werden kann.

Die Ortskurve der TD-Impedanz bei $L_0 = 0$

Mit $L_0 = 0$ erhält man aus Gleichung (1)

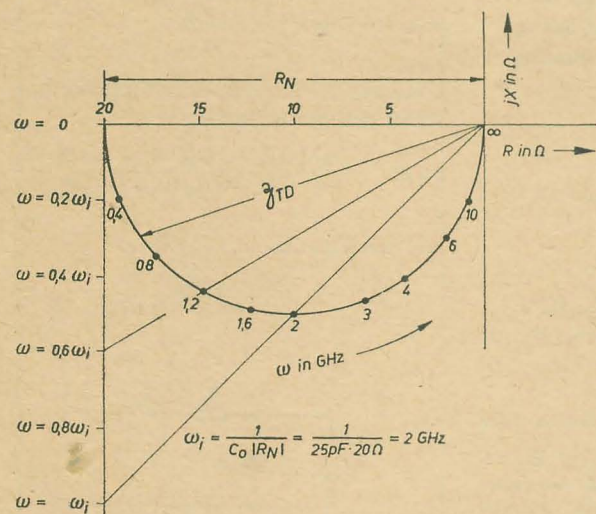


Bild 6: Ortskurve der TD-Impedanz bei $R_0 = 0$, $L_0 = 0$, $R_N = 20 \Omega$, $C_0 = 25 \text{ pF}$

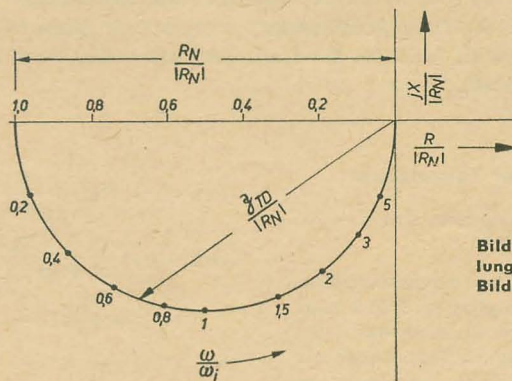


Bild 7: Normierte Darstellung der Ortskurve nach Bild 6

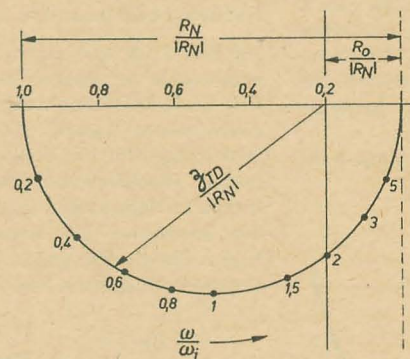


Bild 8: Normierte Ortskurve der TD-Impedanz bei $L_0 = 0$

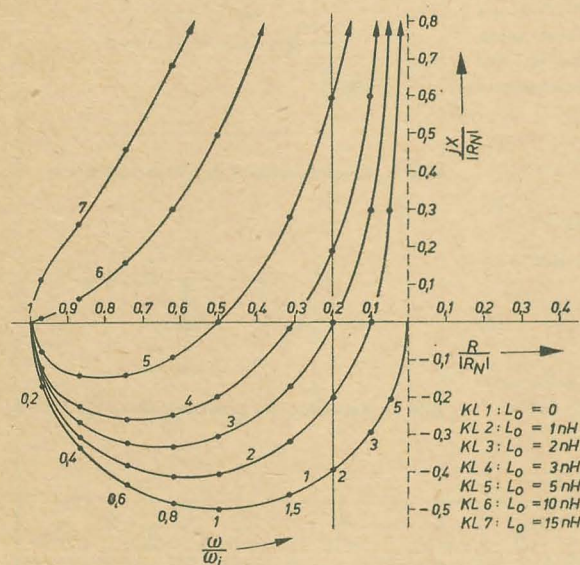


Bild 9: Vollständige normierte TD-Impedanz mit L_0 als Parameter

$$\mathfrak{Z}_{TD} = R_0 - \frac{|R_N|}{1 + (\omega C_0 |R_N|)^2} - j \frac{\omega C_0 |R_N|^2}{1 + (\omega C_0 |R_N|)^2} \quad (11)$$

und aus Gleichung (4)

$$\mathfrak{Z}_{TD} = R_0 - |R_N'| - j \frac{1}{\omega C_0'} \quad (12)$$

Als Ortskurve ergibt sich aus diesen Gleichungen ein Verlauf nach Bild 8.

Praktisch ergibt er sich aus Bild 7, indem die Ortskurve um $R_0/|R_N|$ (bzw. um R_0 bei nichtnormierter Darstellung) nach rechts verschoben wird. Da auch R_0 je nach der verwendeten Tunnel diode variiert, ist es ratsam, in ein festes Achsenkreuz den entsprechenden Wert $R_0/|R_N|$ einzutragen. Zu beachten ist noch, daß zur Ermittlung des Absolutbetrages und der Phase der TD-Impedanz der Schnittpunkt der y-Koordinate mit der variablen x-Koordinate als Nullpunkt zu benutzen ist.

Vollständige Ortskurve der TD-Impedanz

Für die Impedanz gelten hier die angegebenen Gleichungen (1) und (4). Im Bild 9 sind für verschiedene Werte von L_0 einige Ortskurven dargestellt.

Ortskurven der TD-Impedanz

Um die Frequenzabhängigkeit der Tunnel diodenimpedanz anschaulich darzustellen, ist es immer ratsam, die Ortskurve der verwendeten Tunnel dioden aufzuzeichnen.

Zweckmäßig verwendet man eine normierte Darstellung, wie sie nachfolgend beschrieben wird.

Ortskurve der TD-Impedanz bei $R_0 = 0$ und $L_0 = 0$

Mit $R_0 = 0$ und $L_0 = 0$ erhält man aus Gleichung (1)

Die nichtlineare Frequenzteilung wird nach den bekannten Verfahren grafisch ermittelt, wobei man als Bezugsfrequenz die innere Grenzfrequenz der Tunnel diode

$$\omega_i = \frac{1}{C_0 |R_N|} \quad (10)$$

die man aus der Bedingung

$$\Re[\mathfrak{Z}_{TD}] = \Im[\mathfrak{Z}_{TD}]$$

erhält, wählt.

Im Bild 6 ist die Ortskurve der Tunnel

Tabelle 2

$\frac{\omega}{\omega_1}$	Strecke der induktiven Komponente in mm
0,2	2
0,4	4
0,6	6
0,8	8
1	10
1,5	15
2	20
3	30
5	50

Diese vollständige Darstellung der TD-Impedanz ist besonders für Betrachtungen der Grenzfrequenz und bei Stabilitätsbetrachtungen von TD-Schaltungen recht nützlich. Hierauf soll jedoch im folgenden Beitrag eingegangen werden.

Zusammenfassung und Beispiel

Als Zusammenfassung der vorliegenden Ausführungen erfolgt nun die praktische Konstruktion einer vollständigen Ortskurve der Tunneldiodenimpedanz (Kennlinie 2 im Bild 9) mit den nachstehenden Parametern der Ersatzschaltbildelemente:

$$|R_N| = 20 \Omega$$

$$C_o = 25 \text{ pF}$$

$$R_o = \Omega$$

$$L_o = 1 \text{ nH}$$

In den III. Quadranten eines zweckmäßig auf Millimeterpapier gezeichneten Achsenkreuzes trägt man einen Halbkreis mit dem Radius $r = 50 \text{ mm}$ ein. Nach dem Einzeichnen des normierten Maßstabes ($1 \triangleq 100 \text{ mm}$) an Abzisse und Ordinate konstruiert man die normierte Frequenzteilung ω/ω_1 . Hierbei benutzt man die Tatsache, daß der Quotient, gebildet aus dem normierten Betrag des Imaginärteiles (z. B. $0,4 \triangleq 40 \text{ mm}$) und dem normierten Betrag des Realteiles (z. B. $0,2 \triangleq 20 \text{ mm}$) der Tunneldiodenimpedanz, gleich dem Wert der normierten Frequenz

$$\frac{\omega}{\omega_1} \left(\text{z. B. } \frac{0,4}{0,2} \triangleq \frac{40 \text{ mm}}{20 \text{ mm}} = 2 = \frac{\omega}{\omega_1} \right)$$

ist.

Arbeitet man oft mit verschiedenen Tunneln, so empfiehlt es sich, von der vorliegenden Darstellung (Bild 6) entsprechende Kopien anzufertigen, da diese Grundkonstruktion bei allen Aufgaben vorliegen muß. Mit den oben angegebenen Werten $|R_N| = 20 \Omega$ und $C_o = 25 \text{ pF}$ erhält man mit Gleichung (9) die Bezugsfrequenz (innere Grenzfrequenz)

$$\omega_1 = 2 \text{ GHz.}$$

Im Punkt

$$-\frac{R_o}{|R_N|} = -\frac{4 \Omega}{20 \Omega} = -0,2$$

zeichnet man die zu benutzende y-Ordinate ein.

Für die Frequenz ω_1 berechnet man nun die induktive Komponente zu

$$\omega_1 L_o = 2 \cdot 10^9 \text{ Hz} \cdot 1 \cdot 10^{-9} \text{ H} = 2 \Omega$$

Mit $|R_N| = 20 \Omega$ erhält man für die normierte induktive Komponente bei $\omega/\omega_1 = 1$ den Wert

$$\frac{\omega_1 L_o}{|R_N|} = \frac{2}{20} = 0,1.$$

der mit dem verwendeten Maßstab einer Strecke von 10 mm entspricht. Für die Frequenzen $\omega < \omega_1$ und $\omega > \omega_1$ rechnet man nur die entsprechenden Strecken um. Bezeichnet man hierbei die Strecke für $\omega/\omega_1 = 1$ mit a , so erhält man z. B. die Strecke der normierten induktiven Komponente für $\omega/\omega_1 = 2$ mit $2 \cdot a = 2 \cdot 10 \text{ mm} = 20 \text{ mm}$. In der Tabelle 2 sind die Strecken angegeben, die den normierten induktiven Komponenten entsprechen.

Einiges über Gegentakt-B-Verstärker

In vielen Leserfragen wurde die Redaktion radio und fernsehen gebeten, etwas Grundsätzliches über Gegentakt-B-Verstärker zu veröffentlichen. Der vorliegende Artikel, in dem auf prinzipielle Probleme der Anwendung von Transistoren in Gegentakt-B-Verstärkern eingegangen wird, soll diesen Wünschen entgegenkommen. Wir möchten jedoch darauf aufmerksam machen, daß in radio und fernsehen bereits zahlreiche Beiträge erschienen sind — allerdings nicht immer unter einer entsprechend hinweisenden Überschrift — die diese Verstärkerart behandelten. Am Schluß des Beitrages wird auf einige Literaturstellen hingewiesen.

Allgemeines

Die Anwendung von Transistoren in der Verstärkertechnik ist deshalb besonders zweckmäßig, weil nur relativ niedrige Betriebsspannungen erforderlich sind und man trotzdem hohe Wirkungsgrade erreicht. Der Einsatz bestimmter Transistortypen in einer gegebenen Schaltung wird vor allem durch die Grenzwerte der Transistoren, wie maximaler Kollektorstrom, Kollektorspannung und Verlustleistung, bestimmt. Während bei der Kleinsignalverstärkung (Eingangsstufenverstärker) das Ersatzschaltbild oder die Vierpolparameter als Berechnungsgrundlage dienen können, ist bei der Großsignalverstärkung (Leistungsverstärkung) das gesamte Kennlinienfeld für die Berechnung zugrunde zu legen.

Leistungsverstärker

Bei Leistungsverstärkern kommt es darauf an, das verstärkte Signal in ein Signal hoher Leistung umzuwandeln. Diese Art Verstärker werden in der Regel am Ausgang eines mehrstufigen Verstärkers als Endverstärker ge-

schaltet und wirken unmittelbar auf den Verbraucher (z. B. Lautsprecher, in dem die elektrische Energie in akustische Energie umgewandelt wird). Transistoren in Leistungsverstärkerstufen arbeiten, wie schon erwähnt, an der Grenze der zulässigen Verlustleistung und werden im allgemeinen mit großen Signalen angesteuert. Im Gegensatz zum Kleinsignalbetrieb kann man wegen des nichtlinearen Verlaufs der Transistorkennlinie nicht mehr mit den Vierpolparametern arbeiten, da diese nur für einen kleinen Aussteuerbereich anwendbar sind. In diesem Fall geht man bei der Schaltungsdimensionierung von den statischen Kennlinien des Transistors aus. Der nichtlineare Verlauf dieser Kennlinien hat bei der Aussteuerung des Transistors mit großen Signalen zur Folge, daß das Ausgangssignal in seiner Kurvenform nicht der des Eingangssignals entspricht. Ausgangsstrom und Ausgangsspannung sind stark verzerrt. Die Größe der Verzerrungen wird durch den Klirrfaktor angegeben.

Bei Leistungsverstärkern stehen demnach zwei Bedingungen im Vordergrund:




1. größtmögliche Ausgangswechsellleistung und
2. kleinstmöglicher Klirrfaktor.

Für die Aussteuerung einer Leistungsstufe gelten die Eingangskennlinien:

- $I_C = f(-I_B)$ Kollektorstrom als Funktion des Basisstromes,
- $I_C = f(-U_{BE})$ Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emitter-Spannung (Steilheitskennlinie)

Stromsteuerung — Spannungssteuerung

Die Steuerung der verwendeten Transistoren ist von großer Wichtigkeit. Abgesehen von den Steuerungsmöglichkeiten an der Basis, am Kollektor oder Emitter ist die Steuerung vor allem ein Anpassungsproblem, da der Transistor im Gegensatz zur Elektronenröhre einen viel kleineren Eingangswiderstand besitzt. Die Dimensionierung einer Transistor-schaltung muß daher stets im Zusammenhang mit der Steuerquelle betrachtet werden. Die Verstärkungslinearität und die Stabilität hängen im wesentlichen von der Anpassung ab.

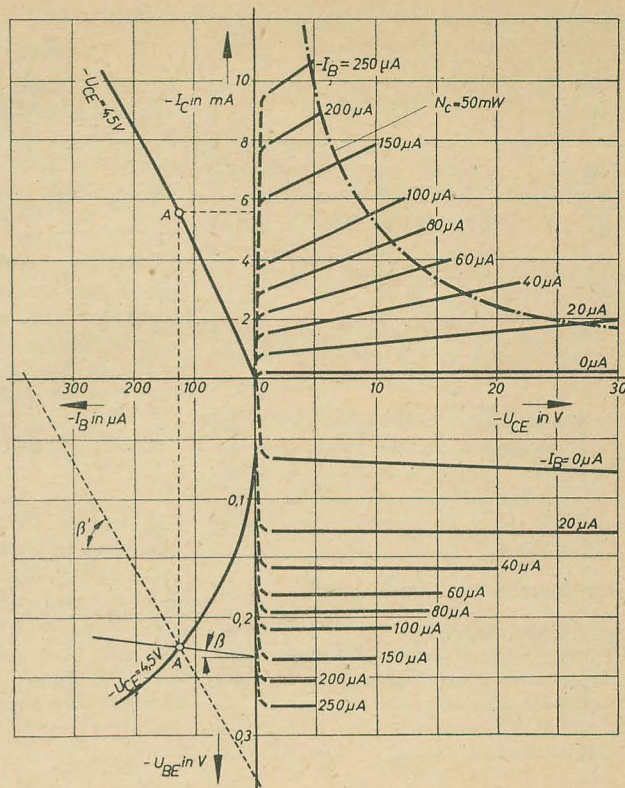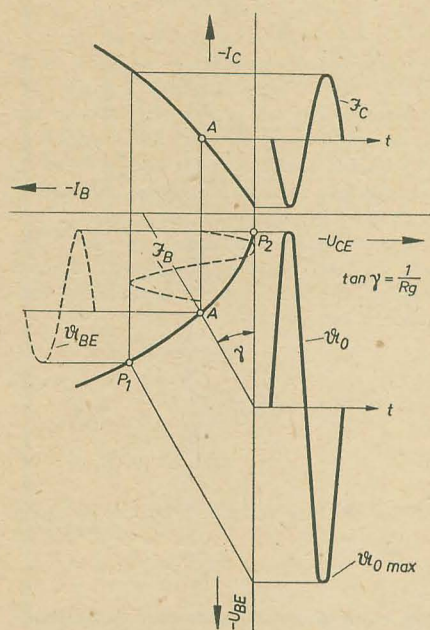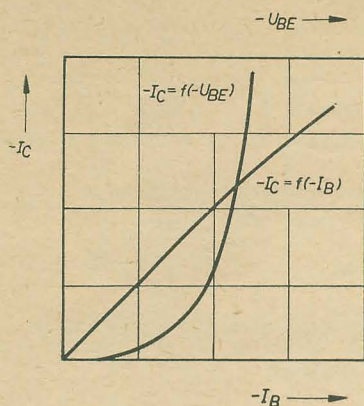

Betrachtet man eine Steuerquelle mit sehr großem sowie eine Steuerquelle mit sehr kleinem inneren Widerstand, so kann man im ersten Falle von einer Stromquelle und im zweiten Falle von einer Spannungsquelle sprechen. Ist also der Innenwiderstand der Steuerquelle R_g groß gegen den Eingangswiderstand des gesteuerten Transistors ($R_g > R_e$), wird dieser vorwiegend nach der Kennlinie — $I_C = f(-I_B)$ angesteuert, und man spricht hier von einer Stromsteuerung. Im anderen Falle, also wenn $R_g < R_e$, gilt in erster Linie die Steilheitskennlinie — $I_C = f(-U_{BE})$ für die Aussteuerung, und es liegt dann die sogenannte Spannungssteuerung vor. Der Transistor wird also strom- bzw. spannungsgesteuert.

Wann wird nun eine Strom- oder eine Spannungssteuerung in einer Leistungsendstufe angewendet, und was versteht man in der Praxis darunter?

Stromsteuerung der Endstufe liegt dann vor, wenn der Ausgangswiderstand der Treiberstufe sehr groß gegen den Eingangswiderstand der Endstufe ist. Der von der Treiberstufe an die Endstufe gelieferte Strom ist dann unabhängig von Änderungen des Eingangswiderstandes. Die Treiberstufe stellt in diesem Falle eine nahezu ideale Stromquelle dar.

Spannungssteuerung der Endstufe liegt dann vor, wenn der Ausgangswiderstand der Treiberstufe sehr klein gegen den Eingangs-

widerstand der Endstufe ist. Die von der Treiberstufe gelieferte Spannung ist dann unabhängig von Änderungen des Eingangswiderstandes. Die Treiberstufe stellt in diesem Falle eine nahezu ideale Spannungsquelle dar.

Bei der Wahl des Arbeitspunktes einer Verstärkerstufe mit Hilfe des Kennlinienfeldes bei der Betriebsspannung und dem günstigsten Arbeitswiderstand ist zu beachten, daß der Transistor in den Vorstufen wie in den Endstufen als Leistungsverstärker arbeitet. Bild 1 zeigt die im Grenzfall vorkommenden Eingangskennlinien. Je nach dem Innenwiderstand der Steuerquelle wird der Transistor mehr entsprechend der einen oder anderen Kennlinie angesteuert.

Bei Stromsteuerung interessiert die Kennlinie $I_C = f(-I_B)$, die eine annähernde Linearität aufweist. Man wendet heute aus diesem Grund fast ausschließlich die Stromsteuerung an. Den erforderlichen hohen Ausgangswiderstand der Treiberstufe erhält man durch Anwendung der Emittierstufe.

Bei der Spannungssteuerung interessiert die Kennlinie — $I_C = f(-U_{BE})$. Diese ist nur für große Kollektorströme annähernd linear. Wie aus dem Bild 1 ersichtlich ist, weist die Kennlinie bei kleinen Kollektorströmen einen exponentiellen Verlauf auf, der zu starken Verzerrungen führen würde. Den für die Spannungssteuerung erforderlichen niedrigen Ausgangswiderstand der Treiberstufe erhält man durch Anwenden einer Kollektorschaltung.

Zur Veranschaulichung ist im Bild 2 das Kennlinienfeld eines Transistors in Emitterschaltung dargestellt. Die im dritten Quadranten liegende Kurve kennzeichnet die Eingangscharakteristik des Transistors. Bei Anlegen einer Wechselspannung an den Transistoreingang läßt sich die dynamische Widerstandsgerade tan $\beta = R_g$ einzeichnen. Der Winkel β

wird nun je nach Größe des Generatorwiderstandes R_g größer oder kleiner. Die ausgezogene Widerstandsgerade β entspricht einem kleinen Generatorwiderstand (Spannungssteuerung), während die gestrichelt gezeichnete Widerstandsgerade β' einen großen Generatorwiderstand kennzeichnet (Stromsteuerung). Die Widerstandsgerade wird im Rhythmus der Wechselspannung bzw. des Wechselstromes um den Arbeitspunkt A verschoben. Bei sehr kleinen Generatorwiderständen verläuft die Widerstandsgerade fast parallel zur Abszissenachse, der Transistor wird also von der $-U_{BE}$ -Achse gesteuert. Bei sehr großen Generatorwiderständen verläuft die Widerstandsgerade fast senkrecht; sie verschiebt sich im Rhythmus des Generatorsteuerstromes um den Arbeitspunkt. Der Transistor wird dabei von der $-I_B$ -Achse gesteuert.

In der Praxis werden selbstverständlich zwischen den beiden Extremfällen liegende Steuerungsarten vorkommen. Man wird jedoch, wie bereits erwähnt, stets bestrebt sein, mit möglichst großen Generatorwiderständen zu arbeiten. Zwischen den beiden Extremwerten $R_g = 0$ und $R_g \rightarrow \infty$ muß es jedoch einen endlichen Widerstand R_g geben, bei dem eine Kompensation der Verzerrungen durch die Kennlinie im zweiten Quadranten eintritt.

Bild 3 zeigt ein rückläufiges, grafisches Verfahren für die Ermittlung von R_g , bei dem eine nahezu verzerrungsfreie Übertragung in den Ausgangskreis stattfindet. Geht man vom gewählten Arbeitspunkt A und vom sinusförmig verlaufenden Kollektorstrom \mathfrak{I}_C aus, so ergibt sich der zeitliche Verlauf des Basisstromes \mathfrak{I}_B . Die Eingangskennlinie wird zwischen den beiden Punkten P_1 und P_2 angesteuert, woraus sich der zeitliche Verlauf der Basis-Emitterspannung \mathfrak{U}_{BE} ergibt. Der im Eingangskreis fließende Wechselstrom ver-

ursacht an R_g einen Spannungsabfall, der zusammen mit U_{BE} die erforderliche Generatorspannung U_0 ergibt. Die Steigung, die durch den Arbeitspunkt A geht, gibt die Größe des erforderlichen Generatorwiderstandes

$$R_g = \frac{1}{\tan \gamma}$$

an, bei welchen die beiden Amplitudenwerte von U_0 gleich groß sind. Auf diese Weise findet man einen günstigen Generatorwiderstand, bei welchem die Verzerrung ein Minimum annimmt.

Die prinzipielle Wirkungsweise von Gegentakt-B-Verstärkern

Beim B-Verstärker liegt der Arbeitspunkt A bei $I_C \approx 0$ bzw. bei sehr kleinen Kollektorruhestromen, so daß die Kollektorspannung etwa gleich der Batteriespannung ist. Im Kennlinienfeld Bild 4 ist die Arbeitsgerade R_L für einen phasenreinen Widerstand eingezeichnet. Da immer längs dieser Geraden R_L ausgesteuert wird, kann nur eine Halbwellen des Signals verstärkt werden, während die andere unterdrückt wird. Dies bedeutet aber, daß der Transistor jeweils nur während einer halben Periode arbeitet, weshalb eine Gegentaktschaltung, bestehend aus zwei „gleichen“ Transistoren (Transistor-Pärchen) erforderlich ist, in der das ganze Eingangssignal - also beide Halbwellen - verarbeitet werden kann.

Im Bild 5 ist die prinzipielle Schaltung eines Gegentakt-B-Verstärkers dargestellt. Die Transistoren T_1 und T_2 sind so geschaltet, daß ihre Emittoren an der Plusspannung und ihre Kollektoren über je eine Wicklungshälfte eines gemeinsamen Ausgangsübertragers \vec{U}_2

an der Minusspannung der Stromquelle liegen. Der Ausgang von \vec{U}_2 ist mit dem Arbeitswiderstand R_A (z. B. Lautsprecher) abgeschlossen. Der am Eingang der Schaltung angeordnete Eingangsübertrager \vec{U}_1 , dessen Sekundärwicklung aus zwei gleichen Wicklungshälften besteht, hat die Aufgabe, das Eingangssignal U_0 den beiden Transistoreingängen zuzuführen. Dem Mittelabgriff M der Sekundärwicklung wird mit Hilfe des Spannungsteilers R_1, R_2 die zur Einstellung des gewünschten Arbeitspunktes erforderliche Basis-Emitter-Gleichspannung $U_{BE1} = U_{BE2}$ zugeführt. In jeden Basiskreis wird dieser Gleichspannung das über \vec{U}_1 transformierte Eingangssignal überlagert.

Nach Bild 4 liegt der Arbeitspunkt A im Ausgangskennlinienfeld nahe der Spannungsachse. Im Ruhezustand fließt der kleine Kollektorstrom I_{CA} . Sieht man vom Spannungsabfall des Wicklungswiderstandes der im Kollektorkreis eines Transistors liegenden Wicklung $W_{1/2}$ ab, so liegt an beiden Kollektoren praktisch die gesamte Spannung U_B .

$$U_{CEA} = U_{CE1} = U_{CE2} \approx U_B$$

Die Aussteuerung auf der Widerstandsgeraden kann maximal bis zum Punkt B_1 vorgenommen werden. Überträgt man den Arbeitspunkt A in das Eingangskennlinienfeld, so liegt dieser dort praktisch im Ursprung der Kennlinie. Dem Punkt B_1 entspricht hier B_3 . Daraus ist zu ersehen, daß die Aussteuerung eines Transistors dieser Gegentaktschaltung mit einer negativen Halbwellen der Eingangsspannung vorgenommen wird. Wie im Bild 4 dargestellt, ist ein solcher Fall mit der Aussteuerung bis zum Punkt B_0 gezeigt. Demnach arbeitet die gesamte Schaltung nur dann zu-

friedenstellend, wenn man dafür sorgt, daß die Eingänge der Transistoren T_1 und T_2 von jeweils einer Halbwellen des Eingangssignals angesteuert werden. Die beiden Spannungen U_1 und U_2 , die sich auf den Punkt M beziehen, müssen demzufolge in ihrer Phasenlage um 180° gegeneinander verschoben sein. Diese Phasenverschiebung übernimmt der Eingangsübertrager \vec{U}_1 .

Bild 6 veranschaulicht den zeitlichen Verlauf der Ströme und Spannungen am Ein- und Ausgang der Gegentaktendstufe. Die Darstellungen a) und b) zeigen die in Gegenphase liegenden Sekundärspannungen U_1 und U_2 der beiden Wicklungshälften des Eingangsübertragers \vec{U}_1 .

Entsprechend den Darstellungen c) und d) steuern die negativen Halbwellen von U_1 und U_2 die Kollektorströme der beiden Transistoren. Die an jeder Basis wirksame positive Halbwellen verändert den Kollektorstrom nur so geringfügig, daß dieser Vorgang vernachlässigt werden kann. Im Ausgangsübertrager werden durch eine entsprechende Schaltung der primären Wicklungshälften die beiden Kollektorströme I_{C1} und I_{C2} gewissermaßen zusammengesetzt, so daß am Arbeitswiderstand R_A das vollständige jedoch verstärkte Eingangssignal erscheint.

Die bisherigen Darlegungen bezogen sich immer nur auf die am häufigsten angewendete Emitterschaltung. Selbstverständlich können auch die beiden anderen Schaltungsarten, die Basis- und die Kollektorschaltung angewendet werden. Die Verstärkung dieser beiden Schaltungsarten ist jedoch kleiner als die der Emitterschaltung, so daß sie nur in den Fällen, wo es auf ihre spezifischen Eigenschaften ankommt, eingesetzt werden.

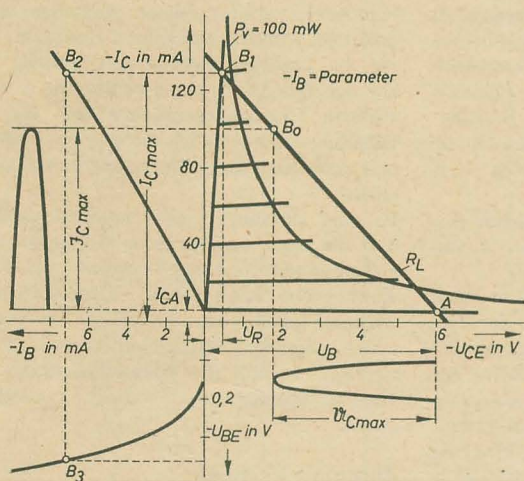


Bild 4: Kennlinienfeld zur Aussteuerung für B-Betrieb

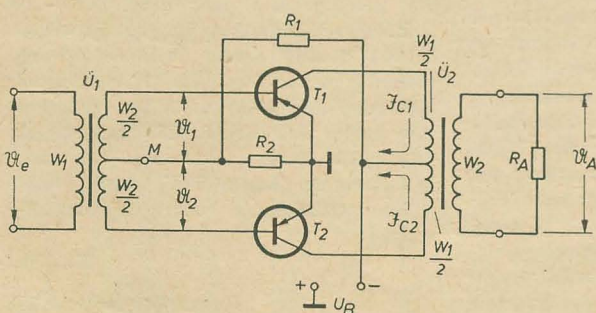


Bild 5: Grundsaltung eines Gegentakt-B-Verstärkers

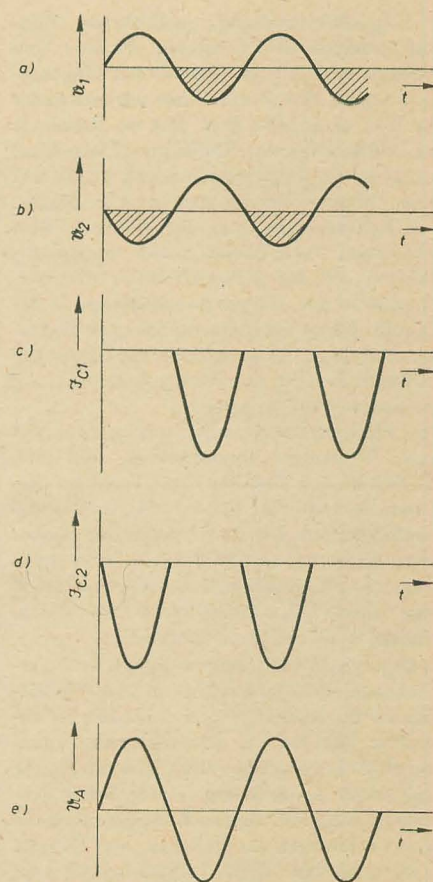


Bild 6: Zeitlicher Verlauf der Ströme und Spannungen am Ein- und Ausgang eines Gegentakt-B-Verstärkers

Schaltungen von Gegentakt-B-Verstärkern

Bild 7 zeigt die Gesamtschaltung eines Gegentakt-B-Verstärkers. Über das 10-k Ω -Potentiometer erfolgt die Regelung des NF-Eingangssignals; zur Entkopplung dient ein Reihenwiderstand von 5 k Ω . Der Treibertransistor ist gleichstrommäßig durch einen Emittewiderstand von 350 Ω und einen niederohmigen Basisspannungsteiler stabilisiert. Die

gleich groß, wenn $R_L = R_a$ ist. Werden R_L und R_a sehr niederohmig gewählt, so sind auch die Quellwiderstände an den Punkten A und B niederohmig. Werden dagegen hochohmige Widerstände R_L und R_a gewählt, so müssen die ungleichen Quellwiderstände an den Punkten A und B mittels eines zusätzlichen Widerstandes R_4 korrigiert werden.

Eine andere Möglichkeit, für die es in der

der beiden Kollektorströme fließt über den Lastwiderstand R_L . Eine derartige Schaltung arbeitet als Gegentaktverstärker mit der doppelten Stromverstärkung eines der beiden Transistoren, deren wechselstrommäßige Kenndaten selbstverständlich übereinstimmen müssen. Die Schaltung benötigt außer der in der Mitte geteilten Batterie (evtl. eine Batterie mittels Spannungsteiler überbrückt) sehr wenige Bauelemente, vor allem sind keine Übertrager mehr erforderlich.

Im Bild 10 ist ein zweistufiger Endverstärker mit Gegentaktausgangsstufe und direkt gekoppelter Gegentakttreiberstufe mit Komplementärtransistoren dargestellt. Der Kollektorstrom der Vorstufe ist in dieser Schaltung gleich dem Basisstrom der Ausgangsstufe. Dadurch ist der Innenwiderstand der Vorstufen transistoren bestimmend für die Arbeitspunkte der Endstufe. Der Verstärker arbeitet im B-Betrieb, da der Gegentaktvorstufe keine Vorspannung zugeführt wird. Durch die Verbindung der Kollektoren der Endtransistoren mit den Emittoren der Vorstufe ergibt sich eine Gegenkopplung, die die

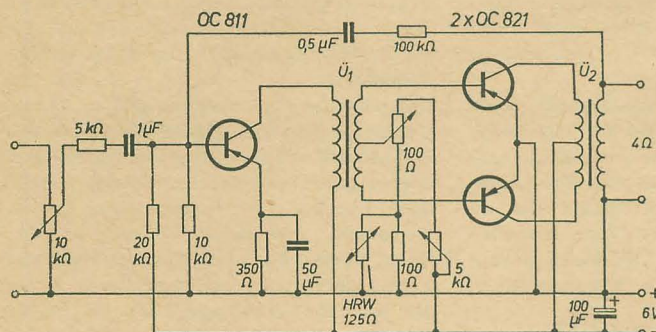


Bild 7: Gesamtschaltung eines Gegentakt-B-Verstärkers mit Treiberstufe

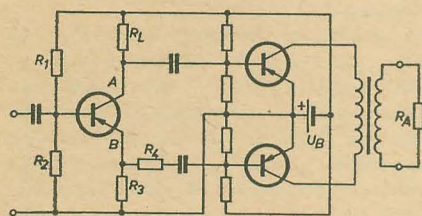


Bild 8: Gegentaktendstufe mit Treibertransistor als Phasenumkehrstufe

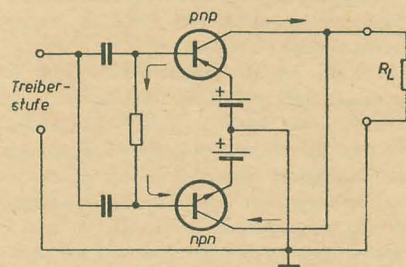


Bild 9: Gegentaktendstufe mit komplementären Transistoren

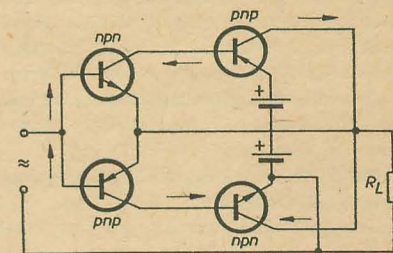


Bild 10: Zweistufiger Gegentaktverstärker mit komplementären Transistoren

in Gegentaktschaltung geschalteten Endstufentransistoren $2 \times$ OC 821 erhalten vom Treibertrafo \bar{U}_1 , die entsprechenden Eingangsspannungen, die in der Phase gegeneinander um 180° verschoben sind. Der im Basiskreis der Endstufe liegende Heißeiter (Thermistor) besitzt einen Kaltwiderstand von 125 Ω und einen Temperaturkoeffizienten von $3\%/^\circ\text{C}$. Der Kollektorruehstrom der Endstufe wird mit einem 5-k Ω -Potentiometer eingestellt, während das 100- Ω -Potentiometer die Wirkungsweise der Temperaturstabilisierung beeinflusst. Durch die frequenzabhängige Gegenkopplung vom Ausgangstrafo zur Basis der Treiberstufe wird eine starke Linearisierung des Frequenzganges erreicht.

Die Phasendrehung wird gewöhnlich mit einem Übertrager vorgenommen. Will man aus bestimmten Gründen den Übertrager einsparen, so kann eine Phasenumkehrstufe verwendet werden. Die Ankopplung der Gegentaktendstufe an die Treiberstufe kann dabei über eine RC-Kombination erfolgen. Bild 8 zeigt eine Gegentaktendstufe mit einem Transistor als Phasenumkehrstufe.

In dieser Schaltung werden die um 180° verschobenen Teilspannungen an den Widerständen im Kollektor- und Emittkreis abgegriffen und an die Eingänge der Gegentaktendstufe geführt. Die Steuerspannung sowie auch die Leistung ist für beide Eingänge gleich groß. Demnach müssen auch die Signalspannungen am Kollektor und Emitt gleich groß sein. Diese Teilspannungen sind

Röhrenschaltungstechnik kein Analogon gibt, bietet die Anwendung von Paaren komplementärer Transistoren. Komplementäre Transistoren unterscheiden sich durch die Polarität der an Emittor und Kollektor gegen Basis anzulegenden Gleichspannungen, während sie sich wechselstrommäßig gleichartig verhalten.

Ein Beispiel für eine Gegentaktendstufe mit zwei komplementären Transistoren ist im Bild 9 dargestellt.

Die beiden Transistoren werden hier ohne Ein- und Ausgangsübertrager so aus der Versorgungsstromquelle gespeist, wie es die Pfeile andeuten. Der über den Emittor des pnp-Transistors vom Pluspol der Stromquelle zufließende Strom verzweigt sich im Transistor so, daß nur ein kleiner Teil über die Basis, der größere aber über den Kollektor abfließt. Der aus dem Kollektor austretende Strom wird unmittelbar dem Kollektor des npn-Transistors zugeführt. Hier addiert er sich zu dem Basisstrom des pnp-Transistors und wird dadurch wieder zum Emittorstrom ergänzt, der zum Minuspol der Quelle fließt.

Ein den Eingangsklemmen der Kombination von pnp- und npn-Transistoren zugeführter Steuerwechselstrom schwächt den Basisstrom des pnp-Transistors und verstärkt den Basisstrom des npn-Transistors. Die Kollektor- und Emittorströme beider Transistoren werden dadurch ebenfalls in entgegengesetztem Sinne, aber um den Stromverstärkungsfaktor α vergrößert, geändert. Die Differenz

Schaltungsstabilität erhöht. Außerdem wird damit der Ausgangswiderstand verringert, was für die Lautsprecheranpassung günstig ist. Die Schaltung stellt einen vollständigen zweistufigen Gegentaktverstärker dar, der als Schaltelement lediglich die geteilte Batterie und zwei Paare komplementärer Transistoren enthält.

Es darf allerdings nicht vergessen werden, daß die nach verschiedenen Verfahren hergestellten pnp- und npn-Transistoren in ihren Kennwerten kaum exakt übereinstimmen werden. Selbst nach Aussuchen von zueinander passenden Exemplaren ist noch damit zu rechnen, daß die Übereinstimmung bei Temperaturänderungen nicht erhalten bleibt.

Zusammenfassung

Ausgehend von den Anwendungen des Transistors in der Verstärkertechnik wurden die wesentlichsten Bedingungen, die bei Leistungsverstärkern im Vordergrund stehen, behandelt. Die Strom- bzw. Spannungssteuerung wurde besonders erwähnt, da die Steuerung der Transistoren in Verstärkern von großer Wichtigkeit ist. Nachdem die prinzipielle Wirkungsweise von Gegentakt-B-Verstärkern beschrieben wurde, folgen einige Schaltungen von Gegentaktendstufen.

K. Belter

Fortsetzung auf Seite 213

Die resonanzfähige Doppelleitung

Dipl.-Ing. FRANZ GÜTLER

Im Rahmen des in radio und fernsehen 4 (1962) veröffentlichten Beitrages „Die Doppelleitung in der Hoch- und Höchsthochfrequenztechnik“ und den damit verbundenen Grundlagen der Höchsthochfrequenztechnik befaßt sich der nachfolgende Artikel mit den Resonanzerscheinungen bei Doppelleitungen und den sich daraus ergebenden technischen Anwendungsmöglichkeiten.

Einleitung

Ist eine Leitung nicht mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen, wird am Verbraucherwiderstand ein Teil der ankommenden Energie reflektiert. Bedingt sich am Ende der Leitung ein idealer Kurzschluß oder Leerlauf, wird die gesamte Energie reflektiert, und durch die Überlagerung von zum Verbraucher hinlaufender und vom Verbraucher reflektierter Welle entsteht eine stehende Welle. Es wird dann längs der Leitung keine Wirkleistung mehr transportiert, sondern es erfolgt ein Pendeln der in der Welle gespeicherten Energie zwischen elektrischem und magnetischem Feld. Das Maximum des Stromes bzw. der magnetischen Feldstärke ist dabei gegenüber dem Maximum der Spannung bzw. der elektrischen Feldstärke zeitlich um eine viertel Periode verschoben. Man hat es unter diesen idealisierenden Bedingungen also mit einem reinen Blindleistungstransport zu tun.

Mit dem Auftreten einer stehenden Welle auf der Leitung ist die Erscheinung von Spannungsbäuchen und Spannungsknoten verbunden. In diesen Punkten tritt kein Blindleistungsübergang auf, d. h. die in der stehenden Welle gespeicherte Energie zwischen Spannungsbauch und Spannungsknoten bleibt konstant. Dieses Verhalten ist aber charakteristisch für einen Resonanzkreis, und es überrascht daher nicht, daß man für die resonanzfähigen Leitungsstücke ganz ähnliche Ersatzschaltbilder findet, wie für Resonanzkreise, die aus konzentrierten Schaltungselementen aufgebaut sind.

Praktische Bedeutung haben die Leitungsresonatoren in den Frequenzgebieten, in denen man Resonanzkreise aus konzentrierten Schaltelementen (Spule und Kondensator)

entweder technisch überhaupt nicht oder nicht mit der nötigen Kreislösung bzw. dem nötigen Resonanzwiderstand oder nicht mehr abstrahlungsfrei realisieren kann. Die Grenze wird im allgemeinen mit 300 MHz angegeben. Trotzdem erfordern verschiedene Anwendungen bereits im UKW-Gebiet Leitungskreise, während man zuweilen auch Schaltungen bis 800 MHz mit konzentrierten Schaltelementen aufbaut.

Im folgenden soll das Verhalten von resonanzfähigen Leitungsstücken näher untersucht werden, wobei besonderer Wert auf die physikalisch-mathematische Deutung der Erscheinungen und Kenngrößen gelegt wird, die für den praktischen Entwurf derartiger Resonatoren von Interesse sind.

Eingangswiderstand der kurzen Doppelleitung

In [4] wurde für den Eingangswiderstand einer Leitung der Länge z und dem Wellen-

widerstand Z , die mit $R(0)$ abgeschlossen ist folgender Ausdruck gefunden:

$$R(z) = \frac{R(0) + jZ \tan \beta z}{1 + j \frac{R(0)}{Z} \tan \beta z} \quad (1)$$

Damit eine reine stehende Welle entstehen kann, muß am Abschluß eine totale Reflexion der hinlaufenden Welle erfolgen, $R(0)$ muß demzufolge ein idealer Kurzschluß oder ein idealer Leerlauf sein. Für $R(0) = 0$ erhält man den Eingangswiderstand der kurzgeschlossenen Leitung aus Gleichung (1) zu


$$R_k = jZ \tan \beta z \quad (2)$$

und für $R(0) = \infty$ folgt ebenfalls aus Gleichung (1) der Eingangswiderstand der leerlaufenden Leitung:

$$R_l = -jZ \cot \beta z \quad (3)$$

In den Gleichungen (1) bis (3) ist die Phasenkonstante β

Bild 1: Eingangswiderstand der kurzgeschlossenen (R_k) und leerlaufenden (R_l) Leitung

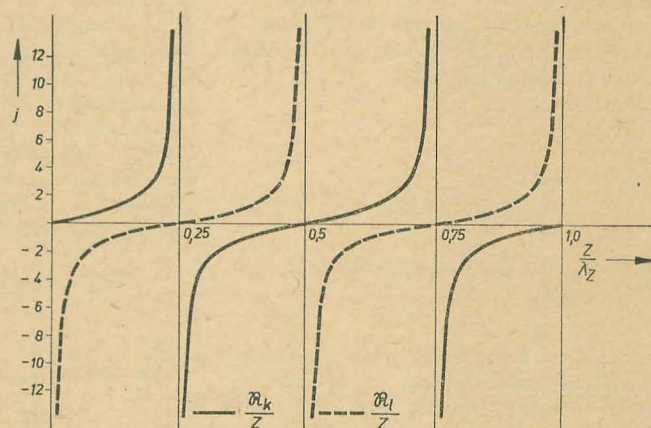

Fortsetzung von Seite 212

Literatur

- [1] K. Otto und H. Müller: Flächentransistoren; VEB Verlag Technik, Berlin
- [2] R. F. Shea: Transistortechnik, VEB Verlag Technik, Berlin
- [3] B. Wagner: Elektronische Verstärker, dritte erweiterte Auflage mit Transistortechnik; VEB Verlag Technik, Berlin
- [4] J. Dosse: Der Transistor; R. Oldenbourg-Verlag, München
- [5] H. J. Fischer: Transistortechnik für den Funkamateure; Verlag Sport und Technik, Neuenhagen bei Berlin

- [6] Telefunken Laborbuch, Band I
- [7] Technische Mitteilungen des IHT, 60 T 6 und 60 T 5
- [8] W. Taeger: Die Steuerung von Transistoren; radio und fernsehen 21 (1958) S. 639 und 640
- [9] M. Pulvers: Transistortechnik 19, 20, 21, 22, 23; radio und fernsehen 10, 12, 14, 16, 18 (1961)
- [10] M. Huneck: Die Dimensionierung von Eintakt-A-Endstufen mit Transistoren, Teil 1; radio und fernsehen 5 (1961) S. 156 bis 161
- [11] E. Pohl: Transistorautosuper A 100

- „Berlin“; radio und fernsehen 6 (1962) S. 168 bis 172
- [12] E. Pohl: AM/FM-Autosuper „Coupé“ von Philips; radio und fernsehen 12 (1962) S. 372 bis 374
- [13] Transistorkoffersuper „stern 4“; radio und fernsehen 13 (1962) S. 400 bis 402
- [14] H. Fränkel: Transferri — ein Transistorempfänger mit 400 mW Ausgangsleistung; radio und fernsehen 24 (1962) S. 776 bis 780
- [15] K. Belter: Anwendungsbeispiele mit Thermistoren; radio und fernsehen 6 (1962) S. 177 bis 180

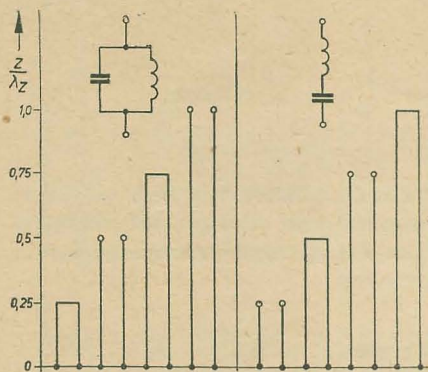


Bild 2: Ersatzschaltbilder der verschiedenen Leitungsresonatoren in der Nähe der Resonanzfrequenz

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda_z} = \frac{\omega}{c} \quad (4)$$

Für die Werte des Argumentes

$$\beta z = (2n - 1) \cdot \frac{\pi}{2} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

was einer geometrischen Länge des Leitungsstückes von

$$z = (2n - 1) \cdot \frac{\lambda_z}{4}$$

entspricht, erhält man aus Gleichung (2) für den Eingangswiderstand der kurzgeschlossenen Leitung

$$\Re_k = \infty$$

Bei Frequenzen darunter ist der Eingangswiderstand induktiv und bei Frequenzen darüber ist er kapazitiv, wie man aus Gleichung (2) entnehmen kann. Das ist aber das Verhalten eines Parallelschwingkreises.

Für die Argumente

$$\beta z = n\pi \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

und die Längen

$$z = n \cdot \frac{\lambda_z}{2}$$

erhält man für den Eingangswiderstand nach Gleichung (2)

$$\Re_k = 0$$

Bei tieferen Frequenzen ist der Eingangswiderstand kapazitiv und bei höheren induktiv. Gleiches Verhalten zeigt ein Reihenschwingkreis.

Ein zum kurzgeschlossenen Leitungsstück duales Verhalten zeigt das leerlaufende Leitungsstück gleicher Länge. Für die Längen

$$z = (2n - 1) \cdot \frac{\lambda_z}{4}$$

erhält man aus Gleichung (3)

$$\Re_1 = 0,$$

wobei sich das Leitungsstück in Umgebung der Resonanzfrequenz wie ein Reihenschwingkreis verhält, während man für die Längen

$$z = n \cdot \frac{\lambda_z}{2}$$

als Eingangswiderstand

$$\Re_1 = \infty$$

erhält. Dafür zeigt dieser Kreis in Resonanznähe das Verhalten eines Parallelschwingkreises. Dieses charakteristische Verhalten

von kurzgeschlossenen bzw. leerlaufenden Leitungsstücken, das nach den Gleichungen (2) und (3) erwartet werden kann, ist zur besseren Übersicht im Bild 1 grafisch dargestellt. Bild 2 soll für die Leitungslängen

$$z = \frac{\lambda_z}{4} \dots \lambda_z$$

den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Resonatortypen und dem zugehörigen Ersatzschaltbild für das Verhalten in der Nähe der Resonanzfrequenz veranschaulichen. Die bisher betrachteten Leitungskreise sind insofern idealisiert dargestellt, als einmal die Verluste durch den endlichen ohmschen Widerstand der Leiteroberflächen vernachlässigt wurden und zum anderen die unvermeidlichen Belastungen an den offenen Leitungsenden durch Streukapazitäten und den Strahlungswiderstand nicht berücksichtigt worden sind. Die ohmschen Verluste haben einen endlichen Resonanzwiderstand und die Streukapazitäten eine Verkürzung der Leitung zur Folge.

Der belastete Leitungskreis

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen unbelasteten Leitungskreise können streng genommen aus den o. a. Gründen praktisch nicht verwirklicht werden. Hinzu kommt, daß die Leitungsstücke als Resonanzkreise in Verbindung mit Elektronenröhren oder in Filterschaltungen verwendet werden. Die Elektrodenkapazitäten stellen bei den hier interessierenden hohen Frequenzen Reaktanzen dar, die die Resonanzfrequenz des Systems Leitungskreis-Röhre wesentlich beeinflussen, d. h. sie stellen einen wesentlichen Teil des Schwingkreises dar.

Es sollen nun Zusammenschaltungen von Leitungsstücken mit konzentrierten Reaktanzen betrachtet werden.

Im Bild 3a ist das Ersatzschaltbild einer kapazitiv belasteten Leitung dargestellt. Die auf die Ebene a-a' bezogene Suszeptanz ergibt sich mit Gleichung (2) zu

$$\Im_{aa'} = j\omega C - j \frac{1}{Z} \cot \frac{\omega}{c} z \quad (5)$$

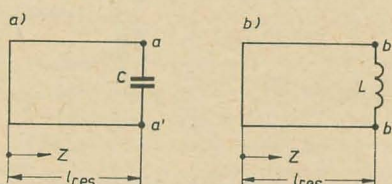


Bild 3: Ersatzschaltbilder, a) einer kapazitiv belasteten Leitung, b) einer induktiv belasteten Leitung

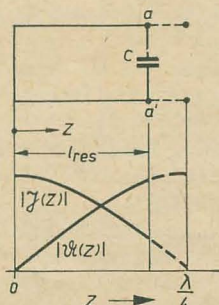


Bild 4: Kapazitiv verkürzte $\lambda/4$ -Leitung

Die Resonanzbedingung für den Parallelschwingkreis lautet $\Im_{aa'} = 0$, und man erhält damit aus Gleichung (5)

$$\omega C = \frac{1}{Z} \cot \frac{\omega}{c} l_{res} \quad (6)$$

Aus Gleichung (6) erkennt man, daß für die Leitungslänge bei Resonanz

$$l_{res} < \frac{\lambda}{4}$$

gilt, d. h. eine Kapazität verkürzt eine kurzgeschlossene Leitung. Für die Schaltung im Bild 3b beträgt die Suszeptanz in der Ebene b-b'

$$\Im_{bb'} = -j \frac{1}{\omega L} - j \frac{1}{Z} \cot \frac{\omega}{c} z \quad (7)$$

und die Resonanzbedingung lautet

$$\omega L = -Z \tan \frac{\omega}{c} l_{res} \quad (8)$$

Damit Gleichung (8) erfüllt ist, muß gelten

$$l_{res} > \frac{\lambda}{4},$$

d. h. eine Induktivität verlängert eine kurzgeschlossene Leitung. Dieses Verhalten erklärt sich anschaulich aus Bild 1.

Die kapazitiv belastete Leitung hat in der Praxis die größte Bedeutung und soll deshalb genauer untersucht werden. Für die im Bild 4 dargestellte kapazitiv verkürzte $\lambda/4$ -Leitung gilt nach [4] für den Verlauf von Spannung und Strom:

$$\begin{aligned} u(z) &= jZ \Im(0) \sin \frac{2\pi}{\lambda_z} z \\ \Im(z) &= \Im(0) \cos \frac{2\pi}{\lambda_z} z \end{aligned} \quad (9)$$

Zur Dimensionierung derartiger Schaltungen muß man Gleichung (6) lösen. Praktisch ist dabei die Resonanzfrequenz vorgegeben. Es gelingt dagegen nicht, Gleichung (6) explizit nach ω aufzulösen, so daß man eine grafische Lösung vornehmen muß. Im Bild 5 ist eine bewährte Darstellungsform der Gleichung (6) angegeben. Man hat hier die Gleichung (6) in zwei Kurvenscharen

$$\Im = \frac{1}{2\pi c} \cdot \frac{1}{CZ} \cdot \lambda \quad C = \text{konst.}$$

und

$$\Im = \tan \frac{2\pi}{\lambda} l \quad l = \text{konst.}$$

aufgespalten, numerisch ausgewertet und übereinandergezeichnet.

Ist die Belastungskapazität C relativ groß, kommt es zu einer starken Kreisverkürzung. In Röhrenschaltungen kommt es dann beispielsweise vor, daß der Spannungsknoten des $\lambda/4$ -Kreises noch in den Röhrenhals fällt. Man muß dann die Abstimmung in einem höheren Knoten vornehmen und wendet einen verkürzten $3\lambda/4$ -Kreis an, dessen Spannungs- und Stromverlauf im Bild 6 skizziert ist. Die Dimensionierung erfolgt ebenfalls nach dem Diagramm im Bild 5, nur ist die geometrische Leitungslänge um $\lambda_z/2$ größer zu wählen.

Die Abstimmung von Leitungskreisen

Die Abstimmung von Leitungskreisen ist technisch von größtem Interesse. Je nach Verwendungszweck ist dabei eine Abstimmung

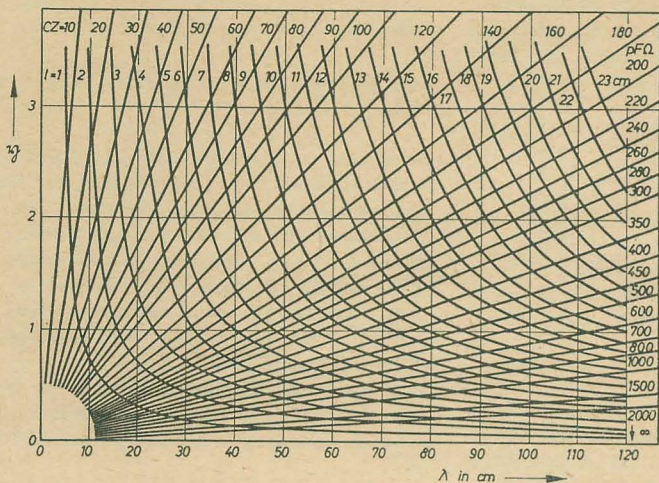


Bild 5: Resonanzbedingung des kapazitiv belasteten $\lambda/4$ -Kreises

$\lambda/2$ -Kreis an einem Ende, während man den Abstimmndrehkondensator am anderen Ende so ausbilden muß, daß ein möglichst linearer Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Resonanzfrequenz gewährleistet ist. Für spezielle Anwendungszwecke kann man bei geeignetem konstruktiven Aufbau auch übliche konzentrierte Schaltkondensatoren zumindest bis zu Frequenzen um 800 MHz verwenden. Bei der Schaltung im Bild 14 wurde als Abstimmkondensator ein Knopftrimmer in die Topfkreisrückwand eingelassen. Hierbei kann beispielsweise durch geeignete Wahl des Temperaturkoeffizienten des Trimmers eine Temperaturkompensation der Resonanzfrequenz des Topfkreises erzielt werden [5].

Die Eindeutigkeit der Resonanzfrequenz

Bei der Ableitung der Resonanzbedingungen für die Leitungskreise wurde von den Leitungsgleichungen für Doppelleitungen ausgegangen. Die genaue Theorie zeigt aber, daß bei Einhaltung bestimmter geometrischer Beziehungen des Leitungsquerschnittes auch sogenannte Hohlraumwellen in koaxialen Leitungen existieren können. Die Hohlraumresonanzen fallen nicht mit den Doppelleitungsresonanzen zusammen. Das Auftreten von Hohlraumwellen wird vermieden, wenn man die Bedingung

$$\lambda \geq \pi (a + b) \quad (13)$$

einhält. Hierbei ist λ die Wellenlänge, a und b sind die Radien von Innen- und Außenleiter der Koaxialleitung.

Die Kreiskonstanten der Leitungsresonatoren

Um aus den Leitungskreisen Schaltungen aufbauen zu können, muß man Beziehungen zwischen den elektrischen Daten und den geometrischen, werkstofflichen und technologischen Größen der Resonatoren aufstellen. Es ist weiterhin sinnvoll, Ersatzschaltbilder, die zumindest näherungsweise gelten, aufzustellen, die der Begriffswelt der konventionellen Schaltungstechnik entlehnt sind.

Die Güte von Doppelleitungsresonatoren

Die Güte eines Resonators ist gegeben durch die allgemeingültige Definitionsgleichung

$$Q = \frac{\omega_0 \cdot W}{P_v} \quad (14)$$

Hierin ist $f_0 = \omega_0 / 2\pi$ die Resonanzfrequenz, W die im Resonator gespeicherte Feldenergie und P_v die im Resonator verbrauchte Verlustleistung. Eine Ableitung der Güteformel aus den Größen des elektrischen und magnetischen Feldes des $\lambda/4$ -Resonators würde den Rahmen dieser einführenden Betrachtungen sprengen.

über ein bestimmtes Frequenzband gefordert oder es ist nur eine Einstellmöglichkeit der genauen Resonanzfrequenz notwendig. Die Kreise können abgestimmt werden, indem man geeignete Einflußgrößen in entsprechender Weise verändert.

Bild 7 zeigt das Prinzipschema eines kapazitiv verkürzten $\lambda/4$ -Kreises, dessen Resonanzfrequenz durch Änderung der Resonatorlänge l abgestimmt wird. Die Kurzschlußwand wird durch einen verschiebbaren Kontaktschieber dargestellt. Um eine definierte Kurzschlußebene zu haben, sollten Kontakt- und Reflexionsebene zusammenfallen. Der Nachteil dieser Anordnung ist die hohe Strombelastung der galvanischen Kontakte. Wenn es der konstruktive Aufbau zuläßt, beispielsweise bei einem verkürzten $3\lambda/4$ -Kreis und wenn der Kreis nur über ein relativ schmales Frequenzband abgestimmt werden soll, kann man die Federkontakte so ausbilden, daß Kontakt- und Reflexionsebene um $\lambda_m/4$ auseinanderliegen [3]. Die Schwierigkeiten des Kontaktschiebers umgehen die sogenannten kontaktlosen Schieber, deren Behandlung in diesem Rahmen zu weit führen würde.

Im Bild 8 ist eine andere Variante der Längenabstimmung angedeutet. Bei geeigneter Wahl der Länge g ist der Kreis nur durch die Streukapazität an der Stirnfläche des Innenleiters belastet. Diese Art der Abstimmung wird bei passiven Resonanzkreisen (Frequenzmesser) angewendet, während man die Abstimmung nach Bild 7 bei abstimmbaren Röhrenstufen findet.

Eine Möglichkeit zur kapazitiven Abstimmung deutet Bild 9 an. Die Belastungskapazität C hängt mit der geometrischen Einflußgröße a über die Beziehung

$$C \approx \epsilon_0 \frac{r_c^2 \cdot \pi}{a} \quad (10)$$

zusammen.


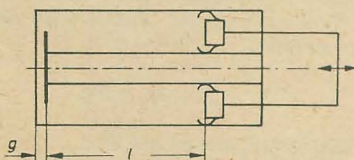


Bild 7: Längenabstimmung des verkürzten $\lambda/4$ -Kreises

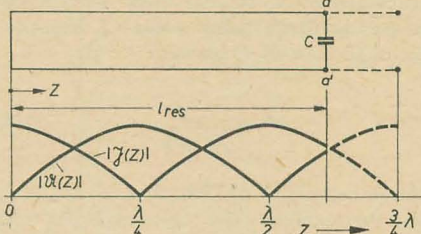

Die Abstimmung nach Bild 10, bei der die wirksame Fläche eines Plattenkondensators geändert wird, hat gegenüber der Anordnung im Bild 9 den Vorteil, daß man durch geeignete Wahl des Plattenschnittes die Abstimmkurve beeinflussen kann.

Bei der im Bild 11 gezeigten Abstimmordnung besteht ein linearer Zusammenhang zwischen geometrischer Änderung t und der Belastungskapazität C :

$$C \approx \pi \epsilon_0 \frac{d_2 + d_1}{d_2 - d_1} \cdot t \quad (11)$$

$$\frac{d_2 - d_1}{2} \ll d_1$$

Ist eine große Abstimmteilheit erwünscht, kann eine Anordnung nach Bild 12 verwendet werden. Durch Bewegen des Innenleiters ändert sich die Kapazität des Tauchkondensators im Spannungsbauch und die Induktivität in der Nähe des Strombauches. Die Induktivität des abgesetzten Leitungstückes hängt von der Leitungslänge und vom Durchmesserverhältnis in folgender Weise ab:

$$L_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} l_1 \cdot \ln \frac{d_3}{d_1} \quad (12)$$

Die kapazitiv verkürzte $\lambda/2$ -Leitung hat den Vorteil der einfachen kapazitiven Abstimmung über ein relativ großes Frequenzband. Wie im Bild 13 angedeutet, belastet beispielsweise die Röhrenauskangskapazität C_{ga} den

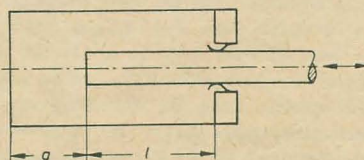


Bild 8: Verschieben des Innenleiters beim $\lambda/4$ -Kreis

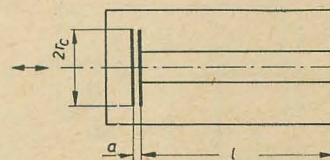


Bild 9: Kapazitive Abstimmung durch Änderung des Plattenabstandes a

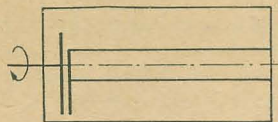


Bild 10: Kapazitive Abstimmung mittels Drehkondensators

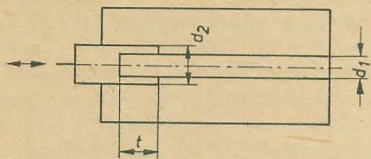


Bild 11: Kapazitive Abstimmung mittels Tauchkondensators

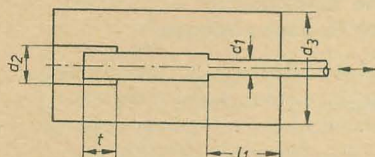


Bild 12: Kapazitive und induktive Abstimmung

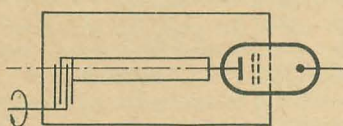


Bild 13: Drehkondensatorabstimmung eines verkürzten λ/2-Kreises

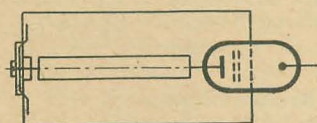


Bild 14: Trimmerabstimmung eines verkürzten λ/2-Kreises

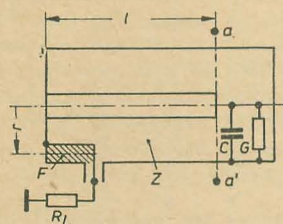


Bild 15: Induktive Kopplung am belasteten λ/4-Resonator

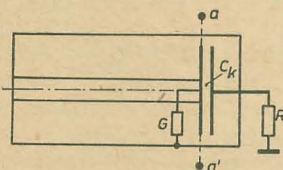


Bild 16: Kapazitive Kopplung am belasteten λ/4-Resonator

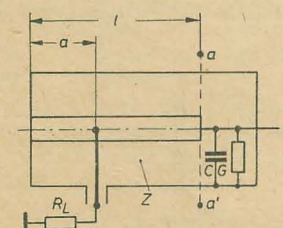


Bild 17: Galvanische Kopplung am belasteten λ/4-Resonator

Es muß hier auf die entsprechende Spezialliteratur verwiesen werden [1]. Es sei lediglich die Endformel für die Kreisgüte des unbelasteten λ/4-Kreises angegeben

$$Q = \frac{2}{\delta} \cdot \frac{b \ln(b/a)}{\left(1 + \frac{b}{a}\right) + \frac{8 b \ln(b/a)}{\lambda}} \quad (15)$$

Hierin bedeuten:

b — Radius des Außenleiters
a — Radius des Innenleiters
λ — Wellenlänge
δ — Eindringtiefe

Die Eindringtiefe δ gibt dabei an, in welcher Tiefe des Oberflächenmaterials die Stromdichte infolge Skin Effektes auf 1/e (e = 2,718) abgeklungen ist. Praktisch kann man damit so rechnen, als wenn zu dieser Tiefe δ ein konstanter Strom von der Größe des Stromes an der Oberfläche fließen würde [1]. Quantitativ erhält man die Eindringtiefe δ aus

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \chi}} \quad (16)$$

Hierin bedeuten f die Frequenz, μ = μ_{rel} · μ₀ die Permeabilität des Leitermaterials und χ die spezifische elektrische Leitfähigkeit des Leitermaterials.

Handelt es sich um einen Resonator, der in einem höheren Knoten abgestimmt ist, mit der Länge l = (2n-1)λ/4, so geht Gleichung (15) in die allgemeinere Form der Gleichung (17) über

$$Q = \frac{2}{\delta} \cdot \frac{b \ln(b/a)}{\left(1 + \frac{b}{a}\right) + \frac{8 b \ln(b/a)}{(2n-1) \lambda}} \quad (17)$$

Aus Gleichung (17) erkennt man, daß die Güte um so größer ist, je höher die Knotenzahl ist, in der der Kreis abgestimmt wird. Das erklärt sich daraus, daß mit wachsender Länge die gespeicherte Feldenergie proportional der Länge zunimmt; bei der Verlustleistung steigen jedoch nur die Verluste von Innen- und Außenleiter proportional der Länge, während die Verluste der Kurzschlußscheibe konstant sind.

Das Maximum der Kreisgüte erhält man für ein Radienverhältnis von b/a = 3,59 (das entspricht einem Wellenwiderstand von Z = 76,5 Ω). Die theoretischen Gütewerte, die man mit Koaxialresonatoren erreicht, liegen je nach den geometrischen Abmessungen, der Betriebsfrequenz und dem Oberflächenmaterial zwischen 1000 und 8000. Die praktisch erreichbaren Werte liegen in der Größenordnung von 3000 ... 4000. Um den theoretischen Werten möglichst nahe zu kommen, muß man an die Kontaktgabe des Kurzschlusses erhebliche Anforderungen stellen. Weiterhin ist die Oberflächenrauigkeit extrem niedrig zu halten, denn die Eindringtiefe für eine Silberoberfläche liegt bei einer Frequenz von f₁ = 300 MHz bei δ₁ = 3,5 μm und für f₂ = 3000 MHz bei δ₂ = 1,1 μm. Ist die Oberflächenrauigkeit wesentlich größer als die Eindringtiefe, dann ist der Stromweg der Oberflächenströme länger als angenommen, und demzufolge ist die Verlustleistung größer und die Güte bedeutend niedriger als der theoretische Wert. Die geringe Eindringtiefe

hat dagegen den Vorteil, daß man nur dünne Silberschichten galvanisch aufbringen muß.

Der Resonanzwiderstand von Doppelleitungsresonatoren

Als Resonanzwiderstand kann man den Eingangswiderstand des Leitungsstückes im Spannungsbauch ansehen. Die unter „Eingangswiderstand der kurzen Doppelleitung“ gefundenen Werte des Eingangswiderstandes gelten nur für die idealisierte verlustlose Leitung. Praktisch ist der Eingangswiderstand, bedingt durch die Verluste des Leitungsstückes, jedoch endlich.

Man kann sich die Verlustleistung P_v im Resonanzwiderstand R_{res} verbraucht denken, wenn die Spannung in der Bezugsebene U(l) ist

$$R_{res} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|U(l)|^2}{P_v} \quad (18)$$

Die Ableitung der Gleichung für den Resonanzwiderstand erfolgt in ähnlicher Weise wie für die Kreisgüte [1]. Es muß deshalb in diesem Rahmen auf Einzelheiten verzichtet werden. Für den unbelasteten λ/4-Resonator in koaxialer Bauweise erhält man

$$R_{res} = \frac{16 \pi \delta \chi Z^2 b}{\lambda \left(1 + \frac{b}{a}\right) + 8 b \ln(b/a)} \quad (19)$$

Hierin ist Z der Wellenwiderstand.

Für die Abstimmung in einem höheren Knoten bzw. für eine Resonatorlänge l = (2n-1)λ/4 erhält man entsprechend

$$R_{res} = \frac{16 \pi \delta \chi Z^2 b}{(2n-1) \lambda \left(1 + \frac{b}{a}\right) + 8 b \ln(b/a)} \quad (20)$$

Im Gegensatz zur Güte nimmt der Resonanzwiderstand mit wachsender Knotenzahl n ab. Das liegt daran, daß R_{res} umgekehrt proportional zur Verlustleistung P_v ist und P_v mit der Länge wächst. Das Maximum des Resonanzwiderstandes der unverkürzten (2n-1)λ/4-Leitung wird für ein Radienverhältnis b/a = 9,2 erreicht. Mit steigender kapazitiver Belastung verschiebt sich das Maximum zu niedrigeren b/a-Werten [3]. Die theoretisch erreichbaren Resonanzwiderstände liegen je nach den geometrischen Abmessungen, der Frequenz und dem Oberflächenmaterial zwischen 100 kΩ und 1 MΩ. Für das Erreichen der theoretischen Daten gelten die gleichen Gesichtspunkte wie für die Güte, und vor allem spielt dabei die Belastung durch die Ein- und Auskopplung der Energie eine entscheidende Rolle.

Die Selektion von Leitungskreisen

Während die Resonatoren bei der Resonanzfrequenz nur Wirkleistung aufnehmen, kommt bei Verstimmung des Kreises eine Blindleistungsaufnahme hinzu

$$P_{sch} = P_w + P_b$$

Für den Scheinleitwert gilt dann

$$|G| = \sqrt{G_{res}^2 + Y_B^2}$$

und für die Selektion

$$s = \frac{|2l(\omega_{\text{res}})|}{|2l(\omega)|} = \sqrt{1 + (R_{\text{res}} Y_B)^2} \quad (21)$$

R_{res} ist dabei der Resonanzwiderstand und Y_B der Blindleitwert in der Bezugsebene. In der Nähe der Resonanzfrequenz erhält man für Gleichung (21) die Näherungsgleichung [1]

$$s \approx \sqrt{1 + \left(\frac{2 \Delta \omega}{\omega}\right)^2 Q^2} \quad (22)$$

Diese Beziehung gilt aber auch für einen aus konzentrierten Schaltelementen aufgebauten Schwingkreis. Damit ist die Berechtigung der Angabe der Ersatzschaltbilder im Bild 2, zumindest in der Nähe der Resonanzfrequenz, gegeben. Für die Ermittlung der Weitabselektion muß man dagegen Gleichung (21) auswerten.

Kopplungen an Leitungskreisen

Dem Resonator muß über ein Kopplungselement Energie zugeführt werden, und je nach dem Verwendungszweck muß ein Teil der im Kreis schwingenden Energie auch wieder ausgekoppelt werden. Wie derartige Kopplungen im Dezimeterwellengebiet gestaltet werden und wie man sie dimensioniert, soll im folgenden beschrieben werden. Die Berechnungsmethoden sollen wieder am $\lambda/4$ -Koaxialresonator demonstriert werden. Bei der Behandlung der Kopplung an Leitungskreisen kann man zunächst zwei Fälle unterscheiden: einmal einen Resonator, dessen praktisch erreichbare hohe Güte voll ausgenutzt werden soll und der demzufolge durch das Ein- und Auskopplungsorgan möglichst wenig belastet werden darf (Frequenzmesser) und zum anderen einen Resonator, der im Interesse eines guten Wirkungsgrades fest an eine relativ niederohmige Quelle angekoppelt ist (Röhrenstufe).

Der im Bild 15 dargestellte $\lambda/4$ -Kreis sei in der Ebene a—a' durch eine Kapazität C verkürzt und durch den Leitwert G belastet. Der Leitwert G stellt die gesamte Belastung des Kreises dar, setzt sich also zusammen aus dem Resonanzwiderstand des Kreises und aus dem äußeren Belastungswiderstand in der Ebene a—a', beispielsweise dem Ausgangswiderstand einer Röhrenstufe.

Für die im Bild 15 skizzierte induktive Kopplung bleibt zu klären, wie groß die Schleifenfläche F werden muß, damit in der Ebene a—a' die gewünschte Belastung erscheint. Nimmt man an, daß für den in der Kurzschlußebene erscheinenden Widerstand $R_k \ll Z$ gilt, erhält man bei Anwendung der Gleichung (1) nach einiger Zwischenrechnung für $l < \lambda/4$ die Beziehung [2]

$$R_k \approx G Z^2 \sin^2(\beta l) \quad (23)$$

Der Lastwiderstand R_L dagegen wird durch die Koppelschleife in die Kurzschlußebene transformiert gemäß

$$R_k' = \frac{(\omega M)^2}{R_L} \quad (24)$$

Für den Fall der Anpassung des Leitwertes G an den Belastungswiderstand R_L erhält man

durch Gleichsetzen der Gleichungen (23) und (24) die Beziehung

$$R_L G = \frac{(\omega M)^2}{Z^2 \sin^2\left(\frac{2\pi l}{\lambda}\right)} \quad (25)$$

Für die Gegeninduktivität M kleiner Schleifen gilt nach [2]

$$M \approx \frac{2 F/\text{cm}^2}{r/\text{cm}} \quad \text{in nH}, \quad (26)$$

wobei F die Schleifenfläche und r der mittlere Radius der Schleife ist.

Für die im Bild 16 skizzierte kapazitive Ankopplung gilt für den Fall der Anpassung zwischen dem Lastwiderstand R_L und dem Eingangswiderstand des Kreises der Zusammenhang [2]

$$\frac{R_L}{G} = X_k^2 + R_L^2 \quad (27)$$

mit

$$X_k = \frac{1}{\omega C_k}$$

Im Bild 17 ist schließlich noch die galvanische Ankopplung des Lastwiderstandes R_L dargestellt. Unter Verwendung der Transformationsgleichung (23) erhält man ebenfalls für Anpassung zwischen R_L und G nach [2] die Beziehung

$$R_L G = \frac{\sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda} a\right)}{\sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)} \quad (28)$$

Damit sind für die drei Kopplungsarten die Beziehungen zwischen dem Lastwiderstand R_L und dem Leitwert G in der Leitungseingangsebene a—a' gefunden.

Die hier am Beispiel der Koaxialleitung abgeleiteten Beziehungen lassen sich sinngemäß unter Beachtung der Feldverteilungen und Wellenwiderstände auch auf andere Doppelleitungen übertragen. Allerdings hat die Koaxialleitung die weitaus größte technische Bedeutung, und die Verhältnisse liegen bei ihr besonders übersichtlich, da das System praktisch strahlungsfrei ist.

Literatur

- [1] F. W. Gundlach: Grundlagen der Höchstfrequenztechnik; Springer Verlag Berlin, Göttingen, Heidelberg 1950
- [2] H. H. Meinke: Kurven, Formeln und Daten der Dezimeterwellentechnik; Manuskriptdruck der TH München 1950
- [3] G. Megla: Dezimeterwellentechnik, Fachbuchverlag GmbH Leipzig 1952
- [4] F. Güttler: Die Doppelleitung in der Hoch- und Höchstfrequenztechnik; radio und fernsehen 4 (1962) S. 106 bis 111
- [5] F. Güttler: Temperaturkompensierter UHF-Oszillator mit Stiftsockeltriode; Nachrichtentechnik 3 (1962) S. 108 bis 115

Gerhard Megla

Dezimeterwellentechnik

5. Auflage, 833 Seiten, 648 Bilder, 30 Tabellen, Kunstleder 64,— DM

Unter Dezimeterwellen faßt man den Wellenlängenbereich zwischen 1 m und 10 cm (300 bis 3000 MHz) zusammen. Es bildet gleichsam das Übergangsgebiet von der bekannten Hochfrequenztechnik zur eigentlichen Mikrowellentechnik.

Bei diesen hohen Frequenzen treten dadurch, daß die Wellenlänge in der gleichen Größenordnung wie die Abmessungen der Schaltelemente bzw. noch darunter liegt, viele Erscheinungen auf, die für den Lernenden neuartig und zunächst schwer verständlich sind.

Der Vorzug dieses Werkes ist es, daß es diese Besonderheiten der Höchstfrequenztechnik für den angehenden Ingenieur klar und anschaulich herausarbeitet und ihm einen umfassenden Einblick in dieses Gebiet vermittelt.

Bei der Vorbereitung der 5. Auflage wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Darstellung dem neuesten Stand der Entwicklung anzugleichen. Vor allem sind die Abschnitte über Höchstfrequenzröhren, Hohlleiter, Dezimeterwellengeneratoren und -verstärker, Reaktanz- und Molekularverstärker sowie über Antennen und Energieleitungen neu verfaßt bzw. stark erweitert worden, wobei es sinnvoll erschien, auch die theoretischen Zusammenhänge stärker zu betonen.



**VEB
VERLAG
TECHNIK
BERLIN**

Einfache Ionisationskammern mit gasgefüllten Röhren

HEIN GODEWIND

Eines der bekanntesten Meßverfahren in der Kerntechnik beruht darauf, daß radioaktive Strahlung unter anderem die Fähigkeit zur Ionisierung von Gasmolekülen besitzt (Ionisationskammer, Zählrohr). Weniger bekannt ist ein ähnlicher Effekt bei gasgefüllten Röhren der Elektronik (Glimmlampen, Stabilisatorröhren), obwohl dieser schon vor mehr als 20 Jahren bekannt war [1]! Bisher wurde das Verfahren nicht für die Konstruktion einfacher und preiswerter Dosisleistungsmesser angewendet, da normale Gasröhren nur äußerst geringe Impulsspannungen bei den üblichen Strahlungsenergien abgeben. Erst durch die Arbeiten von Godewind, Muncie-House und anderen [2] konnten brauchbare Schaltungen entwickelt werden, die seit Be-

nung, die zur Ionisierung der restlichen Moleküle benötigt wird. In diesem Zustand ist die Röhre leitend, zur Aufrechterhaltung der einmal eingeleiteten Ionisierung genügt eine etwas geringere Spannung als die Zündspannung (Brennspannung). Bild 2 zeigt das Prinzipschaltbild eines einfachen Dosisleistungsmessers, das auf dem Prinzip der Ionisierung von Glimmlampen beruht. Jedes radioaktive Teilchen ruft eine Potentialänderung an A hervor, der resultierende winzige Impuls wird verstärkt und akustisch oder optisch angezeigt. Leider sind die Impulse üblicher Glimmlampen äußerst gering, so daß nur über 500 r/h angezeigt werden können (kleinere Dosisleistungen würden nur Impulse verursachen, die im Rauschen untergehen). Erst durch die Anwendung der Rückkopplung können auch bei kleinen Dosisleistungen brauchbare Impulsspannungen erzielt werden. Bild 3 zeigt hierfür die Prinzipschaltung. Statt des Vorwiderstandes im Bild 2 dient eine Elektronenröhre. Diese wird außerdem von den Impulsen gitterseitig angesteuert. Der Transformator dient nur zur Phasenumkehr-

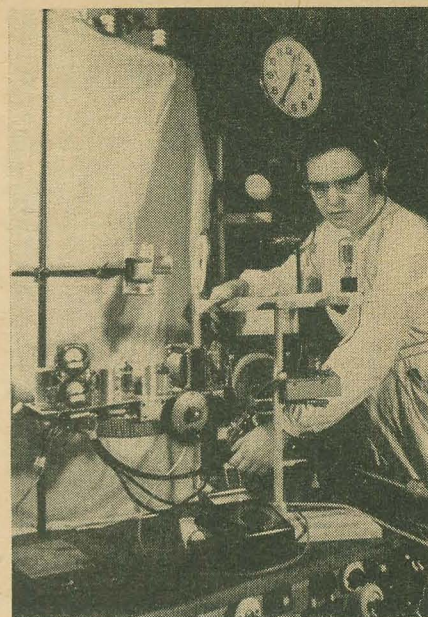


Bild 4: Frau Prof. Dr. Grandegeule bei Laborerprobungen eines Zählgerätes mit Neonröhre (rechts). Der elektronische Verstärker befindet sich unter der radioaktiven Probe, etwa in der Mitte des Bildes

schon recht gute Resultate erzielen. Zur Zeit finden noch Versuche statt (Bild 4), durch geeignete radioaktive Vorbestrahlung eine Empfindlichkeitssteigerung zu erzielen; bereits ein Anstreichen der Glimmlampe mit radioaktiver Leuchtfarbe bringt eine beachtliche Vorionisierung.

Eine praktische Erprobung des Gerätes konnte bereits beim Auffinden neuer natürlicher Plutoniumvorkommen erfolgreich abgeschlossen werden. Bedauerlicherweise scheinen die zuständigen Handelsorgane nicht oder nur wenig am Vertrieb des beschriebenen Gerätes interessiert. Der VEB (K) LIPRATOM hat deshalb Absatzsorgen. Um den zahlreichen Wünschen entgegenzukommen, ist der Betrieb bereit, ausnahmsweise an Interessenten direkt Einzelteile oder fertige Geräte auszuliefern¹⁾. Man darf hoffen, daß unsere Amateure durch den Selbstbau von Glimmlampen-Dosisleistungsmessern zumindest die Idee fördern helfen! Die Beschaffung der Glimmlampe STR 55/35 wird dem Privatkunden jedoch einige Schwierigkeiten bereiten, soweit die Bestellungen nicht vor dem 1. 4. 63 getätigt wurden.

Literatur

- [1] A. Fadaises u. C. des Blagues: Découvertes récentes sur le domaine de la physique (Teil II); Annales de la physique nucléaire 13 (1939) S. 1042 bis 1077
- [2] Godewind, Muncie-House u. Grandegeule: Die Ionisierung von Edelgasmolekülen unter den Grenzwertbedingungen radioaktiver Bestrahlung; Nukleartechnik 7 (1961) S. 35 bis 61

¹⁾ Die Redaktion vermittelt keine Teile, Bestellungen sind direkt an den zuständigen Handel oder den VEB (K) LIPRATOM zu richten.

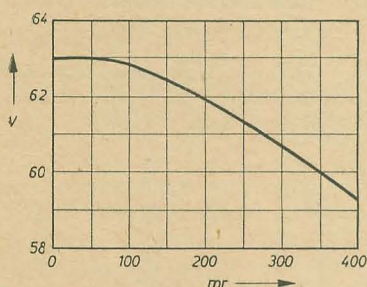


Bild 1: Zündspannung der Röhre 1 — 4 RPA — X 2 in Abhängigkeit von der Bestrahlungsenergie nach [1]

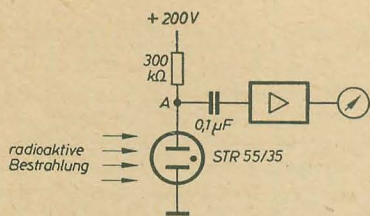


Bild 2: Prinzipschaltung des Dosisleistungsmessers mit einer Stabilisatorröhre

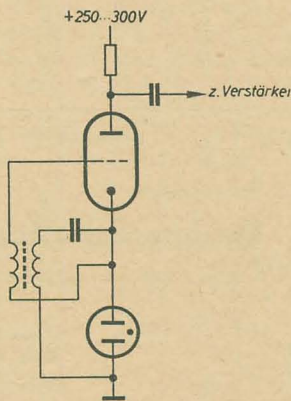


Bild 3: Prinzipschaltung des Dosisleistungsmessers mit Rückkopplung

ginn des 2. Quartals im VEB (K) LIPRATOM industriell Verwertung finden.

Bild 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Zündspannung und Strahlungsenergie bei einer handelsüblichen Glimmlampe 1—4 RPA — X 2 (äquivalenter DDR-Typ: STR 55/35). Man erkennt daraus, daß die Zündspannung um so niedriger liegt, je größer die auftreffende Strahlungsenergie ist. Ein ähnlicher Effekt tritt bekanntlich — wenn auch nur in sehr geringem Maße — bei Lichtbestrahlung auf. In beiden Fällen ergibt sich infolge der Aufnahme von Energie durch das einzelne Gasmolekül ein Abspalten von Elektronen (Ionisation). Je mehr Moleküle der Gasfüllung ionisiert werden, um so geringer ist die Span-

nung. Dadurch werden die geringen Impulsspannungen wieder als zusätzliche Stromimpulse in der Röhre wirksam und unterstützen so den Ionisierungsprozeß — Prinzip der Mitkopplung. Bei Verwendung von rauscharmen Verstärkern können schon bei der Röhre STR 85/10 Dosisleistungen von 5 r/h einwandfrei gemessen werden. Je niedriger die Nennzündspannung der Röhre, um so größer sind bei konstanter Bestrahlung die Impulsspannungen.

Das Gerät MI-st 1.04 vom VEB LIPRATOM besitzt in der ersten Stufe des Verstärkers eine rauscharme E 88 CC, jedoch konnten Labormuster mit der ECC 91 als Kaskode — allerdings mit Katodentrennschaltung —

1. Hinweise für den Bau eines Abgleichröhrenvoltmeters

JÜRGEN WEGNER

In der Praxis wird eine große Zahl von Röhrenvoltmetern verwendet. Sie haben im allgemeinen einen viel höheren Eingangswiderstand als normale Meßinstrumente und sind bei geeignetem Aufbau in einem sehr großen Frequenzbereich brauchbar. Die im folgenden beschriebenen Röhrenvoltmeter dienen als Anzeigeeinstrumente bei Abgleicharbeiten.

Mängel der üblichen Voltmeter und Röhrenvoltmeter

Bei vielen Arbeiten macht es sich unangenehm bemerkbar, daß man laufend den Meßbereich nachstellen muß, um noch brauchbar ablesen zu können:

1. Beim Abgleich von Rundfunkempfängern ist der Meßbereich des Outputmeters (Messung des NF-Ausganges) oder des Regelspannungsgerätes, mit dem der Abgleich kontrolliert wird, dauernd zu vergrößern, je besser das Maximum wird.

2. Bei Meßbrücken ist mit genauerem Brückenabgleich das Minimum nur bei sehr kleinem Meßbereich deutlich abzulesen.

Bei Abgleicharbeiten treten oft Wackelkontakte oder andere Unregelmäßigkeiten auf, durch die den Anzeigeeinstrumenten plötzlich sehr große Spannungen zugeführt werden. Dadurch besteht die Gefahr einer Beschädigung oder Zerstörung der Meßwerke.

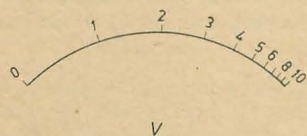


Bild 1: Wünschenswerter Skalenverlauf für das Abgleichvoltmeter

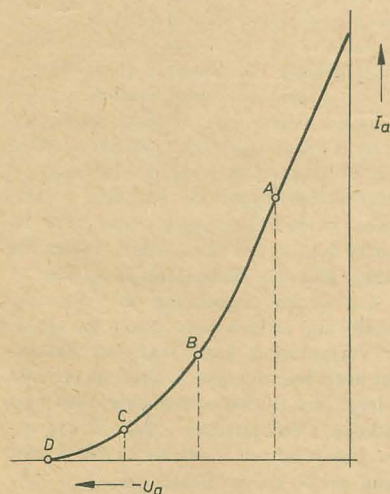


Bild 2: I_a-U_g Kennlinie einer Röhre

Forderungen an das Abgleichröhrenvoltmeter

Der Skalenverlauf muß gestatten, daß am Skalenanfang kleine Spannungen (Minimumabgleich) recht genau ablesbar sind, während bei größeren Spannungen am Skalenende der Skalenverlauf gedrängt sein kann (Maximumabgleich). Außerdem muß dafür gesorgt werden, daß ein Ausschlag über das Skalenende hinaus auch bei sehr hohen Spannungen unmöglich ist (Übersteuerungssicherheit). Ein Instrument, das diesen Bedingungen entspricht, soll im folgenden als Abgleichvoltmeter oder Abgleichröhrenvoltmeter bezeichnet werden. Der Skalenverlauf müßte dem von Bild 1 entsprechen.

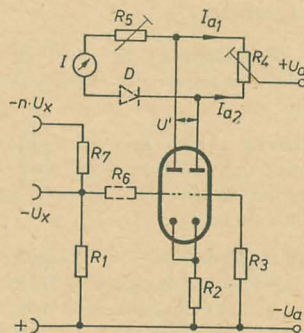


Bild 3: Grundschiung für das Abgleichröhrenvoltmeter

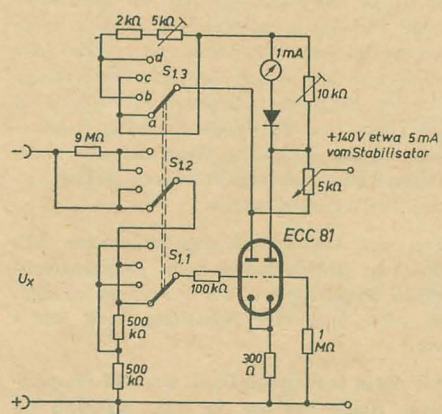


Bild 4: Gesamtschiung eines Röhrenvoltmeters mit vier Bereichen:
a) — 1 V linear, b) — 5 V übersteuerungssicher, c) — 10 V linear, d) — 50 V übersteuerungssicher

Lösungsweg

Der gewünschte Skalenverlauf ist mit Bauelementen mit geeignet nichtlinearer Kennlinie, z. B. Dioden, Zenerdioden und Röhren, zu erreichen. Hier soll die Nichtlinearität der Röhrenkennlinie (Bild 2) ausgenutzt werden.

Mit negativer liegendem Arbeitspunkt wird die Steilheit, d. h. die Anodenstromänderung bei 1 V Gitterspannungsänderung immer geringer, während ab einer bestimmten negativen Gitterspannung der Anodenstrom Null wird (Punkt D im Bild 2).

Man muß also die Röhre in eine Schaltung bringen, in der das Anzeigeeinstrument beim Arbeitspunkt A in Nullage ist und bei D am Skalenende steht.

Bild 3 zeigt die Grundschiung, mit der die gestellten Forderungen an das Abgleichröhrenvoltmeter zu erfüllen sind. Es handelt sich praktisch um eine normale Röhrenvoltmeter-Brückenschaltung mit einer Doppeltriode. Das Anzeigeeinstrument I liegt zwischen den beiden Anoden, jedoch im Gegensatz zu den üblichen Röhrenvoltmeter-Schaltungen über einen größeren Vorwiderstand R_5 . Die Nullkorrektur der Schaltung wird wie üblich mit R_4 durchgeführt. Mit R_2 wird die vollautomatische Vorspannung entsprechend Punkt A im Bild 2 eingestellt. Die Gitterwiderstände

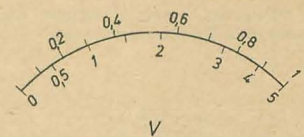


Bild 5: Skala für die Schaltung nach Bild 4

R_1 und R_3 sollen gleich groß und möglichst hochohmig sein. Bei ihrer Bemessung ist jedoch R_{gmax} (siehe Röhrentabelle) zu beachten. Legt man an den Eingang eine Spannung U_x (auf richtige Polung achten), so wandert der Arbeitspunkt des linken Röhrensystems auf der Kennlinie von A nach D abwärts, d. h., der Anodenstrom I_{a1} wird immer kleiner. Damit gerät die Röhrenvoltmeterbrücke aus dem Gleichgewicht; U' und damit der Ausschlag des Instrumentes I steigt. Ist U_x so negativ, daß $I_{a1} = 0$ wird, so erreicht U' sein Maximum. Nun wird R

so eingestellt, daß das Instrument I genau Endausschlag hat. Der Eingangsspannungsteiler R_2/R_1 erlaubt eine Meßbereichserweiterung.

Die Schaltung, wie sie bis jetzt beschrieben wurde, hat noch den Mangel, daß bei falscher Polung der zu messenden Spannung U_x das linke Röhrensystem u. U. Gitterstrom zieht und daß das Meßwerk nach links (unter 0) ausschlägt und dadurch auch beschädigt werden kann. Durch Einbau von R_4 und einer Diode D kann man diese Mängel abstellen bzw. stark mildern.

Durch Vorschaltung entsprechender Gleichrichterschaltungen kann man das beschriebene Röhrenvoltmeter auch zur NF- und HF-Messung benutzen, wobei der Skalenverlauf des Anzeigeinstrumentes natürlich im wesentlichen der gleiche bleibt. Durch Vorverstärkerstufen ist es auch möglich, kleinere Spannungen zu messen.

Erprobte Schaltungen

Bild 4 zeigt eine Schaltung, die sich seit längerer Zeit gut bewährt. Es sind vier Meßbereiche vorgesehen, von denen zwei linear und zwei übersteuerungssicher für Abgleichzwecke sind. Liegt zwischen dem Eingangsgitter und Masse eine Spannung zwischen 0 und -1 V , so arbeitet die Röhre noch im geraden Kennlinienteil (A bis B). Dadurch ist der Bereich a gegeben. Bei etwas negativeren Spannungen erreicht die Röhre den stark gekrümmten Kennlinienteil und bei $-2,5\text{ V}$ sperrt sie völlig. Da nun im letzteren Fall

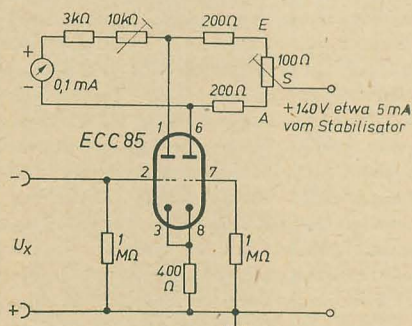


Bild 6: Schaltung eines einfachen Abgleichröhrenvoltmeters für Gleichspannung

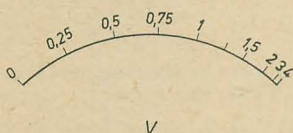


Bild 7: Skala für die Schaltung nach Bild 6

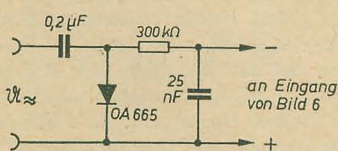


Bild 8: Gleichrichtervorsatz für die Schaltung nach Bild 6 zur NF-Spannungsmessung (Outputmeter)

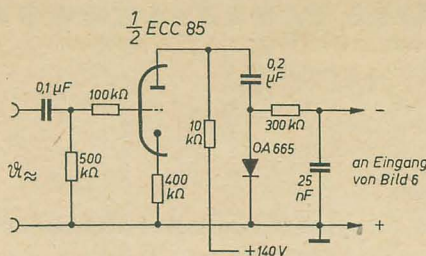


Bild 9: Vorverstärker und Gleichrichterschaltung zur Schaltung nach Bild 6

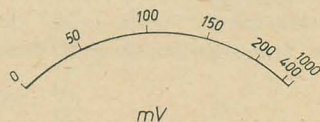


Bild 10: Skala für die Schaltung nach Bild 9

zwischen den beiden Anoden eine wesentlich größere Spannung herrscht als im ersten Fall, wird bei den übersteuerungssicheren Bereichen mit dem Schalter $S_{1,2}$ ein Vorwiderstand ($2\text{ k}\Omega + 5\text{ k}\Omega$ Regelwiderstand) zum Instrument geschaltet. Da in Stellung b aber 5 V Endausschlag sein soll, wird, da die Eingangsröhre bereits bei $-2,5\text{ V}$ sperrt, die Eingangsspannung mit $500\text{ k}\Omega/500\text{ k}\Omega$ auf die Hälfte geteilt. Das gilt auch für den Bereich d. Der Schalter $S_{1,2}$ erweitert die Meßbereiche 1 V und 5 V jeweils auf das 10fache. Bild 5 zeigt die Skala des Gerätes.

Die Schaltung nach Bild 4 wird folgendermaßen abgeglichen:

1. Ohne Eingangsspannung wird mit dem $5\text{ k}\Omega$ -Potentiometer der Nullpunkt eingestellt.
2. In Stellung a wird bei -1 V Eingangsspannung das Instrument mit dem Regelwiderstand $10\text{ k}\Omega$ auf Endausschlag eingestellt.
3. In Stellung b wird bei -5 V Eingangsspannung das Instrument mit dem Regelwiderstand $5\text{ k}\Omega$ auf Endausschlag eingestellt.

Eine weitere erprobte Schaltung und ihren Skalenverlauf zeigen die Bilder 6 und 7.

In dieser Schaltung wird ein $0,1\text{ mA}$ -Instrument und eine günstigere Nullpunkt Korrektur verwendet. Sie entspricht aber sonst den Bildern 3 und 4. Auf den Schutzwiderstand vor dem Eingangsgitter (R_4 im Bild 3) und auf die Diode vor dem Meßwerk wurde verzichtet, da die Schaltung stets mit den nachfolgend beschriebenen Vorsätzen (Bilder 8, 9 und 11) betrieben wurde.

Soll das Abgleichröhrenvoltmeter zur NF-Messung (Outputmeter beim Empfängerabgleich, Pegelzeiger u. ä.) verwendet werden, so setzt man eine Schaltung nach Bild 8 vor.

Die darin enthaltene Diode schließt die positiven Halbwellen der NF kurz, während die negativen Halbwellen über das nachfolgende Siebglied an den Eingang der Schaltung Bild 6 gelangen. Der Skalenverlauf entspricht praktisch Bild 7. Der Frequenzgang dieser

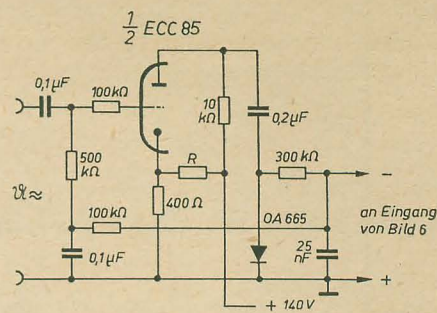


Bild 11: Rückwärts geregelter Vorverstärker und Gleichrichterschaltung zur Schaltung nach Bild 6

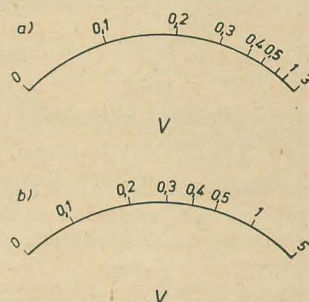


Bild 12: Skala für die Schaltung nach Bild 11. a) bei $R = 50\text{ k}\Omega$, b) bei $R = 30\text{ k}\Omega$

Schaltung ist über 150 Hz linear, wobei bis 25 kHz noch kein Fehler festzustellen ist. Bei 50 Hz beträgt der Fehler jedoch etwa 20% und bei 20 Hz sogar 50% .

Bei entsprechender Bemessung dieses Gleichrichtervorsatzes kann man selbstverständlich auch HF-Messungen durchführen.

Durch Vorschaltung einer Verstärkerstufe kann man die Empfindlichkeit der Schaltung noch steigern. Mit der Schaltung nach Bild 9 erreicht man eine etwa siebenfache Verstärkung; der Skalenverlauf ist im Bild 10 dargestellt.

Noch günstigere Betriebsbedingungen für die Verstärkerstufe ergeben sich, wenn man sie mit einer Rückwärtsregelung betreibt. Als Regelspannung wird, wie es Bild 11 zeigt, die Gleichspannung verwendet, die der eigentlichen Brücke zugeführt wird. Es ist verständlich, daß durch diese Regelung die Gesamtschaltung wieder unempfindlicher wird. Die Verstärkung der Vorstufe geht bei größeren Eingangsspannungen beträchtlich zurück, da die Röhre durch höhere Regelspannung im Bereich geringerer Steilheit arbeitet. So ist es auch zu erklären, daß sich ein anderer Skalenverlauf als bei den vorhergehenden Schaltungen ergibt, und zwar ist besonders das Skalenende gedehnt (Bilder 12a und 12b). Mit dem Widerstand R im Bild 11 wird die Grundvorspannung der Vorstufe eingestellt und festgehalten. Durch die Größe dieser Vorspannung kann man den Skalenverlauf noch beeinflussen. Schließlich erreicht man durch die Rückwärtsregelung noch eine wesentliche Verbesserung des Frequenzganges. Dieser ist von 50 Hz bis 20 kHz linear, während bei 20 Hz ein Fehler von etwa 20% auftritt. Die Übersteuerungssicherheit ist natürlich auch in dieser Schaltung gegeben.

2. Wattmeterzusatz für normales Milliampereometer

HAGEN JAKUBASCHK

Leistungsmeßgeräte (Wattmeter) für Wechselstrom sind relativ kostspielig und nicht immer leicht erhältlich. Andererseits spielen sie im Werkstattbetrieb und auch beim ernsthaften Amateur eine wesentliche Rolle. Bekanntlich ist es bei Wechselstrom nicht möglich, die Leistung eines Verbrauchers durch einfache Strom- und Spannungsmessung zu ermitteln, weil dabei die fast immer vorhandene Phasenverschiebung nicht mit erfaßt, d. h. anstatt der interessierenden Wirkleistung die Scheinleistung ermittelt wird. Im folgenden wird eine einfache Widerstandsanordnung in ihrer praktischen Dimensionierung gezeigt, mit der es möglich ist, die Wirkleistung eines Verbrauchers mit einem normalen Drehspulinstrument zu messen. Das Instrument kann dabei mit dem Widerstandsnetzwerk vereinigt und zu einem kompletten Wattmeter aufgebaut werden. Das Netzwerk kann auch als Zusatz zu vorhandenen geeigneten Instrumenten, z. B. zum meist ohnehin vorhandenen Vielfachmesser benutzt werden.

Auf die Theorie dieser Schaltung soll hier nicht näher eingegangen werden, da sie in der Literatur schon mehrfach beschrieben wurde [1] und für den Amateur und Werkstattpraktiker erst in zweiter Linie von Interesse ist.

Schaltung

Bild 1 zeigt die Schaltung des Wattmeterzusatzes, die hier für ein 1-mA-Instrument und einen Meßbereich von 0...100 W ausgelegt wurde. Sie kann für andere Instrumente und Meßbereiche entsprechend abgeändert werden, wozu noch Hinweise gegeben werden. Die Widerstände R_1 und R_2 sind Shunts für den Verbraucherstrom und werden entsprechend dimensioniert; sie sollen genau gleich groß sein. R_3 und R_4 bilden einen Spannungsteiler, dessen Dimensionierung sich nach der Netzspannung richtet. Es ist darauf

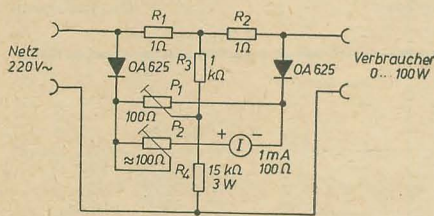


Bild 1: Schaltung des Wattmeter-Zusatzes

zu achten, daß R_3 wesentlich größer als R_1 und R_2 ist, während R_4 mehr als den zehnfachen Betrag von R_3 haben soll. Das Potentiometer P_1 dient zur genauen Nullpunkteinstellung des Instrumentes (Nullabgleich), wobei kein Verbraucher angeschlossen ist. P_2 dient zur Instrumenteichung (Skalenende), sein Wert hängt im wesentlichen vom benutzten Meßwerk ab. Die im Bild 1 gegebene Dimensionierung gilt für ein 1-mA-Instrument

mit 100 Ω Innenwiderstand. Verwendbar sind Mikroampereometer bzw. Milliampereometer bis 2 mA und den für diese Geräteklassen üblichen Innenwiderständen. Bis auf die andere Bemessung von P_2 ergeben sich für diese Instrumente keine Änderungen. Zu beachten ist die Belastbarkeit von R_4 . Der angegebene Wert von 3 W ist ein Mindestwert, besser sind 6...10 W (Erwärmung kann die Eichung geringfügig verschieben). Für R_1 ... R_4 genügen übliche 0,5-W-Widerstände, wobei R_1 und R_2 auch aus etwas Heizspiralen-Widerstandsdraht selbst angefertigt werden können. P_1 ist ein übliches Entbrunmerpotentiometer, ggf. auch P_2 . Als Gleichrichter sind neben den Germaniumdioden OA 625 auch alle ähnlichen Diodentypen sowie die Germaniumgleichrichter OY 100, OY 101 oder kleine Kupferoxydulmeßgleichrichter geeignet. In der angegebenen Dimensionierung wird mit den Dioden OA 625 ein praktisch linearer Skalenverlauf erreicht, so daß die vorhandene Instrumentenskala ohne weiteres benutzt werden kann und größere Eicharbeiten praktisch entfallen. Bei einem Instrument mit der üblichen 30 teiligen Skala entspricht dann jeder Teilstrich etwa 3,3 W.

Meßbereichserweiterung

Eine Meßbereichserweiterung ist durch Wertänderung der Shunts R_1 und R_2 möglich. Ein Umschalter für die Meßbereiche 100 W und 500 W ist nach Bild 2 zu schalten. Diese Schaltungsart [2] beseitigt gleichzeitig die Einflüsse der Kontaktübergangswiderstände am Umschalter, die bei den geringen Werten der Shunts sonst zu schwer beherrschbaren Meßfehlern führen würden. Der jeweils nicht eingeschaltete Teil des Shunts liegt dann mit der Diode in Reihe, wo er sich nicht bemerkbar macht. Nach Bild 2 kann der Meßbereich noch weiter vergrößert bzw. auch verringert werden. Die Genauigkeit der Shunts geht

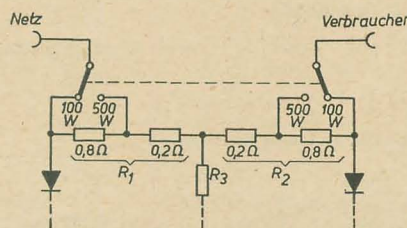


Bild 2: Meßbereichsumschaltung 100 W/500 W bei der Schaltung nach Bild 1

unmittelbar in die Meßgenauigkeit ein, zweckmäßig werden die Shunts daher bei Eigenanfertigung vor Einbau vorabgeglichen, wobei es weniger auf den absoluten Wert ankommt (hier bestehen Ausgleichsmöglichkeiten mit P_2), sondern auf gute Übereinstimmung von R_1 und R_2 . Geringe Differenzen lassen sich zwar auch hierbei mit P_1 ausgleichen, es ist aber anzustreben, daß P_1 möglichst nahe der Mittelstellung zu stehen kommt, da sonst

Nichtlinearitäten im Skalenverlauf entstehen können. Für R_3 und R_4 genügen übliche Widerstände mit 20% Toleranz.

Eichung

Die Eichung erfolgt einmalig mit P_1 und P_2 und wird später nur bei Ausfall und Ersatz eines Bauteiles verändert werden müssen. P_1 und P_2 sollen daher im endgültigen Aufbau nicht von außen zugänglich sein.

Das fertige Gerät wird zunächst ohne Verbraucher an das Netz angeschlossen. Mit P_1 wird jetzt das Instrument auf Nullpunkt eingestellt, wobei P_2 zunächst auf seinem höchsten Wert steht, um das Instrument zu schützen. Es wird nun ein genau bekannter ohmscher Verbraucher am Ausgang angeschlossen, wofür sich am besten eine Glühlampe eignet. Es werden nun die Spannung an der Glühlampe (bzw. Netzspannung, der Spannungsabfall an $R_1 + R_2$ ist unerheblich) und der durch die Glühlampe fließende Strom gemessen und daraus in bekannter Weise die von der Lampe tatsächlich aufgenommene Leistung errechnet, die in Nähe des Skalenendes (für Bild 1: 100-W-Lampe) liegen soll. Auf diese Leistung wird das Instrument mit P_2 eingestellt. Anschließend wird nochmals ohne Verbraucher mit P_1 der Nullpunkt korrigiert. Zuletzt kann sicherheits halber mit verschiedenen ohmschen Verbrauchern die Eichung an verschiedenen Skalenpunkten kontrolliert werden. Falls später Nullpunktauswanderungen beobachtet werden, kann dies an nicht einwandfreien Dioden liegen, oder, falls der Nullpunkt beim Einschalten immer wieder stimmt und erst später erneut auswandert, an ungünstigem Aufbau bzw. zu schwach dimensionierten Widerständen. Es ist deshalb darauf zu achten, daß R_4 sich möglichst nicht erwärmt bzw. die Dioden oder andere Widerstände nicht mit erwärmt. Je nach Aufbau und Verwendungszweck ist zu empfehlen, dem Wattmetereingang eine Glühlampe parallelzuschalten, damit bei abgetrenntem Verbraucher nicht das Abschalten vom Netz vergessen wird. Eventuell kann zum Schutz des Wattmeters im Eingang noch eine Sicherung eingeschaltet werden.

Die Meßgenauigkeit des Wattmeters wird bei Beachtung der gegebenen Hinweise praktisch nur durch die Genauigkeit des Instrumentes bestimmt und ist ohne weiteres auf 1% zu bringen. Lediglich innerhalb der ersten 10% des Skalenanfanges kann sie, je nach Diodenexemplaren, u. U. etwas geringer sein, was aber praktisch unerheblich ist.

Literatur

- [1] Gerd Lehmann: Einführung in die Hochfrequenzmeßtechnik; Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung Berlin 1960
- [2] Hagen Jakubaschk: Hinweise zur Schaltung von Vielfachmessern mit Strommeßbereich; radio und fernsehen 24 (1959) S. 767

Serviceerfahrungen mit dem TV-Empfänger Munkácsy (2)

Keine Helligkeit, Ton vorhanden

Fehlererscheinung

Keine Helligkeit, Hochspannung an der Bildröhre ist vorhanden

Fehlerursache

- Die Bildröhre ist vergast oder hat Kurzschluß zwischen den Elektroden. In diesem Fall zeigt sich im Bildröhrenhals ein blau-lila-farbiges Licht
- Der Zentriermagnet bzw. der Ionenfallmagnet am Bildröhrenhals ist schlecht eingestellt
- Der Kondensator C_{101} (220 pF) für die Zeilenlöschimpulse der Bildröhre weist Kurzschluß auf
- Der Helligkeitsregler R_{122} (1 M Ω) oder R_{123} 820 (k Ω) bzw. R_{124} (680 k Ω) ist fehlerhaft

Fehlererscheinung

Niedrige Hochspannung

Fehlerursache

- Eine Wicklung des Zeilenausgangs-Transformators ist kurzgeschlossen
- Das waagerechte Ablenkspulenpaar hat Windungsschluß oder Unterbrechung
- Der Kondensator C_{82} (2,2 nF) des Zeilenoszillators ist unterbrochen
- Der Kondensator C_{88} (2,2 nF) am Steuergitter der Zeilenendröhre PL 36 ist schadhaft
- Der Kondensator C_{100} (30 nF) für die Boosterspannung ist unterbrochen

Fehlererscheinung

Keine Hochspannung

Fehlerursache

- Die Zeilenendröhre PL 36 ist defekt
- Die Boosterdioden PY 83 ist defekt
- Die Hochspannungsröhre EY 86 ist fehlerhaft oder es liegt ein Kontaktfehler in der Röhrenfassung vor

Fehlererscheinung

Keine Hochspannung, die Anode der Zeilenendröhre PL 36 ist rotglühend

Fehlerursache

- Die Zeilenendröhre PL 36 erhält keine Steuerspannung
- Der Kondensator C_{88} (2,2 nF) ist schadhaft
- Der Widerstand R_{116} (1 k Ω) oder R_{117} (470 k Ω) ist unterbrochen

Fehlererscheinung

Keine Hochspannung, die Anode der Zeilenendröhre PL 36 ist rotglühend. Die Kondensatoren C_{88} , C_{89} sowie die Widerstände R_{116} , R_{117} sind in Ordnung

Fehlerursache

- Die Zeilenendröhre PL 36 erhält keine Steuerung vom Zeilenoszillator; der Zeilenoszillator schwingt nicht
- Die Zeilenoszillatorschule L_{33} ist schadhaft
- Der Kondensator C_{84} (100 pF) ist schadhaft
- Der Zeilenoszillator-Kondensator C_{82} (2,2 nF) ist schadhaft
- Der Widerstand R_{88} (2,2 k Ω) ist schadhaft
- Die Zeilenoszillatordröhre ECH 81 ist fehlerhaft

Fehlererscheinung

Keine Hochspannung. Der Schirmgitterwiderstand R_{115} (3,3 k Ω) der Zeilenendröhre ist durchgebrannt

Fehlerursache

- Die Zeilenendröhre ist fehlerhaft
- Der Schirmgitterkondensator C_{89} (2,2 nF) ist schadhaft

Fehlererscheinung

Hochspannung ist nur zeitweilig vorhanden


Fehlerursache

- Der Trioden-Gitterableitwiderstand R_{85} (470 k Ω) der Zeilenoszillatordröhre ECH 81 ist schadhaft

Austausch des Trafo 601 beim „Rekord 2“

Beim Austausch des Trafo 601 Bv 60000-214 durch einen Trafo Bv 60000-144 ergeben sich immer wieder Schwierigkeiten, da der Bv 60000-144 keine numerierten Lötösen hat. Für den Fernsehtechner, der noch nicht im Besitz einer entsprechenden Service-Mitteilung ist, sind aus dem Bild die Anschlüsse zu ersehen.

Herbert Gabriel

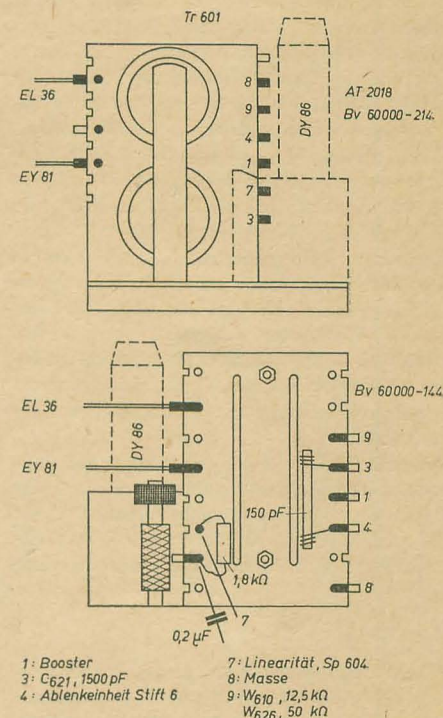

In vielen Leserzuschriften werden wir immer wieder gebeten, die Reparaturhinweise unter der Rubrik „Aus der Reparaturpraxis“ zu erweitern. Wir sind gern dazu bereit, benötigen jedoch verstärkt Ihre Mithilfe. Wir möchten daher besonders die Mitarbeiter in den Reparaturwerkstätten, jedoch auch alle Amateure und Bastler, bitten, uns interessante Fehler, deren Ursachen und deren Beseitigung mitzuteilen. Wir interessieren uns besonders für die Fehlerbeseitigung an TV-Empfängern, Rundfunk-, Tonband- und Plattenspielergeräten.

Die Redaktion

Wird fortgesetzt

Bild 1: Zeilenendstufe


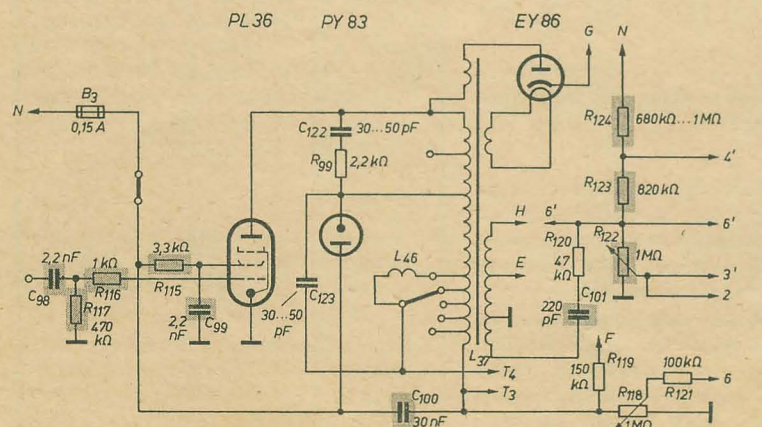


Bild 2: Zeilenoszillatorstufe

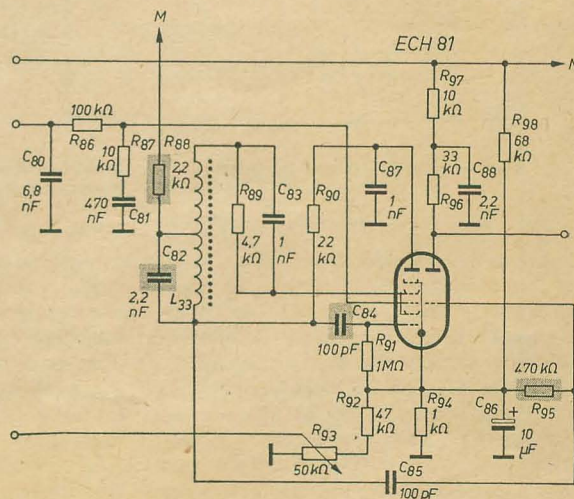

Einzelheiten neuer TV-Empfänger

A. TEWES

Betriebssicherheit

Hohe Betriebstemperaturen, die besonders im Hochsommer auftreten, beeinträchtigen die Betriebssicherheit des TV-Empfängers. Schon wenn es gelingt, die Betriebstemperaturen um etwa 30° zu reduzieren, bedeutet das mit Sicherheit eine Erhöhung der Lebensdauer der Einzelteile und damit der Betriebssicherheit des TV-Empfängers. Blaupunkt ging deshalb bei den TV-Empfängern der Saison 1962/63 zum „kalten Chassis“ über. Das ist ein Horizontalchassis, bei dem die gesamte Schaltung, einschließlich Röhren (mit Ausnahme des Hochspannungskäfigs und der beiden Kanalwähler), auf der möglichst tief im Gehäuse waagrecht liegenden Platine angeordnet ist. Sämtliche Teile dieser Platine werden durch den von außen kommenden Luftstrom gleichmäßig gut gekühlt. Ein Horizontalchassis im extrem kleinen TV-Empfängergehäuse bedeutet also unbedingt eine Verringerung der Ausfälle.


Weiter noch: Durch die Verwendung einer einzigen großen gedruckten Platine anstelle von mehreren Einzelplatinen, die durch handgelötete Kabelbäume verbunden werden

und PCF 82 wird jetzt verändert, und zwar wird statt der PCF 82 eine ganz neue Röhre, nämlich die PCF 801, als Misch- und Oszillatorröhre verwendet. Das zur Mischung benutzte Penfodensystem der PCF 801 ist regelbar, und zwar derart, daß bei $U_{g1} = 12 \text{ V}$ die Steilheit der Kennlinie auf 1/100 ihres normalen Wertes herabgesunken ist. Wegen der geringen Empfindlichkeit des UHF-Tuners gegenüber dem VHF-Tuner (etwa im Verhältnis 1/10) wird gewöhnlich die Mischröhre des VHF-Tuners bei UHF-Empfang als erste ZF-Röhre mitbenutzt, um damit die verringerte Empfindlichkeit auszugleichen. Es hat sich aber als wünschenswert herausgestellt, daß diese Röhre regelfähig ist, da sonst hohe Eingangsspannungen bei UHF-Empfang den ganzen ZF-Verstärker übersteuern. Andererseits muß aber die Schaltung so ausgelegt sein, daß bei VHF-Betrieb das Mischsystem, nämlich die Pentode der PCF 801, nicht geregelt wird.

Der UHF-Tuner der neuen Blaupunkt-TV-Empfänger besitzt den neuen vergrößerten Frequenzbereich vom Kanal 21 (alte Bezeichnung 14) bis zum Kanal 68 (alte Be-

aber sehr schnell eine negative Spannung, die dem Gitter der NF-Vorverstärkertriode zugeführt wird. Dadurch wird diese Röhre gesperrt, und die lästigen Störgeräusche im Lautsprecher werden unterbunden. Nachdem die Katode der Horizontalendröhre (PL 36 oder PL 500) heiß genug ist, entsteht die Boosterspannung, und es wird jetzt dem Gitter eine positive Spannung zugeführt, die die Röhre leitend macht.

Die Anpassung des Bildkontrastes erfolgt automatisch durch einen Fotowiderstand (Bild 1). Gegenüber anderen Anordnungen, wo Kontrastregler und „Fotoauge“ lediglich die Aufgabe haben, eine Gleichspannung zu verändern, hat hier das Kontrastregelpotentiometer die Aufgabe, den gesamten Videofrequenzbereich zu übertragen. Das Fotoauge muß also auch für das gesamte Videofrequenzband wirksam sein. Durch den Einbau der Fotoeinrichtung in den Anodenkreis der Videoendstufe erhöht sich die wirksame Kapazität beträchtlich, zumal die Fotozelle naturgemäß an der Frontseite des Fernsehempfängers montiert sein muß. Daher wurde zur Verringerung der Kapazität eine als Kattenverstärker geschaltete Röhre (EF 80) eingefügt. Durch diese Trennstufe mit niederohmigem Ausgang wird die Eingangskapazität der Bildröhre und die Kapazität der Zuleitung nicht im Anodenkreis der Videoendröhre wirksam. Stellt man den Kontrastregler von Hand auf geringen Kontrast, so wird der am Kontrastregler abgegriffenen

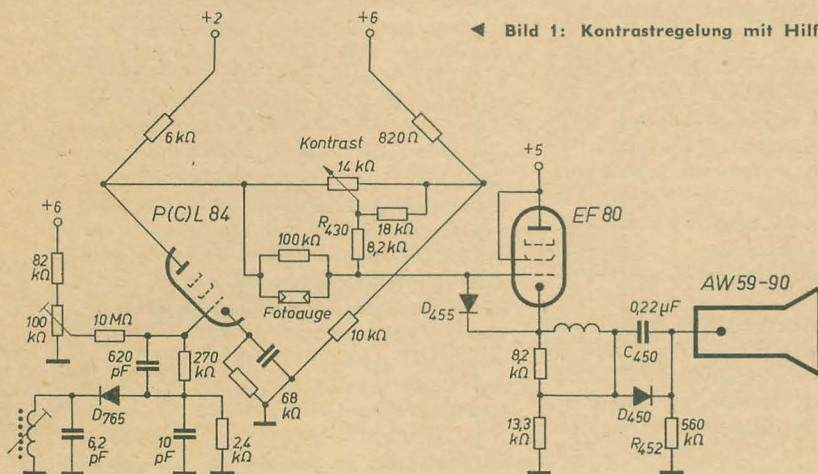

◀ Bild 1: Kontrastregelung mit Hilfe eines Fotowiderstandes (Blaupunkt)

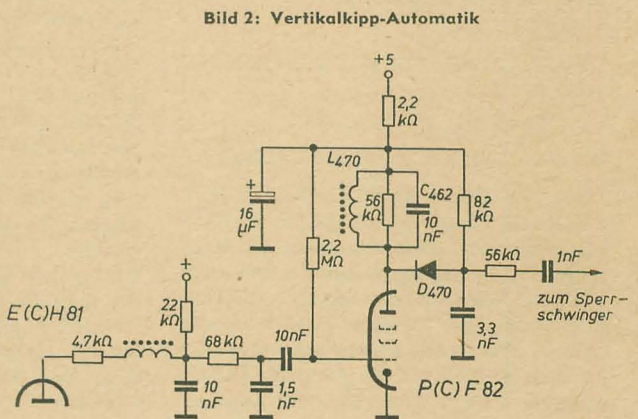


Bild 2: Vertikalkipp-Automatik

müssen, umgeht man diese Verbindungen. Bei Handflötung ist die Gefahr von Lötstellenfehlern verhältnismäßig groß, während bei Tauchlötung kaum mit schlechten Lötstellen zu rechnen ist. Auch damit bedeutet eine einzige große gedruckte Platine anstelle von drei oder mehr kleineren Platinen eine Verringerung der Ausfälle.

An den Ausfällen sind, das ist statistisch erwiesen, zu etwa 60% Röhren beteiligt. Durch die bei den neuen Empfängern wesentlich reduzierte Röhrenzahl werden also auch die Ausfallmöglichkeiten herabgesetzt. Es sei gleich darauf hingewiesen, daß die kleinere Röhrenzahl die Empfindlichkeit der Geräte nicht verringert.

Die Schaltungstechnik

Die Standardröhrenbestückung der VHF-Kanalwähler der Fernsehempfänger PCC 88

zeichnung 61). Dieser Tuner enthält die Röhren PC 88 als HF-Vorstufe und die PC 86 als Mischstufe und Oszillator.

Zwischen den Mischröhren bei VHF und UHF und der ersten ZF-Stufe liegt bei Blaupunkt ein kompliziertes Bandfilter, das für einen bestimmten Frequenzbereich fußpunktgekoppelt ist. Für die Frequenzen 33,4 MHz, 34,0 MHz und 40,4 MHz ist die Fußpunkt-kopplung jedoch aufgehoben, so daß für diese Frequenzen keine Energieübertragung stattfindet.

Interessant ist bei Blaupunkt die Anheizschuttschaltung. Da die Röhren des HF- und ZF-Verstärkers schneller angeheizt werden als die Horizontalendstufe, wird für eine kurze Zeit nach dem Einschalten der ZF-Verstärker unter Umständen kräftig übersteuert, weil noch keine Regelspannung zugeführt wird. Am Gitter des Horizontaloszillators entsteht

Steuerspannung für das Gitter der EF 80 die am Widerstand R_{430} abfallende Spannung hinzuaddiert. Die Spannung an diesem Widerstand hängt vom jeweiligen Innenwiderstand der Fotozelle und damit von der gerade herrschenden Raumbeleuchtung ab. An der Katode der EF 80 wird die Steuerspannung für die Katode der Bildröhre abgegriffen. Die Diode D_{450} , der Kondensator C_{450} und der Widerstand R_{452} dienen als Strahlstrombegrenzerschaltung. Die weitere Diode D_{455} dient zum Schutz für die Gitter-Katoden-Strecke der EF 80. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme würde nach dem Einschalten, wenn die Röhre EF 80 noch keinen Katodenstrom führt, die Gitter-Katoden-Strecke eine starke positive Spannung haben. In diesem Fall schließt die erwähnte Diode D_{455} die Gitter-Katoden-Strecke kurz. Im normalen Betrieb wird diese Diode durch die Katodenspannung gesperrt.

Die Geräte von Blaupunkt haben einen besonders großen Fangbereich für die Bildstabilität. Trotz dieses großen Fangbereiches ist die Vertikalsynchronisation weitgehend unbeeinflusst von Störimpulsen. Das wird durch eine zusätzliche Stufe [PCF 82, Bild 2] erreicht. Der am Ausgang der Integrationskette entstehende Vertikalimpuls wird dem Gitter des Hexodensystems der Röhre ECH 81 zugeführt. Da ein einstufiges Amplitudensieb Verwendung findet, ist dieser Impuls negativ gerichtet. Das Gitter der P(C)F 82 ist positiv vorgespannt, daher fließt beim Fehlen eines Synchronimpulses ein Gleichstrom. Durch den negativen Synchronimpuls wird das Gitter gesperrt und dadurch der im Anodenkreis liegende Schwingkreis L_{470} , C_{462} zu einer Eigenschwingung angeregt, die aperiodisch abklingt. Die negativen Halbwellen dieser abklingenden Schwingung werden über die Diode D_{470} gleichgerichtet, und nach Ausschleichen der Eigenschwingung wird ein negativer Impuls gewonnen, der als Synchronimpuls zur Synchronisierung des Vertikalsperrschwingers benutzt wird. Die an das Gitter des Pentodensystems der PCF 82 gelangenden Störimpulse werden weitgehend vom Vertikalsperrschwinger getrennt, da die Störimpulse zunächst den Schwingkreis beeinflussen müßten, bevor sie die Synchronisation der Vertikalkippstufe stören könnten.

Fachbücher

G. F. Berg

Hydraulische Steuerungen

2. Auflage

REIHE AUTOMATISIERUNGSTECHNIK,
Band 36

VEB Verlag Technik, Berlin

96 Seiten, 56 Bilder, broschiert 4,80 DM

Die REIHE AUTOMATISIERUNGSTECHNIK will einem großen Kreis von Technikern die wichtigsten Kenntnisse der Steuerungs- und Regelungstechnik vermitteln. Die gute Aufnahme des Bandes „Hydraulische Steuerungen“ machte bereits nach kurzer Zeit eine zweite Auflage notwendig. Das ist in erster Linie auf die glückliche Vereinigung der exakten Darstellung der physikalischen Grundgesetze und der praktischen Anwendungen und Ausführungen zurückzuführen.

Nach einer Einführung, die die Formel- und Schaltzeichen erklärt und die Abgrenzung des Stoffes behandelt, werden im zweiten Abschnitt die Grundlagen der Hydraulik (Eigenschaften der Übertragungsmittel und die theoretischen Grundlagen der statischen Hydraulik) besprochen. Die für jede Konstruktion hydraulischer Anlagen wichtige Systemtheorie wird im dritten Abschnitt über „Grundkreisläufe“ besprochen: der geöffnete und der geschlossene Kreislauf eines Hydrauliksystems, die Systeme mit mehreren Verbrauchern und die Gleichlaufsteuerung. Abschnitt 4 geht zu den Bauelementen des hydraulischen Kreislaufes über (Pumpentypen, Ventile, Zylinder, Servomechanismen). Abschnitt 5 gibt einige wichtige Anwendungsbeispiele aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau.

Dank zahlreicher Hinweise auf Normen (TGL) und Beigabe sorgfältiger Konstruktionsskizzen erfüllt dieser Band vorzüglich den Zweck einer ingenieurtechnischen Information und stellt eine pädagogisch glänzend gelungene Kurzdarstellung des Fachgebietes der Hydraulik dar, die in der Automatisierungstechnik so häufig Anwendung findet.

W. Reichardt

Physikalische Grundlagen der Elektroakustik

B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1961

150 Seiten, 110 Bilder, 15,— DM

Dieses Buch ist im Rahmen der Schriftenreihe „Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek“ herausgegeben worden. Es soll die Grundlagen vermitteln, die notwendig sind, um elektroakustische Aufgaben zu lösen. Dabei werden anhand von Beispielen, die für die wissenschaftlichen Grundlagen besonders geeignet erschienen, elektroakustische Systeme physikalisch betrachtet und mathematisch behandelt. Der besondere Vorteil der im vorliegenden Buch vorgenommenen Abhandlungen liegt darin, daß ein elektroakustisches System, das sowohl elektrische als auch mechanische Elemente enthält, mathematisch einheitlich behandelt wird. Dies ist dadurch möglich, daß mechanische Elemente auf Grund der elektromechanischen Analogien als elektrische Schaltglieder darstellbar sind. So kann z. B. der elektromechanische Wandler mit einem Schaltbild einheitlich dargestellt werden.

Der Inhalt des Buches ist in die folgenden sieben Hauptkapitel unterteilt: Probleme der Elektroakustik; Die elektromechanischen Analogien; Das Schallfeld; Ankopplung des Schallfeldes an einen mechanischen Schwinger; Das Baßreflexgehäuse als Beispiel für die Kombination zweier Analogien und der Kopplung mit dem Schallfeld über zwei strahlende Flächen; Elektromechanische Wandler, Schallwandler.

Da bei dem begrenzten Umfang die Anzahl der Beispiele beschränkt bleiben mußte, ist zu jedem Kapitel ein Hinweis auf die Spezialliteratur beigelegt worden, so daß damit dieses Buch für den Interessenten sehr nützlich ist.

Orlik

Klaus K. Streng

Niederfrequenzverstärker

Heft 25 der Broschürenreihe „Der praktische Funkamateurl“

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen bei Berlin, 1962

100 Seiten, 77 Bilder und Tabellen, broschiert 1,90 DM

Das für den Amateur und Bastler bestimmte Büchlein — das aber auch dem Fachmann und Werkstattpraktiker als schnelles Nachschlagewerk für immer wiederkehrende Grundformeln usw. sehr nützlich sein wird — behandelt in klarer und übersichtlicher Gliederung die Grundlagen und grundsätzliche Dimensionierung von NF-Verstärkern, angefangen vom Mikrofonvorverstärker bis zu kleinen Endstufen und großen Leistungsverstärkern, wie sie beispielsweise der Funkamateurl zur Modu-

lation seines Senders braucht. Dabei sind auch die nur scheinbar am Rande liegenden Dinge, wie Impedanzwandler, Kaskodestufe im NF-Verstärker, Ultralinear- und PPP-Endstufe, nicht vergessen. Dem Ausgangsübertrager — der in den meisten einschlägigen Veröffentlichungen dieser Art nur am Rande behandelt wird — ist hier erfreulicherweise ein eigenes Kapitel gewidmet. Gerade hier zeigt sich die Methodik des der Fachwelt nicht unbekannten Autors deutlich: Der Praktiker wird mit rechnerischen Ableitungen weitgehend verschont, aber er findet in knapper Form alles das, was er für die Anfertigung eines Ausgangsübertragers wissen muß. Obwohl das Büchlein in erster Linie der Grundlagenbehandlung dient, werden zahlreiche zum Nachbau geeignete Schaltungen und genau die Aufbauhinweise gegeben, auf die es in der Praxis ankommt. Der in der Studiotontechnik erfahrene Verfasser verstand es, den nicht einfachen Stoff in leichtfaßliche, unmittelbar nutzbare Form zu bringen, ohne dabei oberflächlich zu werden. Insgesamt wird dieses Büchlein — nicht zuletzt, weil derartige Zusammenfassungen noch recht dünn gesät sind — dem Amateur und Berufsnachwuchs sehr nützliche Dienste leisten.

Leider trüben einige Schönheitsfehler den ersten Eindruck. Zunächst sind eine Reihe von Druckfehlern zu finden, die nicht alle gleich erkennbar werden und eindeutig auf das Konto der Korrekturabteilung kommen. Sie können besonders dem unerfahrenen Leser Schwierigkeiten bereiten. Es ist zu hoffen, daß der beigegebene Berichtigungszettel — der dem Rezensenten nicht vorlag — wirklich in allen Exemplaren dieser Auflage zu finden sein wird. Jedoch wären auch dem Autor für die weiteren Auflagen — die diese Broschüre bestimmt erleben wird — noch einige Verbesserungen zu raten. Zwar ist der Rezensent mit dem Autor einer Meinung, daß beispielsweise Klangregelschaltungen und Klangregister weitgehend „Mode“ und dem persönlichen Geschmack unterworfen sind. Trotzdem hätte man sich gerade in diesem Heft eine etwas ausführlichere Behandlung dieses Komplexes gewünscht, auf den gerade der Amateur erfahrungsgemäß großen Wert legt und bei dem er die meisten Pannen bei eigenen Versuchen erlebt. Auch bei der Besprechung der Gegenkopplung wären einige eingehendere Hinweise wünschenswert, so z. B. das unterschiedliche Verhalten der Strom- und Spannungskopplung und deren Einfluß auf die Röhreneigenschaften (Beispiel: Spannungsgegenkopplung verringert R_i , vergrößert D , S bleibt konstant usw.). Auf Seite 52 ist nicht ohne weiteres ersichtlich, wieso Bild 41 mit dem Prinzipschaltbild 40 identisch ist. Kleinigkeiten, die trotz des beschränkten Raumes — evtl. bei Verzicht des Verlages auf die für Eigenreklame belegten letzten Seiten — sicher noch mit unterzubringen gewesen wären, die aber den Wert dieses Büchleins kaum mindern. Die Schaltbeispiele sind bis auf wenige Ausnahmen gut gewählt, die Ausführung der Zeichnungen (Seidler) ist sauber. Unerfindlich bleibt allerdings, was man sich bei der Gestaltung des Titelfildes — es zeigt einen undefinierbaren Geräteausschnitt mit überdrucktem großem rotem Fragezeichen — gedacht hat. Der Inhalt hätte ein besseres „Gesicht“ verdient.

Jakubaschik

Abkürzungen der sowjetischen Fachliteratur für Funktechnik

(2)

Zusammengestellt von ALFONS DIX

ТН — direkt geheizter Thermistor
ТНС — TV-Kleinsender
Тр. — Transformator; Übertrager
ТПСА — automatischer TV-Ballsender
ТРСО — TV-Ballsender kleiner Leistung
ТУ — technische Bedingung
ТЦ — FS-Zentrum
ТХК — Thyatron (Stromtor) mit Kaltkatode

УВВ — Kettenverstärker
УВН — universelles Stromversorgungsgerät
УВ — Wiedergabeverstärker
УВЧ — HF-Verstärker
УГ — Steuergenerator
УЗ — Aufsprecherverstärker
УКВ — Ultrakurzwelle (UKW)
УЛ — Leitungsverstärker
УМ — Modulationsverstärker
Умф. — Umformer
УНЧ — NF-Verstärker; Trägerfrequenzverstärker

УП — Zwischenverstärker; Verstärkerstelle
УПТ — Gleichstromverstärker; TV-Antennenverstärker (Vorsatzgerät)
УПЧ — ZF-Verstärker

УС — Mischverstärker
УТП — TV-Antennenverstärker (Vorsatzgerät)
УУ — Universalverstärker
УШ — Kettenverstärker

ФА — Ferritantenne
ФАПЧ — automatische Frequenzregelung mit selbsttätiger Phasenscharabstimmung

ФВЧ — HF-Filter
ФД — Phasendetektor; Fotodiode
ФДМ — Impulsphasenmodulation (PPM)
ФК — Fokussierungsspule
ФМ — Phasenmodulation
ФОС — Ablenk- und Fokussiereinheit
ФПЧ — ZF-Filter
ФР — Fotowiderstand
ФСС — Filter konzentrierter Selektivität (Filter erhöhter Trennschärfe)

ФТ — Fototransistor
ФТА — Bildtelegrafiegerät
ФТГ — Germaniumfototransistor
ФЧХ — Phasenfrequenzcharakteristik
ФЭ — Fotoelement; Fotozelle
ФЭВ — Fotoelektronenvervielfacher

ЧАПЧ — automatische Frequenzregelung mit selbsttätiger Frequenzscharabstimmung

ЧД — Frequenzdiskriminator
ЧИМ — Impulsfrequenzmodulation
ЧМ — Frequenzmodulation (FM)
ЧМ-ЧМ/ — FM/FM-Balancemodulation
БМ — Frequenzselektoren (-filter)
ЧТ — Frequenztelegrafie

ШГ — Rauschgenerator; Schachbrettmustergenerator
ШП — Steckkontaktverbindung

ЭВН — elektronisches Vakuumbauelement (z. B. Röhre)
ЭД — Elektromotor
ЭДС, Э.Д.С. — elektromotorische Kraft (EMK)
ЭЛТ — Elektronen- bzw. Katodenstrahlröhre
ЭМФ — elektromechanisches Filter
ЭО — Elektronen- bzw. Katodenstrahllosillograf
ЭОП — Bildwandlerröhre

Maßeinheiten

Kurzbezeichnungen von Vielfachen und Teilen von Einheiten

П — Piko (p) = 10^{-12}
МКМК — Mikromikro ($\mu\mu$) = 10^{-12}
Н — Nano (n) = 10^{-9}
ММК — Millimikro ($m\mu$) = 10^{-9}
МК — Mikro (μ) = 10^{-6}
м — Milli (m) = 10^{-3}
с — Zenti (c) = 10^{-2}
д — Dezi (d) = 10^{-1}
да — Deka (da, D) = 10
г — Hekto (h) = 10^2
к — Kilo (k) = 10^3
МГ, М — Mega (M) = 10^6
КМГ, Г — Kilomega, Giga (G) = 10^9
МГМГ, Т — Megamega, Tera (T) = 10^{12}

Einheiten

а — Ampere (A)
ат — Atmosphäre (atm)
б — Bell (B)
бар — Bar (bar)
в — Volt (V)
Вб — Weber (Wb)
вт — Watt (W)
г — Gramm (g)
гн — Henry (H)
гс — Gauß (G)
Гц — Hertz (Hz)
дж — Joule (J)
дин — Dyn (dyn)
к — Coulomb (C)
лк — Lux (lx)
лм — Lumen (lm)
м — Meter (m)
мин — Minute (min, ')
МК — Mikron (μ)
МКС — Maxwell (M)
МО — Mho (mho) = Ω^{-1} oder Siemens
Ом — Ohm (Ω)
св — Candela (cd)
сек — Sekunde (s, '')
ф — Farad (F)
ч — Stunde (h)
э — Örsted (Oe)
эрг — Erg (erg)

Gebrauchliche Maßeinheiten

ВА — Voltampere (VA)
Вт · сек — Wattsekunde (Ws)
Вт · ч — Wattstunde (Wh)
ГГц — Gigahertz (GHz)
дБ — Dezibel (dB)
дм — Dezimeter (dm)
ИМП/сек — Impuls/Sekunde (tp/s)
ка — Kiloampere (kA)
кВ — Kilovolt (kV)
кВА — Kilovoltampere (kVA)
кВт — Kilowatt (kW)
кВт · ч — Kilowattstunde (kWh)
кгм — Kilogramm/Meter (kgm)
кг — Kilogramm (kg)
кГц — Kilohertz (kHz)
ккал — Kilokalorie (kcal)
км — Kilometer (km)
км · ч — Kilometer/Stunde (km/h)
КОМ — Kiloohm (k Ω)

Die Maßeinheiten werden meist in Schreibschrift geschrieben

кЭВ — Kiloelektronenvolt (keV)
мА — Milliampere (mA)
мВ — Millivolt (mV)
мВт — Milliwatt (mW)
мг — Milligramm (mg)
мГн — Millihenry (mH)
МГц, МГЦ — Megahertz (MHz)
МОм, МОМ — Megohm (M Ω)
мм — Millimeter (mm)
ммк — Millimikron ($m\mu$)
мкА — Mikroampere (μ A)
мкВ — Mikrovolt (μ V)
мкВт — Mikrowatt (μ W)
мкГн — Mikrohenry (μ H)
МКМКф — Mikromikrofarad ($\mu\mu$ F, pF)
МКф — Mikrofarad (μ F)
МКсек — Mikrosekunde (μ s)
мсек — Millisekunde (ms)
нсек — Nanosekunde (ns)
нф — Nanofarad (nF)
пф — Pikofarad (pF)
эВ — Elektronenvolt (eV)

Im II. Quartal werden folgende Titel ausgeliefert

K. H. Rumpf

Koordinatenschalter-Elektronik

etwa 280 Seiten, 181 Bilder, 8 Tafeln, etwa 20,— DM

Geiger

Praxis und Theorie der Modulation

Eine einführende Darstellung für den Praktiker
etwa 100 Seiten, 55 Bilder, etwa 6,80 DM

Kramer/Dobesch

Hochfrequenz- und Videomeßtechnik

etwa 96 Seiten, 138 Bilder, 2 Tafeln, etwa 6,— DM

W. Köhler

Verstärker

etwa 80 Seiten, 84 Bilder, etwa 5,40 DM

U. Köhler

Einführung

in die Hoch- und Höchstfrequenztechnik

etwa 80 Seiten, 54 Bilder, 3 Tafeln, etwa 5,40 DM

Dobesch

Laplace-Transformation

etwa 80 Seiten, 35 Bilder, 5 Tafeln, etwa 6,— DM

W. Beier

Röhrentaschenbuch

Band II

3., ergänzte und berichtete Auflage

625 Seiten, 2000 Bilder, Halbleinen etwa 19,— DM

VEB VERLAG TECHNIK · BERLIN

Interessante und aktuelle Neuerscheinungen

für Ingenieure, Techniker, Facharbeiter und Fachschüler, die sich einen Überblick über das Gebiet der Elektronik oder deren spezielle Fragen verschaffen wollen, sind die Broschüren der

Reihe „Elektronik für den Praktiker“

Lizenzausgabe vom Verlag Berliner Union, Stuttgart
Herausgegeben von Dr. A. Schure

In anschaulicher und gutverständlicher Darstellung erschienen bisher

HF-Übertragungsleitungen

Übersetzung aus dem Amerikanischen und für deutsche Verhältnisse bearbeitet von Chr. Voss
Format A 5, 80 Seiten, 37 Abbildungen, Broschur, 6,— DM

Unter Übertragungsleitungen versteht man in der Elektrotechnik Leiter, die elektrische Energie vom Ort der Erzeugung oder Speicherung zum Verbraucher übertragen, z. B. Kabel und Leitungen. Eine besondere Art von ihnen stellen die HF-Übertragungsleitungen dar. Sie müssen so konstruiert sein, daß sie entweder gegen äußere Beeinflussungen oder gegen Abstrahlungen oder gegen beide Vorgänge gleichzeitig geschützt sind. In der vorliegenden Arbeit werden nun die verschiedenen gebräuchlichen Leitungstypen, das Problem der diskreten und kontinuierlich verteilten Schaltelemente, die Erklärung der Begriffe Wellenwiderstand, Leitungsabschluß, stehende Wellen und Stehwellenverhältnis behandelt, ferner die Anwendungsgebiete der HF-Übertragungsleitungen, wie z. B. die $\lambda/2$ -Leitung, die $\lambda/4$ -Leitung, Resonanzleitungen, Lecherleitung, Stichleitung, Verzögerungsleitung und künstliche Übertragungsleitungen.

Dem Leser wird also das Verständnis für die wesentlichsten Prinzipien, die den Haupttypen der Übertragungsleitungen zugrunde liegen, vermittelt. Berechnungsbeispiele wurden ausführlich durchgerechnet, damit der Leser die geschilderten Verfahren auf praktische Fälle anwenden kann, so, wie die tägliche Arbeit sie erfordert. Für die Selbstkontrolle und für die Vertiefung des erworbenen Wissens sind am Schluß jedes Kapitels Wiederholungsfragen enthalten, deren Beantwortung jedem selbst überlassen ist.

Kristalloszillografen

Aus dem Amerikanischen übersetzt und für deutsche Verhältnisse bearbeitet von Ing. E. Dachtler
Format A 5, 68 Seiten, 38 Abbildungen, Broschur, 4,80 DM

Kristalloszillatoren sind Schwingungserzeuger höchster Konstanz. Sie finden breiteste Anwendung bei elektrischen Steuerungen in der Industrie, im Verkehrswesen und in der modernen Nachrichtentechnik. Ihr Aufbau erfolgt unter Anwendung von Schwingquarzen, die durch einen elektromechanischen Resonanzeffekt L-C-Schwingkreise höchster Güte und höchster Konstanz darstellen.

In diesem Buch werden die gebräuchlichsten Quarzoszillatorschaltungen für Grundfrequenzen sowie für harmonische und Obertonschwingungen behandelt. Weitere Abschnitte befassen sich mit dem Wesen des piezoelektrischen Feldes, den Kenndaten von Quarzelementen, den Methoden der Halterung und der Ersatzschaltungen.

Trotz der knappen Form ist die Darstellung dieser Broschüre sehr gut geeignet, dem Leser einen Überblick über das Gebiet der Quarzoszillatoren und ihrer Anwendungsmöglichkeiten zu vermitteln. Mathematische Ableitungen werden weitgehend vermieden, um den Stoff einem möglichst großen Leserkreis verständlich zu machen. Auch hier wieder sind an das Ende jedes Kapitels Wiederholungsfragen angefügt.

Vorstehende Broschüren sind durch jede Buchhandlung erhältlich.
Falls nicht, wird Bestellung direkt beim Verlag erbeten.



VEB VERLAG TECHNIK · BERLIN